

Videopress MON
Praha

Generální ředitelství
TESLA IE
Praha

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK PRO PGS

"SPOJOVACÍ SYSTÉMY
S PROGRAMOVÝM ŘÍZENÍM"

DÍL V.

Ing. Emanuel Prager, CSc.

Speciální mikroelektronické obvody

Ing. Jiří Chod, CSc.

Mikroprocesorová technika II.

PRAHA 1985

Ing. Emanuel Prager, CSc.

Speciální mikroelektronické
obvody

PRAHA 1985

1. Rozvoj mikroelektroniky a její vliv na strukturu, vlastnosti i perspektivu elektronických ústředen

1.1. Úvod

Rychlý rozvoj mikroelektronických obvodů se obráží i v rozvoji všech elektronických zařízení, nevyjímaje i elektronické telefonní ústředen. Mikroelektronika umožňuje nejen podstatně zmenšit rozměry zařízení, snížit příkon elektrické energie, ale dозвoluje i využívat principy, které byly sice dříve známé, ale ekonomicky a technologicky nevyužitelné. Jako příklad je možno jmenovat, že rozvoj číslicové spojovací techniky byl umožněn rozvojem mikroelektroniky, přestože principy číslicového spojování byly známy již dříve.

Mikroelektronika se postupně rozšiřuje do všech dílčích obvodů elektronických ústředen a to jak se spojováním na prostorovém principu, tak i se spojováním číslicovým.

Mikroelektronické obvody však nepronikají jen do oblasti vlastního spojování hovorů, ale i do jiných částí ústředen a to v řadě případů v mnohem větším počtu než pro vlastní spojovací účely.

Jednou z velmi důležitých oblastí jsou obvody účastnického rozhraní, t.j. účastnické sady, v nichž mikroelektronika dovoluje realizovat všechny potřebné funkce. Důležitost této oblasti využití vyplývá z toho, že počet mikroelektronických obvodů pro účastnické rozhraní odpovídá počtu účastnických příjímačů v ústředně a jejich celková potřeba a tím i výrobní serie proto bude u mimořádně velké.

Samozřejmou oblastí aplikace mikroelektronických obvodů je také řízení ústředen, v nichž se využívají jak mikro-

procesory, tak i polovodičové paměti a ostatní obvody, potřebné pro sestavu mikropočítače.

Kromě těchto oblastí je možné mikroelektronické obvody postupně využívat i pro signální účely /vysílače a přijímače kódu/, generátory signálních kmitočtů apod.

S přechodem na integrované systémy a sítě se pak objevují další aplikace, jako mikroelektronické obvody pro číslicový přenos po účastnickém vedení, speciální obvody pro centralizovanou signalizaci apod.

Je zřejmé, že počet aplikací mikroelektronických obvodů v elektronických telefonních ústřednách dále poroste s rozvojem nových polovodičových technologií i se zvětšováním hustoty integrace.

Přehled dnešních aplikací hlavních mikroelektronických obvodů v elektronických ústřednách je uveden na tab. 1. V ní je také uvedena přibližná četnost těchto obvodů, vztažená na jednu účastnickou přípojku. Z tabulky vyplývá, že hlavní těžiště aplikací mikroelektroniky v elektronických ústřednách není ve standardních mikroprocesorech a polovodičových pamětech, ale spíše v oblasti obvodů pro účastnická rozhraní, u kterých potřeba v budoucnu poroste lineárně s nárůstem objemu výroby těchto ústředen.

Problematice telekomunikačních integrovaných obvodů dnes věnují pozornost všechny světové polovodičové firmy a ve svých předpovědích předpokládají velký nárůst výroby těchto speciálních obvodů v porovnání s standardními, např. mikroprocesorovými.

1.2. Rozvoj základních logických obvodů

Trend dalšího rozvoje mikroelektroniky je všeobecně určován některými vztahy, vyplývajícími z extrapolace dosavadního rozvoje, charakterizovaného především trvalým zvětšováním hustoty prvků /hradel - tranzistorů/ v jednom integrovaném obvodu. Dosavadní trend např. polovodičových pamětí od původních 8 bitových až po dnešní 64 kbitové /případně 256 kbitů/ na jednom čípu tento trend nejnázorněji potvrzuje.

Promítaneme-li si zvětšování hustoty integrace do různých dalších ukazatelů, docházíme k tomu, že např. velikost základního polovodičového prvku v integrovaném obvodu /čípu/ se bude pravděpodobně dále zmenšovat podle grafu na obr.1.1, podle kterého byla v roce 1980 zvládnuta technologie 3 mikronová a do roku 1990 se očekává dosáhnutí 1 mikronové. Tomu odpovídá vzrůst počtu prvků na jednom čípu prakticky o 2 řády. Celkově je tento trend vyznačen na obr.1.2, ukazující vzájemnou vazbu všech hlavních parametrů v průběhu vývoje a předpokládaný rozvoj do roku 2000.

Se stálým růstem hustoty integrace a novými technologiemi se mění i některé další parametry. Jedním z nejdůležitějších je snižování příkonu. Bez tohoto snižování příkonu na jeden prvek by totiž prakticky nebylo možné ani hustotu integrace zvyšovat, bereme-li v úvahu, že vyzářený výkon z jednoho integrovaného obvodu nemůže překročit určitou velikost. Při velikosti vyzářeného výkonu 1 W to znamená při hustotě 10^6 prvků, je možné připustit příkon na jeden prvek 10^{-6} W /to jsou hodnoty dosahované v roce 1980/. Při dalším růstu hustoty integrace musí pak úměrně klesat i příkon na jeden

prvek, aby obvody byly vůbec použitelné.

Trendy poklesu příkonu jsou charakterizovány např. u základní řady TTL logicky

Vývoj od normální technologie TTL šel nejprve cestou zvýšení rychlosti, ovšem za cenu zvýšení příkonu /řada S - Shottkyho TTL/. Dalším typem byla řada AS /Advanced Shottky/, vyznačující se dalším zvětšením rychlosti bez podstatného zvětšení příkonu.

Později následovala LS /Low Power Shottky/, u níž rychlosť byla prakticky shodná jako u základní řady TTL, ale spotřeba klesla asi 5krát. Poslední z této řady logiky TTL je řada ALS /Advanced Low Power Shottky/, vyznačující se jak nízkou spotřebou /asi desetinovou proti základní řadě TTL/, tak i zvětšenou rychlosťí /dvaapůlkrát/.

Současně s snižováním příkonu na jeden prvek v integrovaném obvodě musí klesat i cena, aby používání nových obvodů s vyšší hustotou integrace bylo ekonomicky zdůvodnitelné. Obecný trend, naznačený na obr.1.3 ukazuje tento poměrný pokles z hlediska snižování nákladů na realizaci jednoho prvku v integrovaném obvodu. Při uvažování skutečných cen lze tento pokles brát v úvahu při zaběhnuté výrobě a technologií, t.j. nikoliv na začátku zavedení nové technologie, nebo nové řady obvodů. Obr.1.4 ukazuje příklad, jak se měnila cena integrovaných pamětí v průběhu doby. Tento pokles platí samozřejmě pro obvody, vyráběné hromadnou technologií při velkých seriích. Cena pro maloseriové výrobky nebo při malých odběrech bývá obvykle vyšší.

Tento rychlý pokles cen zavedeného typu IO je na jedné straně vynucen tím, že na trh velmi rychle přicházejí IO

s větší hustotou integrace /nejlépe je tento vývoj vidět u polovodičových pamětí/, takže by dřívější výrobek na trhu při stálych věnách neobstál. Na druhé straně však tento trend má vliv i na konstrukci zařízení, kde konstruktér v každém okamžiku musí zvažovat použití lacinějšího obvodu s nižším stupněm integrace nebo použití prvku dražšího, ale prostorově a obvodově výhodnějšího s vyšším stupněm integrace. Toto hledisko má ovšem i negativní vliv na konstrukci zařízení. Ukazuje se, že rychlý trend rozvoje mikroelektronických obvodů vede k určité bezrnosti při vývoji zařízení u nichž doba vývoje je relativně dlouhá, např. 5 let do zavedení výroby. Při použití mikroelektronických prvků, které jsou při zahajování vývoje běžné, dostává se konstruktér při ukončení vývoje a zavádění výroby u takových zařízení často do situace, že zařízení je již normálně zastaralé, z hlediska použitých mikroelektronických prvků a že dokonce často ani výrobce mikroelektronických prvků nemůže zaručit dodávky obvodů ve vyvinutém zařízení použitých. I když samozřejmě přechod na modernější prvky je vždy dodatečně možný, vede často i ke strukturálním změnám zařízení a tím vlastně prodlužování vývoje.

Tato skutečnost je celosvětově známá a vede k určitým rozpakům při zahajování vývoje. Je nutné správně předpovídat trend rozvoje mikroelektroniky a při vývoji elektronických zařízení volit taková řešení, která dovolí postupné využívání obvodů vyšší integrace tak, aby bylo možné operativně v jednotlivých fázích vývoje a výroby přecházet od prvků jednodušších na složitější.

Tato situace je kritická především u telekomunikačních zařízení, u nichž vývoj trvá poměrně dlouho, vzhledem ke složitosti těchto zařízení i vzhledem k potřebě dlouhého provozního

ověřování a přizpůsobování se provozním potřebám a u kterých se očekává, že zařízení zavedená do výroby budou vyráběna nejméně 10 až 15 let a provozována 30 let. Z toho vyplývající požadavky na výrobu mikroelektronických obvodů z hlediska zajistění výroby telekomunikačních zařízení i z hlediska zajištění potřebného sortimentu náhradních součástí jsou dnes téměř nepředstavitelné.

I když lze předpokládat další zvyšování hustoty integrace podle uvedených zákonitostí, jsou zde i určité hranice z hlediska možností využití, které pravděpodobně vedou ke zpomalení dalšího rozvoje mikroelektroniky pro běžné použití. Přitom samozřejmě z hlediska různých speciálních zařízení se bude asi tento vývojový trend dále uplatňovat a zpětně pak v budoucnu se změní i skokem možnosti využití i v běžných zařízeních.

1.3. Rozvoj mikroprocesorů

Mikropočítače, které se dnes běžně využívají pro konstrukci řídících obvodů elektronických telefonních ústředen procházejí trvalým vývojem, charakterizovaným jak zvětšením počtu bitů ve slově, které mikroprocesor paralelně zpracovává, tak i rychlostí, počtem a charakterem základních instrukcí a konečně i používáním dalších obvodů na čípu mikroprocesoru /tzv. jednočípový mikropočítač/.

V současné době se pro konstrukci řídících obvodů využívají převážně 8-bitové mikroprocesory, představované např. typy Intel 8080, Motorola 6800, Zilog 8080 a pod. Charakteristické parametry např. mikroprocesoru Intel 8080 /ekvivalent se vyrábí také v ČSSR/ jsou:

velikost slova	8 bitů
rychlosť /doba cyklu/	2 us
počet druhů instrukcí	78
možnosť přímého adresování paměti do	64 K

Od konce sedmdesátých let se začaly objevovat mikroprocesory 16-bitové, představující nejen zvětšení hustoty integrace, ale i vyšší pracovní rychlosti. Typickými představiteli jsou např. Intel 8086, Motorola 68000a pod. Hlavní parametry typu Intel 8086 jsou :

velikost slova	16 bitů
rychlosť	0,5 us
počet instrukcí	92
možnosť přímého adresování pamětí do	1 Mbyte

Všechny uvedené mikroprocesory se vyrábějí v technologii MOS.

Vývoj pokračoval dále a v 80tých letech se začaly objevovat mikroprocesory 32-bitové, které svou výkonností již odpovídají procesorům dřívějších velkých počítačů např. 3. generace. Těžko lze odhadnout další vývoj, je však možné očekávat, že počet 32 bitů ve slově, zpracovaném paralelně v mikroprocesoru bude po delší dobu tvořit maximum a že další vývoj půjde spíše cestou dalšího zdokonalování technologie, snižování spotřeby, zvyšování počtu instrukcí a pod.

Paralelně s tímto vývojem mikroprocesorů probíhá i vývoj mikropočítačů na jednom čípu, dnes charakterizovaných typy např. 8035, 8048. Uvedené jednočípové mikropočítače obsahují tyto pod-systémy:

- procesor
- programovou paměť /u typu 8048 - 1K, u typu 8035 není/
- paměť RAM s kapacitou 64 bytů

- tři programovatelné obvody I/O
- programovatelný generátor časových prodlev
- řadič přerušení a zdroj hodinových signálů

S těmito jednočípovými mikropočítači lze realizovat jednodušší řídící obvody, často plnící jen některé základní funkce, případně jako doplněk základních řídících mikroprocesorů. Realizují se tak např. tzv. periferní procesory pro předzpracování vstupních dat, komunikační procesory, zajíšťující některé specifické funkce vstupního a výstupního zpracování dat a pod.

Každý typ mikroprocesoru má dále řadu podpůrných obvodů, které slouží ke kompletaci mikropočítače. Patří k nim jednak polovodičové paměti a jednak:

- systémové obvody /řadiče, zdroje hodinových impulzů/
 - vazební obvody pro číslicové vstupy a výstupy
 - vazební obvody pro přídavná zařízení /kodéry pro klávesnice, programovatelné vazební obvody, řadiče diskových pamětí apod/.
 - vazební obvody pro komunikaci /asynchronní komunikační obvod, programovatelné komunikační obvody, komunikační řadiče a pod/.
- Tyto integrované obvody, plnící specifické funkce pak umožňují, že lze základní sestavu řídící jednotky rozšírit např. na jedné desce /deskové mikropočítače/, standardně vyráběné a používané pro různé aplikace. Tyto deskové mikropočítače obsahují vedle mikroprocesoru, přídavných obvodů, také základní vybavení programových i datových pamětí. Při potřebě větší paměťové kapacity lze pak tyto deskové mikropočítače rozšířit o další paměťové jednotky.

Mikroprocesory mají význam především pro decentralizované řízení spojovacích systémů. Jednotlivé moduly systému mají své mikropočítačové jednotky, navzájem spolupracující. Jejich počet

může podle velikosti základních modulů dosáhnout až 100 pro ústřednu o kapacitě kolem 10000 přípojek, t.j. 0,01 mikropočítačů na přípojku.

Rozvoj mikroprocesorů z hlediska velikosti i zpracovávaného slova má vliv na stupeň desentralizace systému. Zatím co při použití mikropočítačů 8-bitových lze realizovat pouze malé ústředny, rádo vě sta přípojek nebo v systému větší kapacity moduly o velikosti např. 128 přípojek, je možné při použití 16-bitových mikroprocesorů již velikost základního modulu ústředny zvětšit řádově na 1000 přípojek. Vyplývá to z toho, že celková výkonnost 16-bitového mikroprocesoru /vycházející ze čtyřnásobné rychlosti a dvojnásobného slova/ je přibližně osminásobná.

Vedle vlivu na strukturu systému má vývoj mikroprocesorů směrem k většímu počtu bitů ve slově i vliv na celkovou velikost řídících jednotek a tedy i na velikost ústředny.

1.4. Polovodičové paměti

Snad nejvýrazněji se projevuje rozvoj mikroelektroniky v polovodičových pamětech, které pak svými parametry ovlivňují vlastnosti mikropočítačů, jak z hlediska objemu zařízení, pracovní rychlosti, spotřeby elektrické energie, tak i samozřejmě možnostmi zvětšení kapacity pamětí.

Polovodičové paměti obecně dělíme do několika skupin podle způsobu činnosti, druhu záznamu i podle druhu použité polovodičové technologie:

- paměti RAM /random acces memory/
- paměti ROM / read only memory/
- s variantami PROM, EPROM, EEPROM atd.

Z hlediska použité technologie existují paměti bipolární,

které jsou velmi rychlé a paměti vyráběné technologií MOS. Bipolární paměti mají většinou menší kapacitu a používají se v rychlých mikroprocesorových obvodech.

Z hlediska způsobu záznamu se pro paměti RAM používají dva hlavní způsoby:

- záznam statický
- záznam dynamický

Paměti statické umožňují záznam bez nutnosti jeho obnovování. Statické paměti jsou tvořeny v podstatě klopnými obvody /v technologii MOS i bipolární/. V důsledku toho je potřebná plocha čípu relativně velká, takže se obecně dosahuje při dané velikosti čípu menší paměťové kapacity, než u pamětí dynamických.

Paměti dynamické vyžadují trvalé obnovování záznamu /refresh/. Záznam je na principu kapacitním, t.j. náboj kondenzátoru ovládá vlastní paměťový element, např. tranzistor. Vzhledem k tomu, že paměťové buňky jsou menší, vychází dynamické paměti výhodnější. Obnovování záznamu /např. 200 - 500 krát za s/ nepřináší žádné potíže, protože většina mikroprocesorů může zajistit refrešovací systém bez obtíží.

V současné době se nejvíce používá pro konstrukci řídících mikropočítačů /i ve spojovací technice/

pro datové paměti - paměti RAM dynamické

pro programové paměti - paměti EPROM

Z hlediska kapacity téhoto pamětí se v roce 1983 dosahovalo

- u pamětí RAM kapacity 64 kbit na jednom čípu
- u pamětí EPROM kapacity 64 kbitů

Při tom je nutno mít na paměti, že kapacita pamětí se v minulých letech trvale zvětšovala tak, že přibližně každé

2 roky se zvětšila čtyřikrát. Tento vzrůst kapacity pamětí na čípu měl vliv nejen na konstrukci elektronických zařízení, ale i na jejich cenu, protože větší typ paměti byl vždy levnější, vztaženo na cenu jednoho bitu paměti.

Z hlediska konstrukce spojovacích systémů je nutné ještě zmínit o tzv. masových pamětech, t.j. pamětech s poměrně velkou kapacitou, u nichž doba přístupu k paměti může být relativně větší než u paměti pracovních a programových. Jsou to většinou paměti určené pro nespřaženou činnost /off line/, t.j. pro záznam dat i programů, které jsou zapotřebí pouze výjimečně.

V současné době se pro tyto účely používají ve spojovacích systémech různé druhy paměti s magnetickým záznamem na pohyblivých mediích /páskové paměti, kazetové paměti, diskové paměti, diskotékové paměti, paměti typu Windhester a pod./. Všechny tyto paměti mají poměrně velkou kapacitu /např. diskové paměti mají kapacitu desítky Mbyte/. Jejich mechanický pohon však podstatně snižuje jejich životnost i střední dobu mezi poruchami. Přesto se dnes stále v elektronických systémech využívají, jejich záznam je však většinou zdvojen.

Podstatně nové řešení se očekává od nepohyblivých bublinových pamětí, které byly objeveny nedávno a u nichž se dnes již dosahuje kapacity 256 kbitů na jednom čípu, případně v hybridním provedení 1 mil. bitů v jednom pouzdro. Doba přístupu k těmto pamětem je srovnatelná např. s diskovými paměti a je možné proto očekávat, že v budoucnu nahradí uvedené mechanicky počítané typy pamětí. Některé japonské firmy již dnes zavádějí bublinové paměti do spojovacích systémů. Celkový vývoj v této oblasti ještě není uzavřen a dokonce se objevují u některých výrobců názory na nerentabilnost jejich výroby.

2. Mikroelektronické obvody pro účastnické rozhraní v elektronických telefonních ústřednách

2.1. Všeobecně

Dřívější pokusy nahradit reléovou účastnickou sadu jinými elektronickými obvody ztroskotávaly pochopitelně předem na ekonomické stránce problému. To byl také jeden z důvodů, který znevýhodňoval nástup perspektivních elektronických telefonních ústředen a vedl např. k tomu, že se začala v těchto sadách používat jazýčková relé, různé magnetické prvky /ferrody a pod./ s cílem zmenšení rozměrů.

V dnešní době, zvláště při zavádění číslicového spojování /na principu PCM/ do telefonní spojovací techniky, se ukazuje, že účastnická sada musí plnit další funkce, t.j. převod z dvoudráťové hovorové cesty v ústředně na čtyřdrátovou, t.j. v podstatě zahrnout do sebe i tzv. vidlici. Vidlicové zapojení, které až dosud bylo v přenosové technice realizováno transformátorem by vedle k dalšímu zvětšení účastnické sady.

Uvažování všech těchto faktorů i nových možností mikroelektronické součástkové základny vedlo k principiálně novému návrhu účastnického vstupu do ústředny. Pro nová řešení byla standardně zavedena zkratka BORSHT pro analogově pracující ústředny a pro číslicové spojování BORSCHT. Tyto zkratky jsou odvozeny z anglického názvu hlavních funkcí účastnické sady:

B - stejnosměrné napájení /battery/

O - ochrana proti přepětí na vedení /overvoltage protection/

R - vyzvánění /ringing/

S - dohled /supervision/

C - kódér /coding/

H - vidlicové zapojení /hybrid/ T - zkoušení /testing/

Kromě označení BORSHT se někdy pro účastnické sady elektronických ústředen používá označení SLIC /subscriber line interface circuit/.

Zatímco u analogových telefonních ústředen se obvod SLIC nebo BORSHT stal jediným rozhraním mezi účastnickým vedením a elektronickým spojovacím polem ústředny, je nutné v číslicových ústřednách zajistit v účastnické sadě ještě převod analogového signálu na číslicový, se kterým se pak vstupuje do spojovacího pole.

Účastnická sada pro číslicové spojování se tedy skládá ze tří základních mikroelektronických obvodů:

- SLIC
- filtr
- kodek

Tato základní sestava mikroelektronických obvodů pro účastnický vstup se pak v různých obměnách objevuje v moderních číslicových ústřednách. Podle provedení kodeku se někdy doplňuje o řídící obvod, přiřazující časové kanály /tzv. obvod TSAC/. V novějších provedeních se již objevuje filtr a kodek v jediném integrovaném mikroelektronickém obvodu /označovaném např. monocíp/.

V dalším bude podroběji uvedena základní řada obvodů firmy Motorola.

Blokové schema účastnické sady pro číslicové ústředny s obvody této firmy je na obr. 2.1. Na účastnický obvod SLIC navazuje obousměrný filtr MC 14414, omezující kmitočtové pásmo pro kodek, dále kodek MC 14404, který pracuje současně jako kodér i dekodér /oba směry přenosu/. Potřebné časové kanály mu dodává řadič TSAC, typ MC 14418.

Kromě těchto základních integrovaných obvodů je nutné ještě pro činnost kodeku doplnit speciální obvod-zdroj referenčního na-

pěti typ MC 1403.

Jak je z obrázku zřejmé, rozděluje v tomto případě obvod SLIC hovorovo u dvoudrátovou cestu z účastnického vedení na čtyřdrátovou směrem do ústředny. Na jeho výstupu jsou tedy dva oddělené směry přenosu, které pak jsou v navazujícím filtru a kodeku zpracovány odděleně.

V dalším je uveden podrobnější popis jednotlivých obvodů.

2.2. Integrovaný obvod SLIC

Mikroelektronické pro vedení obvodů SLIC pro účastnické sady má několik firem. Popišme si jedno z provedení firmy Motorola, označované MC 3419. Principiální zapojení funkční vychází z obr.2.2. Vstupní obvod tohoto integrovaného obvodu zajišťuje jak sekundární ochranu proti přepětí, tak i vlastní napájení účastnické smyčky /přes vnější obvody/ a nastavení tohoto napájecího proudu i impedance přizpůsobovací.

Za vstupním obvodem následuje vidlicové zapojení pro převedení dvoudrátového účastnického vedení na čtyřdrátové nesymetrické zapojení, t. j. rozdelení obou směrů přenosu hovorového signálu. Ve vysílací větvi je zapojen zesilovač s nastavitelným ziskem. Podobné nastavení zisku je i v přijímací větvi. Nastavení zisku v obou směrech přenosu lze provádět nezávisle.

Mezi oběma větvemi, přijímací i vysílací je zapojen obvod, sloužící k vyvážení vlastní vidlice /spolu s vnějším obvodem/. V něm se rovněž zajišťuje detekce změny napětí v účastnické smyčce pro zjištění stavu vyzvednutí mikrotelefonu, pro detekci volání, volby, přihlášení a pod.

S ohledem na napájecí napětí 48 V, které může doslo upit až 56 V se pro konstrukci tohoto mikroelektronického obvodu použilo bipolární technologie s vyšším napětím. Obvod je umístěn

v pouzdře s 18 vývody. Zapojení je navrženo tak, aby v případě, že je účastnické vedení v klidovém stavu, mohl být ztrátový příkon snížen na minimum /power down/. Při tom však zůstává účastnické vedení pod kontrolou je možné detektovat změnu stavu při sejmutí mikrotelefonu. Klidová spotřeba obvodu je 1 mW.

Na obr. 2.3 je naznačeno celé zapojení účastnické sady s tímto integrovaným obvodem. Vlastní obvod SLIC je doplněn ještě diodovým obvodem MAD 220, který zajišťuje ochranu proti přepětí /jako doplněk k ochraně výbojkou, která musí být zapojena na vstupu účastnického vedení do ústředny/. Protože při napájení účastnického vedení stejnosměrným proudem vzniká poměrně velký ztrátový výkon až 2 W, který nelze v běžném pouzdru integrovaného obvodu vyzářit, jsou výkonové části napájecího obvodu /transistor v Darlingtonově zapojení/ umístěny mimo pouzdro integrovaného obvodu. Jsou to přídavné obvody označované jako MJD 270 a 271.

Pro zmenšení ztrátového příkonu se často volí zapojení s konstantním napájecím proudem, dodávaným ze zdroje, který je tepelně kompenzován. Používá se k tomu speciální diody, zapojené mimo integrovaný obvod SLIC.

Jak je zřejmé z obrázku, i u tohoto integrovaného provedení obvodu SLIC se vyzváněcí proud vysílá přes zvláštní kontakty relé, mimo vlastní integrovaný obvod.

2.3. Vzorkovací filtr pro POM

Pro zajištění převodu analogového signálu na číslicový je zapotřebí vedle vlastního převodníku - kodeku, ještě vstupní a výstupní filtry, které slouží jednak k omezení kmitočtového pásma ve vysílacím směru a jednak k obnově signálu po dekódování v přijímacím směru. Tuto činnost obvykle zajišťují kombino-

vané vysílací a přijímací filtry v jediném IO.

Jako příklad je uveden popis filtru PCM v provedení firmy Motorola, typ MC 14414. Je to filtr vyrobený na principu spínaných kondenzátorů v technologii CMOS. Vyznačuje se malou proudovou spotřebou, která v pracovním režimu činí asi 25 mW a v klidovém stavu jen 0,5 mW.

Blokové schema tohoto filtru je na obr. 2.3. Jsou to v podstatě dvě samostatné větve filtru, vysílací a přijímací, spojuje se společnou řídící částí.

Vysílací filtr

Hlavním úkolem vysílacího filtru je omezit vstupní signál pro kodek na pásmo 4 kHz, které může být v kodeku vzorkováno kmitočtem 8 kHz. Je nutné při tom omezit pronikání jiných signálů o vyšších kmitočtech nad 4 kHz, které by působily rušivě při kódovacím procesu. /Někdy se tento filtr nazývá anti-alias filtr/. Rovněž je nutné potlačit kmitočty pod 60 Hz, t.j. rušivé kmitočty ze sítě, případně z vyzváněcího signálu a pod.

Vysílací filtr se skládá z dolní propusti, tvořené 5-pólovými eliptickými sekczemi pro omezení pásmá nad 4 kHz a navazující horní propusti, tvořené Chebyševovým 3-pólovým filtrem pro omezení spodních kmitočtů pod 60 Hz.

Přijímací filtr

Úkolem přijímacího filtru je vyhladit stupňový průběh signálu vznikající po dekódování na výstupu kodeku, t.j. odstranit z něj vyšší kmitočtové složky. Z toho důvodu je hlavní částí přijímacího filtru dolní propust, která je podobná jako u vysílacího filtru. Je rovněž tvořena 5-pólovými eliptickými sekczemi, pracujícími se vzorkovacím kmitočtem 128 kHz.

Dále obsahuje přijímací filtr obvod pro kompenzaci zkreslení typu $\sin x/x$, která normálně doprovází modulaci PAM.

Integrované provedení filtru PCM je dále doplněno dvěma operačními zesilovači. Operační zesilovač A na výstupu přijímacího filtru zajišťuje dostatečný výstupní výkon s nastavitelným ziskem. Je schopen dodávat dostatečný výkon do zátěže 600 až 900 Ω /t.j. na účastnické vedení/. Operační zesilovač B na vstupu vysílacího filtru zajišťuje vyrovnání ve čtyřdrátové cestě a dovoluje nezávislé nastavení zisku vysílací cesty.

Integrovaný filtr PCM, obsahující oba filtry je řízen z řídící logiky, na kterou jsou předávány jak základní vzorkovací kmitočet 128 kHz, tak i rámcová synchronizace 8 kHz. Z řídící logiky může být rovněž řízeno snížení příkonu celého obvodu v klidovém stavu /power down/.

2.4. Jednokanálový integrovaný kodek

Integrovaný kodek obsahuje obvody potřebné pro převod analogového signálu na číslicový PCM ve vysílacím směru a obráceně v přijímacím směru. Zastupuje tedy kodér i dekodér pro čtyřdrátový přenos. Pracuje se vzorkovacím kmitočtem 8 kHz a s 8 bitovým kódováním hovorového signálu. Obvykle bývá alternativně proveden pro oba způsoby komprese hovorového signálu a to podle zákona /t.j. podle americké normy/ a podle zákona A /podle CCITT a evropské normy/.

Jako příklad je uveden popis činnosti kodeku firmy Motorola, typ MC 14407. Činnost kodeků jiných firem je podobná, i když vnitřní provedení obvodové může být dosti rozdílné podle použitých technologií, kterou používají různí výrobci mikroelektronických obvodů.

Hlavní charakteristiky popisovaného kodeku lze shrnout do těchto bodů:

- nezávisle volitelná rychlosť od 64 kbit/s do 3,088 Mbit/s /umožňuje vytvářet rámce systémů pro 24 až 48 kanálů/
- kanálový plně duplexní provoz
- jednočinné napájení 10 - 16 V
- nízká spotřeba asi 80 mW /v úsporném režimu 1 mW/

Blokové schéma integrovaného kodeku je na obr. 2.4. Ve vysílacím směru přichází analogový signál na vstup vzorkovacího obvodu /vstup AD 1/. Výstup tohoto vzorkovacího obvodu přichází do analogového subsystému, pracujícího jako převodník analogového napětí na proud /s pomocí odporu R / $, i$ jako obvod pro automatické nastavení nuly a obvod pro převod analogového vzorku do výstupního vzorkovacího obvodu při přijímacím směru pomocí kondenzátoru C .

Analogový substitut je složen z operačních zesilovačů a analogových spínacích obvodů. Výstupní proud tohoto obvodu, úměrný velikosti amplitudy vzorku přichází pak do analogově číslovového převodníku.

V tomto převodníku se velikost proudu porovnává s velikostí referenčního proudu získaného z externího zdroje referenčního napětí. Porovnáním a současně s předepsanou kompresí se v tomto obvodu vytváří 8-bitové slovo. Komprezivní charakteristika se nastavuje vhodným napětím na vstupu u/A, ze kterého se přepínají vnitřní obvody převodníku.

Vytvořené 8-bitové slovo se pak přivádí do paralelního registru SAR a předechozí obvody se uvedou do klidového stavu, aby bylo možné zpracovávat nový vzorek analogového signálu.

Zaznamenané slovo v registru se pak ve vhodném okamžiku pře-

dá v paralelním tvaru do obvodů pro řízení vysílání dat, ze kterého se vyšle v seriovém tvaru ve zvolené časové poloze /výstup TDD/. Rychlosť vysílání dat je řízena jednak vstupem datových hodin a jednak je rámco vě synchronizována. TDC určuje rychlosť přenosu a TDE určuje polohu slova v rámci /t.j. výstupní kanál/.

V přijímacím směru přechází ze společné sběrnice signální bity v seriovém tvaru po vodiči RDD na obvod pro řízení příjmu dat. Toto řízení je opět ovlivňováno vstupem datových hodin RDC a označením kanálu v rámci přenosu /výstup RDE/. Přijaté 8-bitové slovo se v paralelním tvaru předá do registru SAR a odtud se pomocí převodníku přenásí do analogového substitutu již jako amplituda vzorku přijímaného výstupního signálu. Tato amplituda se přenese do výstupního vzoíkovacího obvodu s pamětí /kodenzátor C/, který tvorí regeneraci analogového signálu. Výstupní analogový signál v přijímacím směru se objeví na vývodu označeném ADO.

Činnost celého kodéku je řízena řídícími obvody, které zajišťují :

- základní synchronizaci /MSI /
- řízení posloupnosti převodu pro duplexní činnost CCI /vzoíkovací kmitočet 128 kHz/
- uvedení obvodu do klidového stavu /power down/

Řídící obvody řídí i signální logiku, používanou při kanálové signalizaci /osmým bitem v každém kanálu/. Signální logika slouží ke vkládání signálního bitu do výstupního slova při vasilání a k vydělení toho bitu při příjmu. V našich spojovacích přenosových systémech podle doporučení CCITT se nepoužívá toho druhu signalizace, t.j. pracuje se s 8-bitovým kódováním a přenosem signalizace v jednom, k tomu účelu vyhrazeném kanálu společně pro všechny ostatní kanály.

Činností kodéku se rovněž generuje tzv. analogová zem, což je

poloviční napájecí napětí. Toto referenční napětí se pak používá i v jiných obvodech účastnické sady.

Kodek firmy Motorola MC 14407 je zhotoven v technologii CMOS. Umožňuje spolupráci s ostatními obvody této firmy, především vstupním a výstupním filtrem na jedné straně a se standardními obvody sběrnice výstupního číslicového signálu PCM na straně druhé.

2.5. Řídící obvod TSAC

Řídící obvod TSAC /Time Slot Aligner circuit/ je zařízení, dovolující trvalé přiřazování časového kanálu pro kodek na podkladě řídících informací z mikroprocesorového řízení.

Řídící obvod obsahuje dvě samostatné části pro vysílací směr kodeku a pro přijímací. Blckové schema je na obr. 2.5.

Přiřazování určitého kanálu pro kodek je dáno naprogramováním této časové polohy. Naprogramování se děje předáním seriové informace o časovém kanálu, který má být v daném kodeku používán do posuvných registrů, sloužících jako paměť. V této paměti je zaznamenáno číslo kanálu tak, jak přijde z mikroprocesoru věho řízení. Úkolem obvodu TSAC je podle tohoto čísla kanálu vyslat v požadovaný časový okamžik uvolňovací signál jak pro přijímací, tak i vysílací část kodeku.

Toto generování uvolňovacího signálu se děje tak, že porovnávací obvod dostává z pevného generátoru adres postupně čísla jednotlivých kanálů a současně dostává číslo zvoleného kanálu z posuvného registru. V případě koincidence obou adres vyšle porovnávací obvod signál na výstupy RXE a TXE, který časově odpovídá zaznamenanému číslu kanálu.

Princip řízení tohoto obvodu z mikroprocesorového vstupu je znázorněn na obr. 2.6, kde je naznačen vstup informace z mikro-

procesorového řízení. Je zde naznačeno 128 obvodů TSAC, příslušejících 128 účastnickým sadám s kodeky. Všech 128 obvodů je rozděleno do 4 skupin po 32 a pro každou skupinu je jeden uvolňovačí vstup CS 1 - 4. Vlastní data z mikroprocesorového řízení pak přichází po vstupech AD a DI. Vstup AD slouží k předání adresy příslušného obvodu TSAC ve skupině. K tomu je třeba 5 bitů /32 obvodů/. Zbývající 3 byty z 8-bitového slova slouží k předání vlastního čísla kanálu, vzhledem k tomu, že obvod TSAC umožňuje používat 64 časových poloh, je označení čísla kanálu 6-bitové. Zbývající 2 byty 8-bitového slova se rovněž využívají k pomocným účelům.

Informace, označující požadované číslo kanálu se zaznamená pouze v tom obvodu TSAC, který je adresován ze vstupu AD. Na blokovém schématu obvodu TSAC jsou zřejmě oba posuvné registrů, sloužící k zápisu adresy i čísla kanálu.

Obvod TSAC je vyroben v technologii CMOS. Kromě základních funkcí přidělování časového kanálu umožňuje ještě některé další funkce potřebné pro činnost účastnickéady, jako např. řízení přenosu vyzváněcího proudu, předání povelu pro snížení příkonu ostatních obvodů účastnickéady v klidovém stavu a pod.

2.6. Integrovaný kodek a filtr

Vedle klasického uspořádání, používaného např. v popsané účastnické sadě Motorola, t. j. samostatných mikroelektronických obvodů pro filtr a kodek se postupem doby ukázaly možnosti vytvoření společného obvodu - kombinovaného filtru a kodeku v jediném mikroelektronickém obvodu /někdy nazývaném monocip/.

Příkladem může být obvod MC 14400 firmy Motorola, nebo podobné obvody jiných firem. Tento obvod vznikl při zvětšování hustoty integrace v podstatě složením uvedených dvou dílčích ob-

vodů, filtru a kodeku, popsaných v předchozích kapitolách a objevují se v něm i stejné funkční celky.

Tento obvod, vytvořený sloučením obou funkcí na jednom čípu má také stejné vstupní a výstupní parametry, jako v předchozí kapitole popsané samostatně obvody filtr i kodek. Podobné typy obvodů mají i jiné firmy, např. AMI, typ S 3506. Tento integrovaný kodek obvod je uzpůsoben pro různá použití, mimo jiné i pro použití v telefonním přístroji.

Vedle normálních pro vedení filtrů PCM a kodeků se pro účastnické sady objevilo i principielně nové řešení, používající programovatelné signální procesory, které umožňují univerzálnější řešení skupiny filtr a kodek.

Jedním z takových je také integrovaný obvod, označovaný SLAC /subscriber line audio processing circuit/. Tento integrovaný obvod firmy AMD s typovým označením AM 7901 zajišťuje přímou přeměnu analogového signálu na signál PCM a naopak a navíc umožňuje přímé napojení na mikroprocesorový řídící obvod.

Blokové schéma tohoto obvodu je na obr. 2.7. Skládá se ze tří základních sekcí, vysílacího procesoru, přijímacího procesoru a řídícího obvodu, který současně zajišťuje rozhraní k mikroprocesorovému řízení.

Vysílací sekce obsahuje tzv. "antialias filtr", t.j. pásmovou propust, interpolativní převodník analogočíslicový a signální procesor, který generuje buď lineární 16-bitový kód nebo 8-bitový s kompresí podle zákona u. Převodník je navržen tak, aby měl široký dynamický rozsah a velký poměr signálu k šumu. Signální procesor obsahuje aritmetickou jednotku, paměť RAM a ROM /t.j. ekvivalentní mikroprocesorovému systému/ a řídící logiku pro zajištění filtrových funkcí. Bloky označené B, X a GX jsou programovatelné filtry a jejich koeficienty jsou zaznamenány v paměti koeficien-

tù RAM. Filtr X je součástí korekčního obvodu pro korekci kmitočtové charakteristiky. Filtr GX umožňuje uživateli programovat zisk v krocích po 0,1 dB ve vysílací větvi. Filtr B je řízen přijímacím signálním procesorem a zajišťuje při čtyřdrátovém přenosu vyrovnání. Nízkofrekvenční propust omezuje šířku pásma pro splnění přenosových parametrů. Horní propust potlačuje 15 Hz a kmitočty okolo 50 Hz.

Podobně je funkčně uspořádán i přijímací signální procesor. Jednotka řízení obsahuje již uvedené paměti RAM pro koeficienty vysílacích i přijímacích filtrů a potřebnou řídící logiku spojenou s přiřazováním kanálů. Dále obsahuje bistabilní obvody pro 5 výstupů C 1 až C 5, kterými je řízen připojený obvod SLIC, případně přes něj vyzváněcí relé nebo obecně 5 různých výstupů.

Tento nový typ kodeku, využívající principu signálního procesoru má výhodu v tom, že stejným obvodem lze nastavením příslušných koeficientů naprogramovat různé průběhy filtrů a přizpůsobit se tak podmínkám jednotlivých sítí. Tím se tento obvod stává univerzálním a nazývá se proto v komerčních prospektech "světovým čípem" /world chip/.

S podobným řešením přichází i jiné evropské firmy. Např. firma Eurotechnique přinesla na trh novou rodinu tzv. kodekù COMBO, vyznačujících se podobnými vlastnostmi, ale díky použité technologie P² CMOS mají malý ztrátový výkon /60 mW v pracovním režimu a 3 mW v klidovém stavu/. Ten to typ kodekù se někdy nazývá CONFIDE a je použit v některých francouzských číslicových systémech.

2.7. Mikroelektronické obvody pro účastnickou sadu pro vyšší napětí

Při použití integrovaných obvodů standardních /např. řady

Motorola je nutné počítat s tím, že některé funkce /připojení zkušebních obvodů, připojení vyzváněcího signálu, přepólování smyčky a pod. a omezení přepětí vznikajícího na účastnickém vedení bude provedeno přídavnými obvody, nebo relé. Rovněž zvětšení napájecího napětí nad 48 V přináší u těchto obvodů potíže. Z toho důvodu se u většiny světových firem dnes sleduje intenzivně možnost vytvoření vstupních obvodů pro účastnickou sadu pro vyšší napětí.

Tuto otázku řeší různí zahraniční výrobci odlišně. Japonské firmy se soustředily na vývoj vstupní části účastnického stykového obvodu pro vyšší napětí /vyvinuly tzv. obvod RT/, který vedle elektronického připojení vyzváněcího proudu, testovacích obvodů a přepojování vodičů vytváří i základní přepěťovou ochranu. Toto řešení pak nevyžaduje u navazujících obvodů úpužití technologie pro vyšší napětí.

Nová koncepce účastnického rozhraní pro číslicové spojovací systémy /t.j. obsahující i kodek PCM/ vychází z použití obvodů pro vyšší napětí, které je možné použít na vstupu účastnického vedení bez zvláštního omezovače přepětí a tak nahradit dřívější zapojení s relé, omezovači napětí a pod. Do série dnes již standardních obvodů tedy přistupuje další typ IO se specificky spínacími vlastnostmi.

Princip realizace jednotlivých funkcí BORSCHT pro nově navrhovanou řadu obvodů je na obr. 2.8, kde jsou rovněž naznačeny napěťové podmínky pro jednotlivé dílčí funkce a možnost soustřelení kritických napěťových podmínek do jednoho ze vstupních obvodů, řešeného speciální technologií, což umožní, aby navazující obvody mohly být realizovány běžnou technologií.

Na vstupu účastnického vedení je zapojen obvod, označovaný RT pro připojení vyzváněcího signálu, zkušebního obvodu pro

připojení vyzváněcího signálu, zkušebního obvodu pro zkoušení ústředny a obvodů pro změnu polarity hovorových vodičů. Tento obvod tedy i podle názvu realizuje dvě hlavní funkce R a T z obvodu BORSCHT. Další funkce jsou pak soustředěny do navazujícího IO, ve kterém probíhá napájení účastnické smyčky, snímá se stav této smyčky a provádí se transformace dvooudrátového na čtyřdrátové spojení. Na tento obvod pak navazuje kodek /v provedení monochipu filtr a kodek/. Celou soupravu pak řídí obvod, označený CONT, který také zajišťuje rozhraní mezi účastnickou sadou a číslicovou datovou sběrnicí. Připojení zkušebních obvodů pro zkoušení vedení není zatím ještě integrováno na vstupním čipu a provádí se pomocí optočlenů, řízených z obvodu CONT.

Spínače typu PNPN snáší napětí až 400 V mezi anodou a katodou, Pro zajištění této odolnosti bylo použito technologie a dielektrickou izolací. Typická velikost jednotlivého spínače je 300 x 450 μm , celková velikost integrovaného čipu s uvedenými 10 spínači a pomocnými obvody je 5 x 4,4 mm. Obvod je umístěn v pouzdraru se 22 vývody. V propustném směru se u spínačů dosahuje hodnota asi 50.

Rovněž jiné firmy se snaží dosáhnout vyšších napětí různými technologiemi, především pro zajištění přenosu vyzváněcího proudu /napětí do cca 150 V/ z obvodu SLIC. Např. firma Harris používá bipolární technologie s dielektrickou izolací pro konstrukci obvodu SLIC. Vyráběný obvod má orůznané napětí 140 V.

Jiné firmy, např. ITT North Microsystems vyrábí hybridní provedení účastnické sady, obsahující všechny potřebné obvody včetně kodeku a sekundární ochrany pro 1,6 kV.

3. Integrované obvody pro spojovací pole elektronických telefonních ústředen

3.1. Úvod

Integrované obvody pro spojovací pole elektronických ústředen umožnily podstatné snížení objemu zařízení a přispěly k technické realizovatelnosti elektronických ústředen.

Integrované obvody pro analogově pracující elektronické ústředny se dnes používají v řadě mylých pobočkových ústředen a jsou to většinou matice 4×4 , 8×4 nebo 3×8 v provedení jednovodičovém nebo dvouvodičovém, umístěné s příslušnými dekodéry adres na jednom čípu integrovaného obvodu. Přestože pokrok v této oblasti dosáhl relativně velkých úspěchů, nelze asi do budoucna očekávat větší rozšíření těchto obvodů s ohledem na očekávaný přechod na číslicové spojování.

Určitá perspektiva se očekává od konstrukce spínacích integrovaných matic, jejichž napěťová odolnost i parametry se přiblíží parametrům reléových kontaktů a které bude možné potom připojovat přímo na vedení. To dovolí konstrukci různých hybridních provedení systémů /např. analogové koncentrační spojovací pole a číslicové spojování/. Podobné zapojení se dnes použilo již u moderního systému společnosti Bell, označovaného ESS 5, u něhož bylo použito spínacích matic pro napětí 400 V.

Rychlý rozvoj nastal i u spínacích obvodů pro číslicové spojovací systémy. Vyplývá to z charakteru tohoto spojovacího pole a z možnosti realizace jednotlivých částí /především časových článků T/ z polovodičových pamětí. Integrované spínací obvody jsou dnes již běžné pro kapacity 256×256 vstupů a výstupů a očekává se, že dalším zvyšováním hustoty integrace bude možné zvětšit v blízké době tuto kapacitu elementárního spojovacího pole

na dvojnásobek. Takové spínací obvody pak umožňují ekonomickou realizaci číslicového spojovacího pole i pro větší ústředny. Rozvoji takových obvodů je proto věnována ve světě velká pozornost.

3.2. Mikroelektronické spínací prvky pro číslicové spojování

Číslicové spojování je charakterizováno spojováním a přenosem přes ústřednu číslicových diskretních signálů. Jejich vzájemné propojování, t.j. změna časové polohy se děje přes pomocné paměti, do kterých se informace zapisuje a v jiném okamžiku čte.

Základní blokové schema časového článku realizovaného integrovanými pamětími je naznačeno na obr. 3.1. Základem časového článku je paměť hovorových informací o velikosti $8 \times n$, kde n je počet vstupů, které tento článek zpracovává. U základního provedení pro spojování primárních multiplexů PCM 32 kanálových, bude $n = 32$. V praxi se však jeví výhodnější vytvářet tento článek o větší kapacitě, např. pro 512 vstupů. To znamená, že paměť hovorových informací bude pak mít kapacitu 4 kbitů. Velikost článku T a tím i velikost paměti hovorových informací závisí především na rychlosti, kterou může paměť pracovat. Při stoupajícím počtu vstupních kanálů rostou pochopitelně i požadavky na rychlosť paměti. Jako příklad je možno uvést, že u normálního systému PCM 32 kanálového je doba potřebná pro zápis a následující čtení v paměti rovna době jednoho kanálu, t.j. cca 4 us. Jestliže bude mít článek T kapacitu 512 vstupních kanálů, což znamená, že tato doba bude muset být 16krát menší, t.j. cca 0,25 us. Pracovní cyklus paměti musí být však dvojnásobný, protože v této době musí proběhnout jak zápis informace, tak i následující čtení.

Z blokového schematu dále vyplývá, že v základním článku T je kromě paměti hovorových informací ještě prakticky stejně velká paměť řídící, v níž jsou zaznamenány vztahy mezi vstupními a vý-

stupními kanály v článku T, t.j. vztah, určující, do které časové polohy má být přesunut každý jednotlivý vstupní kanál. Tato paměť má kapacitu $m \times n$, kde m označuje počet bitů potřebných pro generování adresy, označující řádek v paměti hovorových informací a n je opět počet kanálů, které daný časový článek propojuje. Pracujeme-li s počtem kanálů 512, znamená to, že pro adresování 512 řádků paměti hovorových informací je zapotřebí 9 bitů. Paměť tedy bude mít kapacitu 9×512 , t.j. 4,6 kbitů.

Kromě těchto dvou hlavních částí obsahuje časový článek T ještě některé pomocné obvody pro úpravu vstupní a výstupní číselcové informace, pro adresování a pod.

V dalším jsou podrobněji popsána některá základní uspořádání mikroelektronických spínacích obvodů, použitých v moderních číslicových spojovacích systémech. Je zde uveden popis časového článku, používaného v moderních systémech kanadské firmy Mitel, kombinovaného časového článku, použitého v jednom z nejmodernějších číslicových systémů ITT 12.

3.3. Spínací obvod firmy Mitel

Tento časový článek o kapacitě 256×256 se vyrábí pod označením MT 8980 a je základem moderního číslicového spojovacího systému SX 2000. Časový článek je umístěn na čípu o velikosti $6,9 \times 7$ mm a je vyroben v technologii ISO CMOS. Z hlediska prostorového nahrazuje podle firemních údajů 3 desky s plošnými spoji, osazenými 100 integrovanými obvody TTL /velikost desek 204×382 mm/.

Tento časový článek tím, že spojuje jednotlivé kanály 8 vstupních multiplexů navzájem, tvoří tedy současně i základní prostorový článek pro spojení mezi jednotlivými multiplexy.

Pro další rozšíření spojovacího pole může být použito běžné-

ho řazení článků o struktuře T-T-T, nebo paralelního řazení.

Svou složitostí je tento integrovaný obvod ekvivalentní 36500 tranzistorům. Použitá technologie ISO CMOS umožňuje podstatné snížení potřebného příkonu, zvětšení odolnosti proti rušení a snížení doby šíření, t.j. zlepšení dynamických vlastností toho obvodu.

Blokové schema obvodu je na obr. 3.2. Je na něm vidět hlavní části, t.j. paměť hovorových informací, paměť řídící, vstupní a výstupní obvody a obvody rozhraní pro řídící účely. V obvodu jsou použity běžné statické paměti CMOS se 6 tranzistory na jednu paměťovou buňku. Paměti zabírají asi 40 % plochy celého čipu. Celkový příkon paměti je 150 mW. Paměti pracují rychlostí 5 MHz /při tom maximální pracovní rychlosť obvodu je 4 MHz/.

Vstupní signál PCM přichází na převodník serioparalelní a od tu do paměti hovorových informací o velikosti 8 x 256. Zápis je standardně řízen z generátoru cyklických adres, t.j. každá vstupní informace /vzorek/ má předem pevné místo v paměti.

Čtení v paměti a tím i přenos z paměti do výstupních obvodů zajišťuje řídící paměť o kapacitě 11 x 256 bitů /z čehož 8 bitů je určeno pro adresování paměti hovorových informací. Adresy pro čtení v paměti hovorových informací přecházejí přes adresový multiplexor. Zbývající 3 bity adresy jsou určeny pro různé řídící a kontrolní funkce, např. pro současné spojování hovorů a dat a průběžnou kontrolu čipu.

V integrovaném obvodu je také obvod pro řízení rozhraní mezi řídícími částmi systému. Přes toto rozhraní přecházejí do řídící paměti 8-bitové informace, vyznačující adresy pro čtení v paměti hovorových informací. Zápis do řídící paměti je řízen obvodem pro řízení zápisu /generátor cyklických adres/, čtení řídící paměti zajišťuje hodinový generátor ve spolupráci s adre-

s vým multiplexorem pro čtení.

Tento mikroelektronický obvod je určen převážně pro využití v číslicovém spojovacím systému SX 2000. Jeho funkční možnosti jej však předurčují i pro jiné aplikace, např. pro spojování přenosů dat až do rychlosti 2048 Mbit/s, např. pro meziprocesorovou komunikaci a pod.

Podobný typ spínacích obvodů pro 256 vstupů a 256 výstupů má i firma Thomson a používá jej ve svých spojovacích systémech MT 20/25 a MT 35. Jiný typ spínacího obvodu pro kapacitu 512 vstupů a 256 výstupů má také firma Siemens /v systému EWSD/.

3.4. Integrovaný spínací obvod firmy ITT

Na obr. 3.3 je naznačeno základní blokové schema integrovaného spínače. Je rozdělen na vstupní a výstupní část a obsahuje i společnou sběrnici pro propojení 16 těchto integrovaných spínačů mezi sebou.

Činnost toho obvodu je možno stručně popsát takto. Vstupní signál PCM /32 kanálový, 16 bitů ve slově, t.j. přenos rychlostí 4,196 Mbit/s/ přichází na vstupní synchronizační obvod, ve kterém se rozděluje přicházející signál na hovorový, který se přenáší na společnou datovou sběrnici a na řídící informace, přicházející do přijímací paměti RAM, do níž se zapisuje adresa spínacího bodu, adresa kanálu i stav. Tyto informace pak slouží k řízení spojení. Tyto informace se přenášejí na řídící sběrnice a přes ně do ostatních 15 spínacích obvodů dílčího bloku spojovacího pole.

Obvod pro hledání jiného volného spínacího obvodu pak dostává informace jednak ze sběrnice a jednak z obvodu pro porovnávání čísla spínacího obvodu ve vysílací části obvodu. Podle toho

pak obvod pro hledání volného spínače vybere vhodný spínač a jeho adresu uloží do paměti spínacího prvku v přijímací části obvodu. Při příchodu další informace na vstupním kanálu je pak již vždy adresován zvolený spínací obvod, zaznamenaný v této paměti spínacího bodu.

Při takto sestaveném spojení je hovorová informace předávána do vysílací části zvoleného spínacího obvodu do její vysílací paměti. Z ní je pak předávána přes synchronizační obvod na výstup. Řízení vysílací paměti, tj. vysílání v určenou časovou polohu se děje v obvodu pro řízení vysílání, který dostává informaci o přiděleném kanálu po sběrnici. Volba kanálu se děje dvojím způsobem. Buď se jedná o nalezení libovolného volného kanálu nebo o určení určitého, předem daného kanálu.

V prvém případě se výběr děje v obvodu pro vyhledání l. volného kanálu ve vysílací části. Vybraný volný kanál /t.j. jeho adresa/ se pak přenese do vstupní paměti kanálů, kde se zaznamená a při dalších přicházejících vzorcích se po sběrnici předává do vysílací části /do obvodu pro řízení vysílání/ toho spínacího obvodu, který byl pro spojení vybrán.

Tímto způsobem je sestaveno spojení a všechny parametry /spínacího bodu i kanálu/ jsou zaznamenány ve vstupní paměti. Sestavení spojení je tedy přímo řízeno podle informací přicházejících v kanálu PCM a souhrnu spínacích obvodů přes sběrnicový systém.

Popisovaný integrovaný obvod firmy ITT je v technologii NMOS a je umístěn na čípu velikosti 5,9 x 5,9 mm. Je ekvivalentní asi 11500 tranzistorům. Největší objem zaujímá paměť RAM o kapacitě 1152 bitů /ekvivalent asi 6700 tranzistorů/.

Mikroelektronický obvod je v pouzdře se 64 vývody a maximální ztrátový výkon je 600 mW.

Kromě tohto spínacího prvku je v systému ITT 12 ve vstupních částech spojovacího pole použito ještě dvou podobných typů obvodů jednodušších, označovaných jako vstupní a výstupní brány. Jsou vyrobeny stejnou technologií, mají stejná pouzdra i ztrátový výkon. Složitostí činí asi dvě třetiny základního popsaného spínacího obvodu.

Firma ITT předpokládá, že s postupem vývoje obvodů VLSI bude možné realizovat na jednom čípu postupně 2, 4 a 8 těchto spínacích obvodů, případně v budoucnu i 16 /odpovídající asi 180000 tranzistorům/.

4. Integrované obvody v zařízeních signálizace

4.1. Úvod

Vě většině dosud probíraných aplikací mikroelektroniky v elektronických telefonních ústřednách se jednalo o použití speciálních obvodů, jejichž možnost využití v jiných oborech byla celkem malá. Kromě toho však v elektronických ústřednách nacházejí použití i některé speciální LSI obvody, které mají širší uplatnění.

Jsou to především obvody pro generování a příjem tónových signálů pro účely signálizace /např. multifrekvenční signalizaci R 2, pro tlačítkovou volbu a pod. /. S integrovanými obvody lze realizovat nejen vlastní vyhodnocení tónových signálů /přijímače/, ale i potřebné vstupní filtry. Používá se k tomu především principu tzv. fázového závěsu. S využitím takových obvodů je možné tedy vytvořit přijímače kmitočtové tlačítkové volby i přijímače multifrekvenční meziústřednové signalizace.

V řadě podobných nových aplikací se začíná prosazovat také princip signálního procesoru pro číslicové zpracování analogových

signálů. Výhodou tohoto řešení je především:

- při číslicovém zpracování se zmenšuje závislost přenosových parametrů na tolerancích součástek
- zapojení jsou v širokých mezích necitlivá na vnější vlivy
- stejným zařízením lze programově realizovat různé přenosové vlastnosti

4.2 Signální procesor

Signální procesor /obr. 4.1/ je v dnešním pojetí speciální mikroprocesor, vhodně přizpůsobený pro číslicové zpracování signálů /např. Intel 2920/.

Tento signální procesor obsahuje na čípu kromě základních mikropočítacových obvodů ještě potřebné obvody pro zpracování analogových signálů, t.j. vzorkovací vstupní a výstupní obvody a analogově číslicový převodník a několik analogových vstupů a výstupů, které je možno použít jak pro analogový, tak pro číslicový signál.

Pro zpracování analogových signálů s pomocí signálního procesoru je nutné analogové vstupy a výstupy signálního procesoru ještě doplnit na vstupu omezovačem kmitočtového pásma vstupního signálu, který zabraňuje působení přídavných kmitočtových složek a na výstupu obvody pro rekonstrukci analogového signálu za stupňového průběhu /doplní propust/.

Vlastní činnost signálního procesoru je pak zjednodušeně možno rozvést do těchto funkcí:

- vstupní vzorkování
- převod velikosti analogového vzorku na číslicovou hodnotu
- číslicové zpracování
- převod číslicového signálu na analogový
- výstupní vzorkování s pamětí

... Řešení signálních obvodů a především filtrů s pomocí signálního procesoru je jednou z možností, která může v budoucnu ovlivnit celou oblast číslicového zpracování analogových signálů.

Kromě toho existují integrovaná provedení filtrů na jiných principech. Jako příklad je uvedeno provedení filtru pro přijímač tlačítkové volby firmy Mitel, MT 8865, jehož princip je znázorněn na obr. 4.2. Oddělení obou skupin kmitočtů je docíleno tím, že přicházející dvoutónový signál je přiváděn na vstupy dvou pásmových propustí se spínánými kondenzátory šestého rádu. Šířka pásma obou propustí odpovídá pásmu, zahrnujícímu vždy příslušnou skupinu kmitočtů. Útlumové charakteristiky každého filtru obsahují pokles při 440 Hz, pro potlační vlivu oznamovacího tónu, který se na vedení může při volbě objevit. Výstup každé pásmové propusti je přiveden na sekci se spínánými kondenzátory prvního rádu, která pracuje jako interpolátor, vyhazující signál před jeho omezením. Omezovací funkci přejímá komparátor s velkým ziskem "s hysterezí" pro zamezení detekce nežádoucích signálů o nízké úrovni a hluku. Výstup komparátoru je zesílen pro využení výstupu Fl /pro skupinu nízkých kmitočtů/ a FH /pro skupinu vyšších kmitočtů/.

Vstup tohoto integrovaného obvodu je jednovodičový, dovolující připojení jak na dekodér signálu PCM, nebo radiového přijímače, tak i přes diferenciální zapojení na telefonní vedení.

Na výstupu tohoto obvodu může být zapojen přímo integrovaný přijímač /např. MT 8860/.

Integrovaný filtr MT 8865 je vyroben technologií ISO CMOS o velké hustotě. Hodiny pro řízení filtru jsou odvozeny z oscilátoru umístěného na čipu, který pro synchronizaci vyžaduje přidavný krystal 3,58 MHz. Obvod pracuje v rozsahu napájecího napětí od + 5 do + 12 V. Obsahuje i zapojení pro snížení příkonu /power

down/ v době klidu. Je umístěn v pouzdře o 16 vývodech.

Tento filtr je použitelný nejen v obvodech přijímačů tlačítkové volby, ale i v mobilních radiových stanicích, různých měničích signálů a pod.

Postupem dalšího vývoje se objevily na trhu i kompletní přijímače tónové volby v jednom integrovaném obvodu.

4.3 Fázový závěr

Pro příjem tónové signalizace pro různé typy signalizace mfc /např. kódu R 2, R 1 a pod./, se dosud používalo převážně standardních filtrů LC pro oddělení jednotlivých kmitočtů /signalizace se děje 6 kmitočty v dopředném směru a 6 kmitočty ve zpětném směru/ s následující detekcí signálů. Nejsložitější částí přijímače byly právě tyto filtry, protože pracují v nízko-frekvenčním pásmu a jsou tedy poměrně objemné a složité ve výrobě i při nastavování. Později se přešlo na hybridní provedení aktivních filtrů, které umožnily zmenšit objem přijímačů tónové signalizace.

V dnešní době se ukazují možnosti využití mikroelektronických obvodů pro konstrukci těchto přijímačů mfc volby. Monolitické tónové dekodéry pracují většinou na principu tzv. fázového závěsu, který umožnuje selektivní příjem kmitočtu bez indukčnosti.

Princip fázového závěsu je znázorněn na obr. 4.3. Je to zpětnovazební systém skládající se z fázového detektora /komparátoru/, dolní propusti, zesilovače a napěťově řízeného oscilátoru ve zpětnovazební smyčce. Napěťově řízený oscilátor má tu vlastnost, že jeho výstupní kmitočet je úměrný přiloženému vstupnímu napětí, což je v tomto zapojení odfiltrované a zesílené vstupní /tzv. chybové/napětí fázového detektoru.

Fázový závěs pracuje v principu takto. Jestliže není na vstupu žádný signál, je chybové napětí V_a na výstupu nulové. Napětově řízený oscilátor pracuje na kmitočtu f_o , který je dán elektickými parametry oscilátoru. Tentokmitočet se nazývá základní. Objeví-li se na vstupu signál, porovnává fázový detektor fázi i kmitočet přicházejícího kmitočtu a základního, vystupujícího z oscilátoru a generuje chybové napětí V_e , které je úměrné fázovému a kmitočtovému rozdílu mezi oběma signály. Toto chybové napětí se potom po odfiltrování vyšších kmitočtů a zesílení přivádín a vstup oscilátoru.

Jestliže je přicházející signál kmitočtově dosti rozdílný od základního kmitočtu oscilátoru, mají součtové a rozdílové složky vyšší kmitočet a jsou dolní propustí odfiltrovány, takže výstupní chybové napětí zůstává nulové, nebo-li obvod nereaguje na vstupní signál.

Má-li však vstupní signál kmitočet dosti blízký základnímu kmitočtu f_o a předpokládáme-li, že součtové složky s vyšším kmitočtem se po detekci odfiltrují, zbývají pouze rozdílové složky, které projdou filtrem bez tlumení. Chybové napětí V_a na výstupu zesilovače má pak sinusový průběh s kmitočtem rovným rozdílu základního i vstupního signálu. Toto chybové napětí pak ovlivňuje napětově řízený oscilátor, jehož kmitočet se pak mění úměrně s velikostí chybového napětí.

Kolísání kmitočtu oscilátoru způsobuje, že se jeho kmitočet přibližuje a vzdaluje vstupnímu kmitočtu. Stejnosměrná složka chybového napětí způsobuje trvale přibližování základního kmitočtu vstupnímu, takže jejich rozdíl rychle klesá. Jakmile se celý systém ustálí, je rozdíl kmitočtů nulový a zůstává na výstupu filtru pouze stejnosměrná složka, která nastavuje kmitočet oscilátoru na kmitočet vstupního signálu.



Na obr. 4.4 je naznačen princip typického zapojení celého fázového detektoru. První část tvoří vlastní obvod fázového závěsu a na něj navazuje přídavný kvadraturní detektor, který zajišťuje detekci stavu fázového závěsu. Tento kvadraturní detektor spolu s navazující dolní propustí umožňuje rozlišit stav systému bez nebo se vstupním signálem. Na ně pak navazuje potřebné zesílení pro buzení výstupních obvodů.



V moderních spojovacích systémech, především pro integrované sítě, se předpokládá použití soustředěné signalizace /signální systém č. 7 CCITT/. Pro hardwarovou realizaci koncových zařízení této signalizace pracující s přenosovou rychlostí 64 kbit/s bude rovněž možné využívat speciálních LSI obvodů.


Tabulka 1 Přehled možností využití speciálních mikroelektronických obvodů v elektronických ústřednách a koncových zařízeních


<u>1. Spojovací zařízení</u>		počet IO
1.1 Účastnické rozhraní	- obvod SLIC	1 ks/příp.
	- kodek	1 ks/pp
	- filtr	1 ks/pp
	- řadič	1 ks/pp
1.2 Spojovací pole prostorové	- spínací matici 8x4, 4x4	1 ks/pp
1.3 Spojovací pole číslicové	- integrované paměti	0,1 ks/pp
	- speciální časové spínače 256x256	0,01 ks/pp
1.4 Přijímač tónové signalizace	- pro tlačítkovou volbu	0,01 ks/pp
	- pro mfc signalizaci R2	0,01 ks/pp
1.5 Společná signali- zace	- modemy	0,001 ks/pp
<u>2. Telefonní přístroj</u>		
	- hovorový obvod	1 ks/pp
	- tlačítková volba dekadičká	1 ks/pp
	- tlačítková volba frekvenční	1 ks/pp
	- přijímač vyzvánění	1 ks/pp


- 40 -

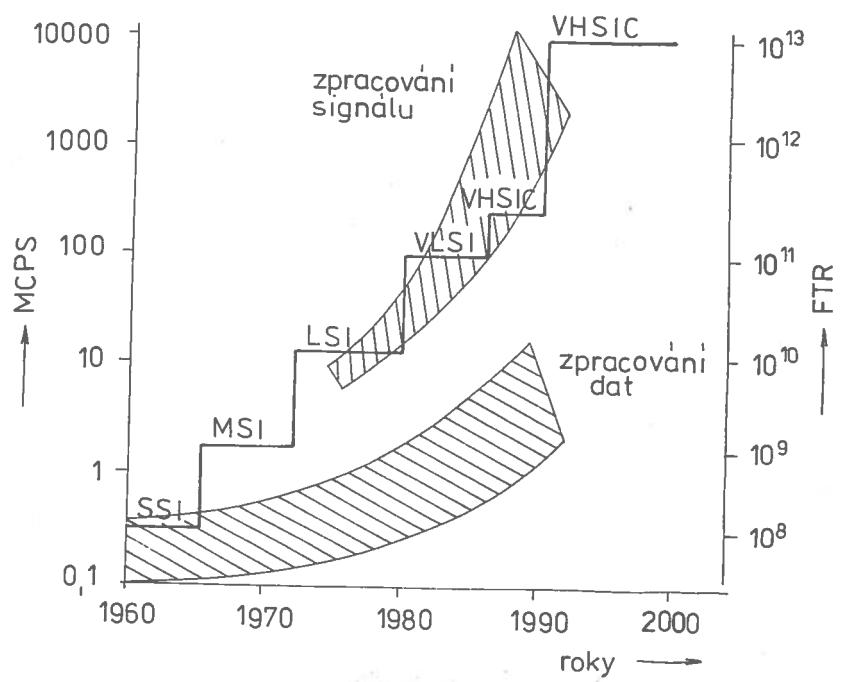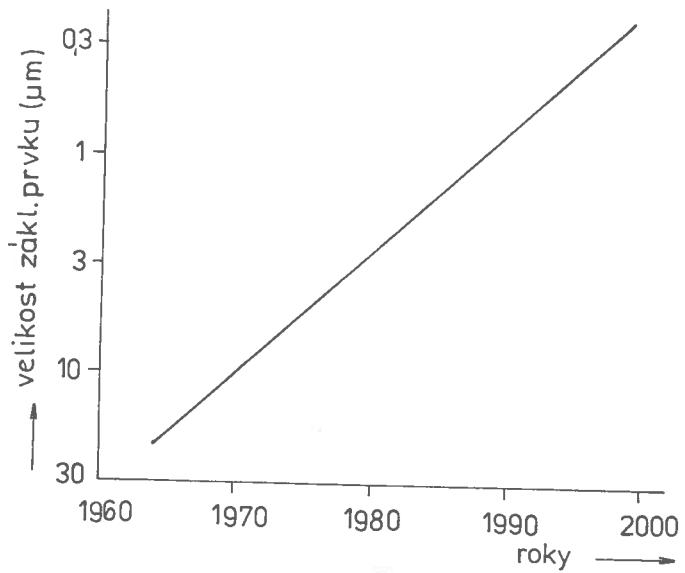

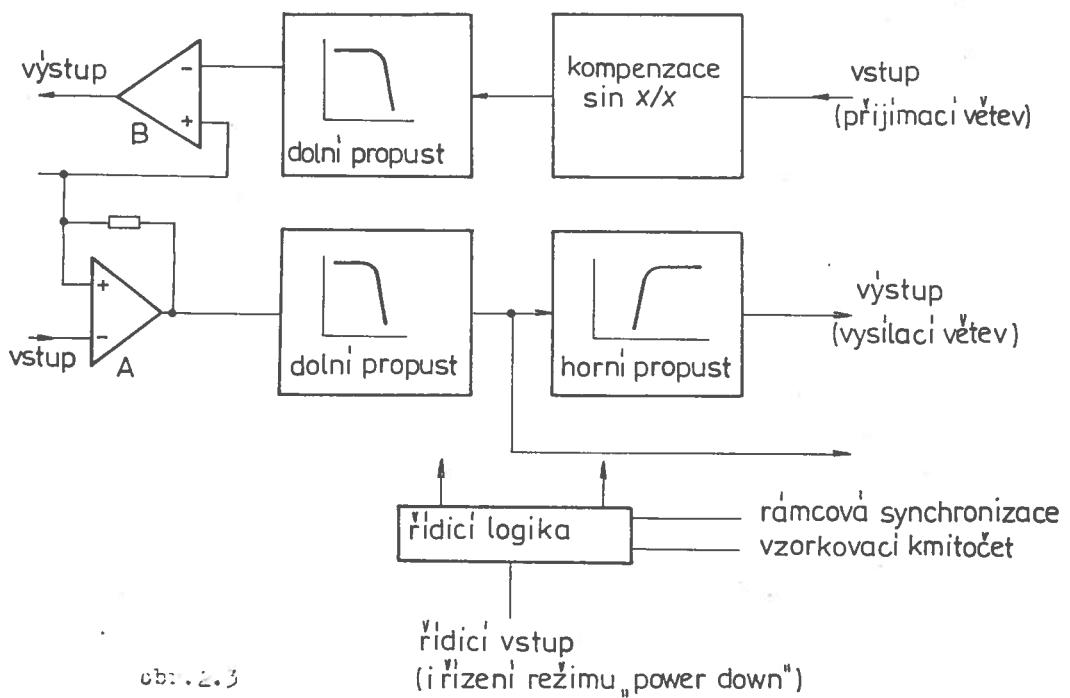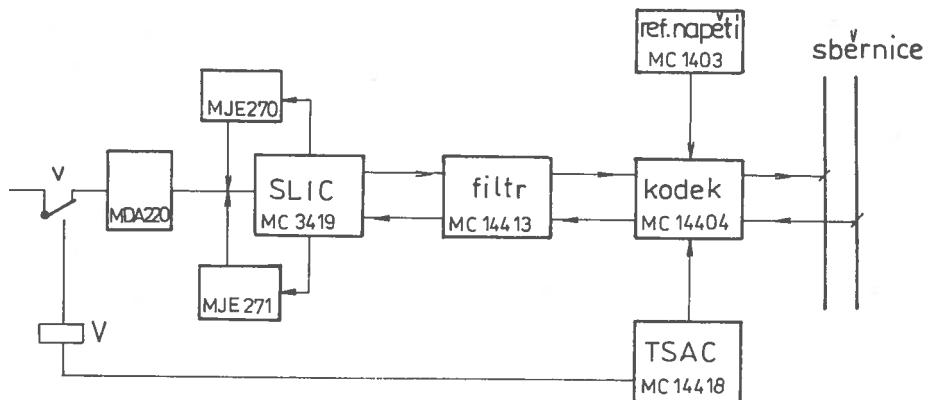

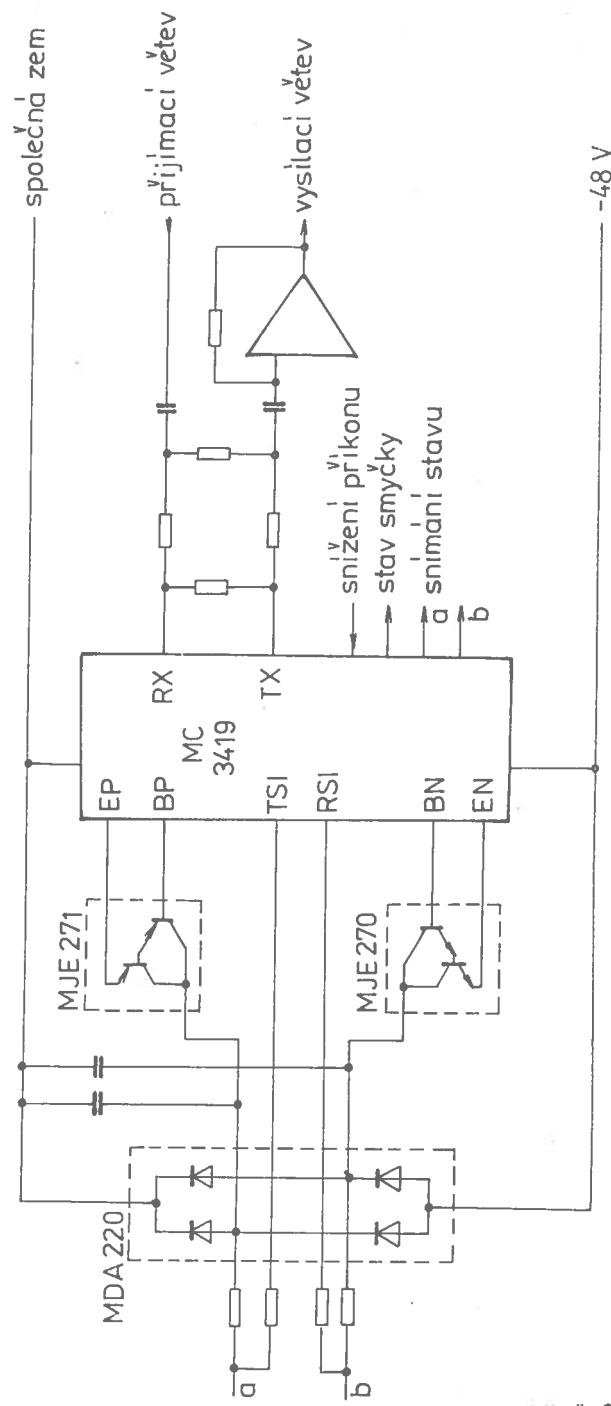


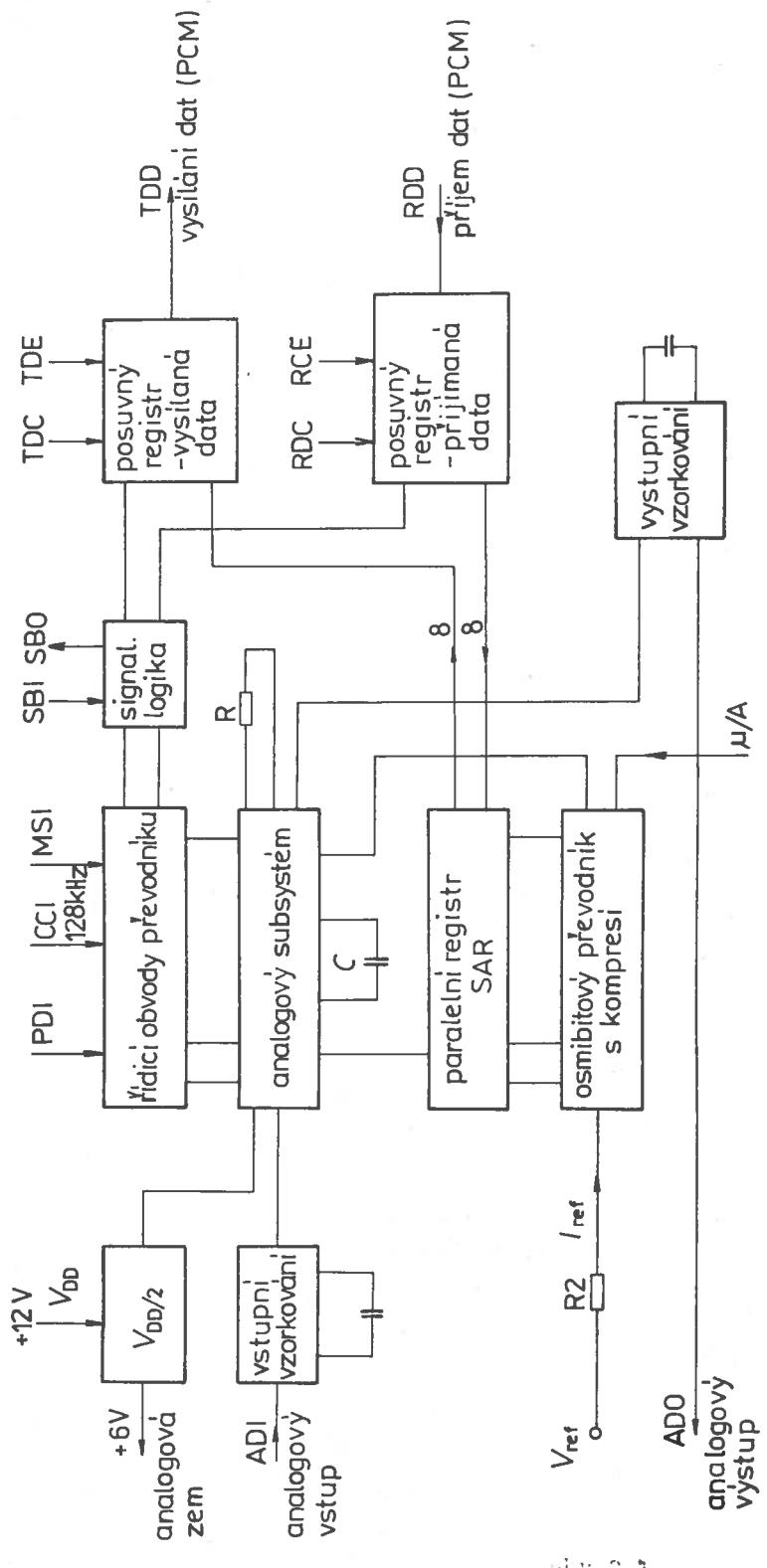


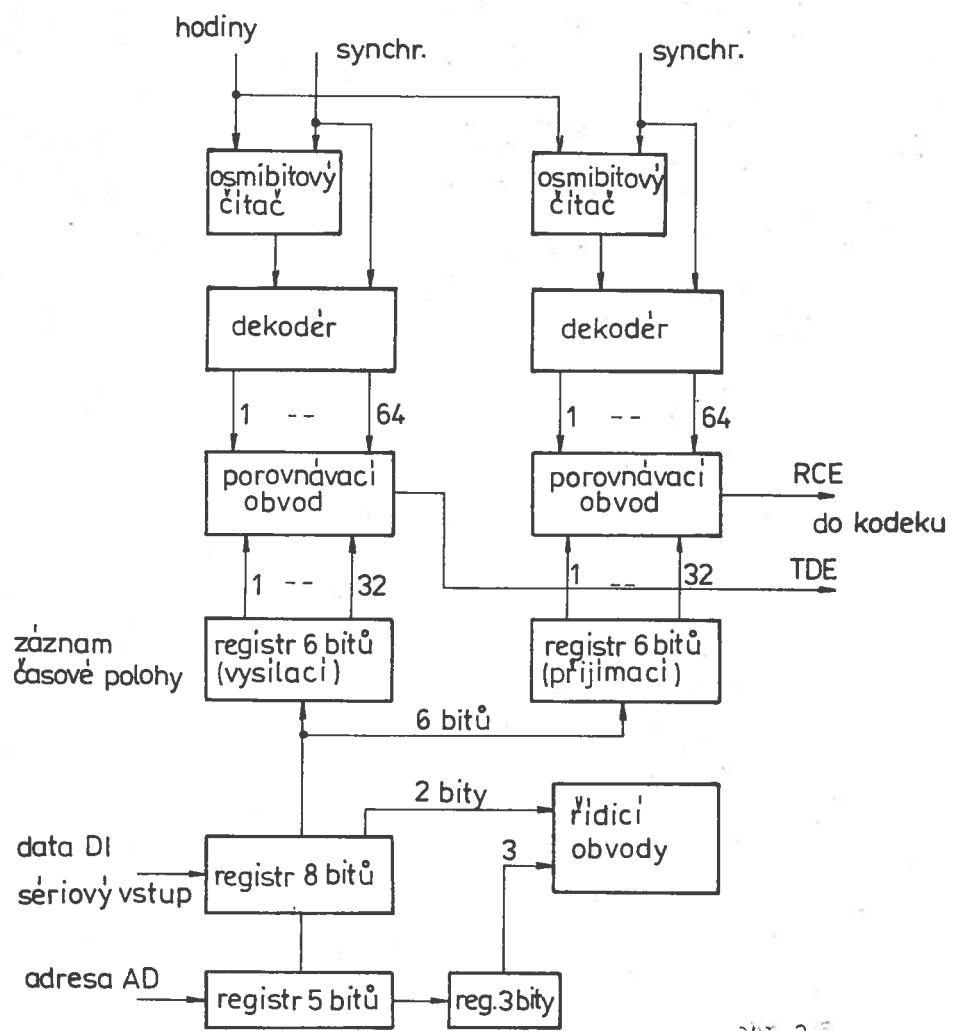

obr. 2.5


obr. 2.6

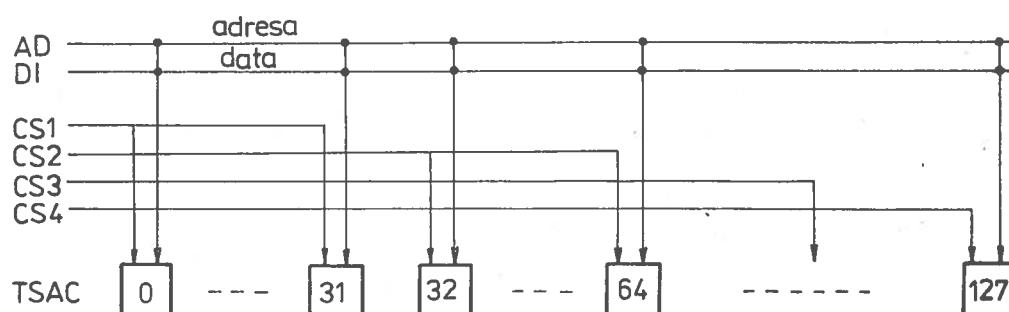

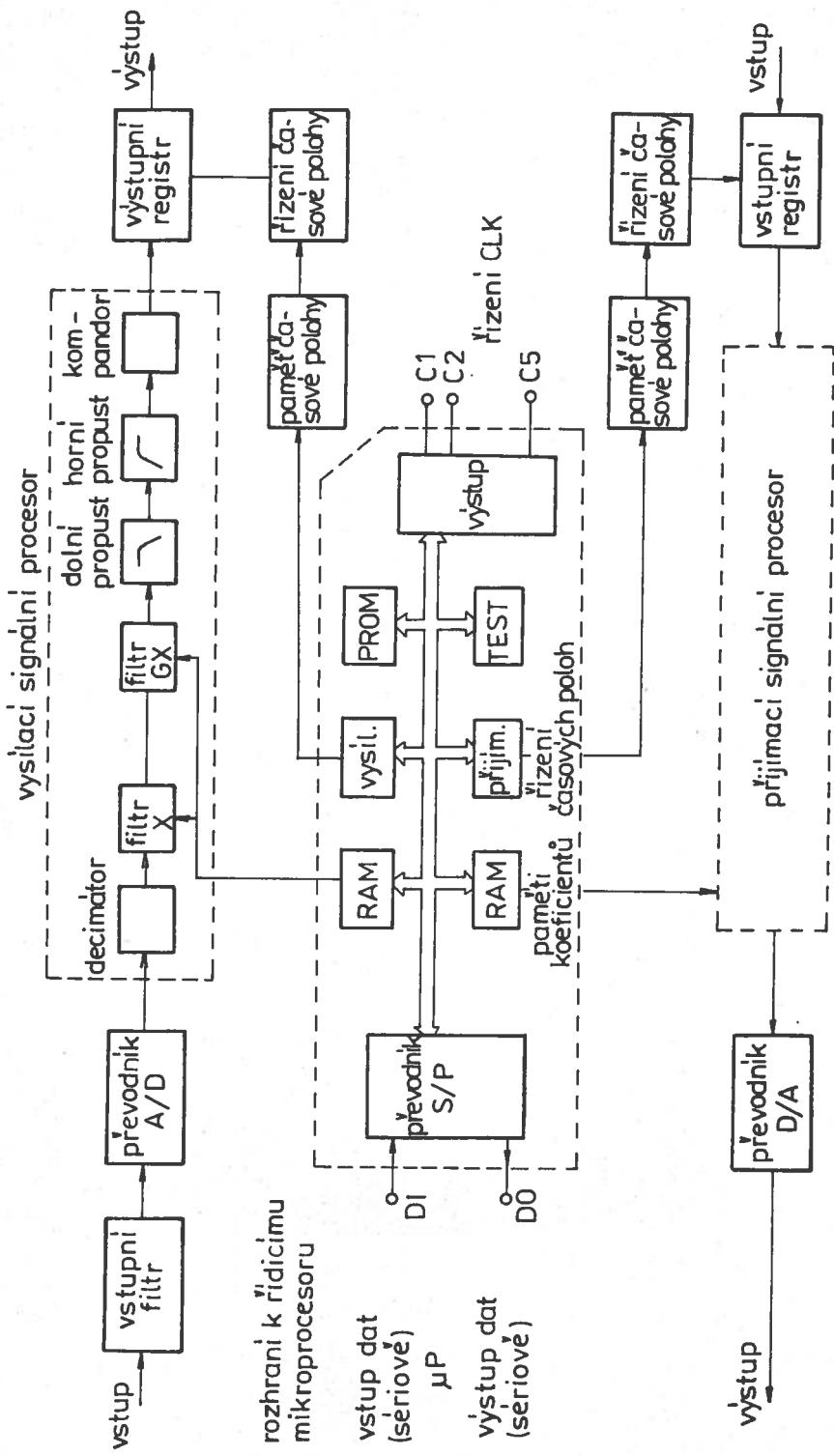


obr. 2.7


	Funkce	Napětí	
B	- napájení	60 V	RT
O	- ochrana proti přepěti	200 až 400V	SLIC
R	- vyzvánění, přepolování	320 V	
S	- dohled	10 až 60 V	KODEK
C	- kódování	10 V	
H	- vidlic.zapojení	10 V	
T	- zkoušení	200 až 400V	

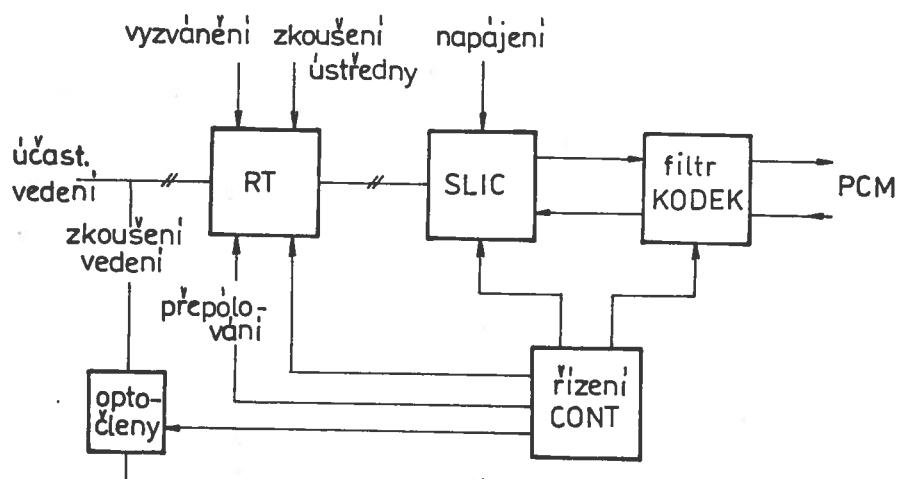


obr. 2.8

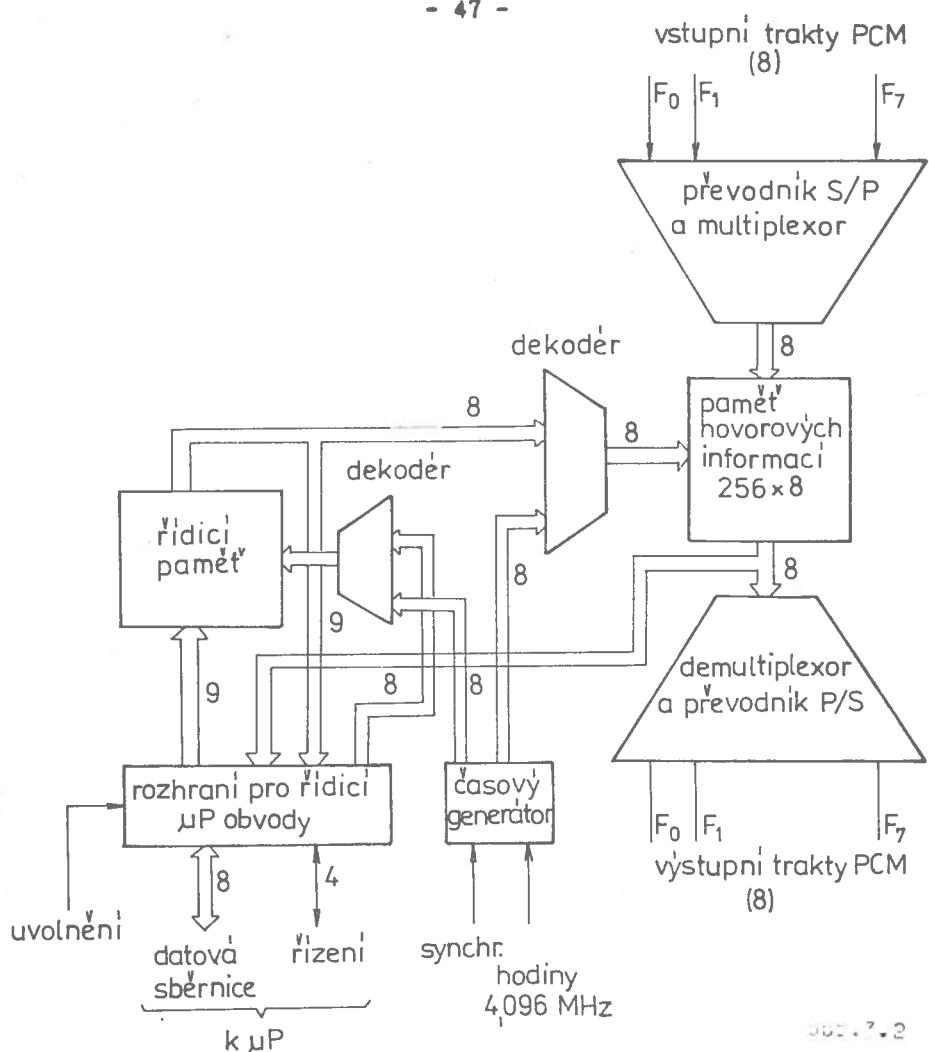



obr. 7.2

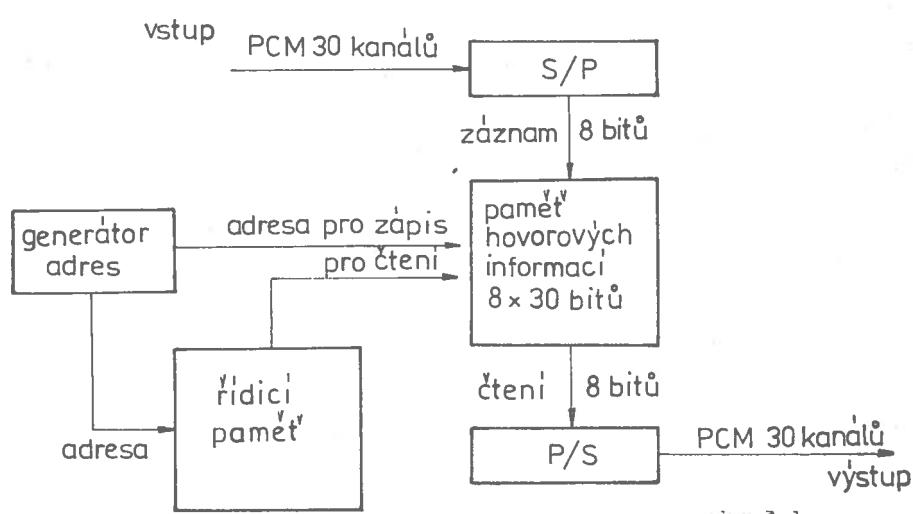


obr. 3.1

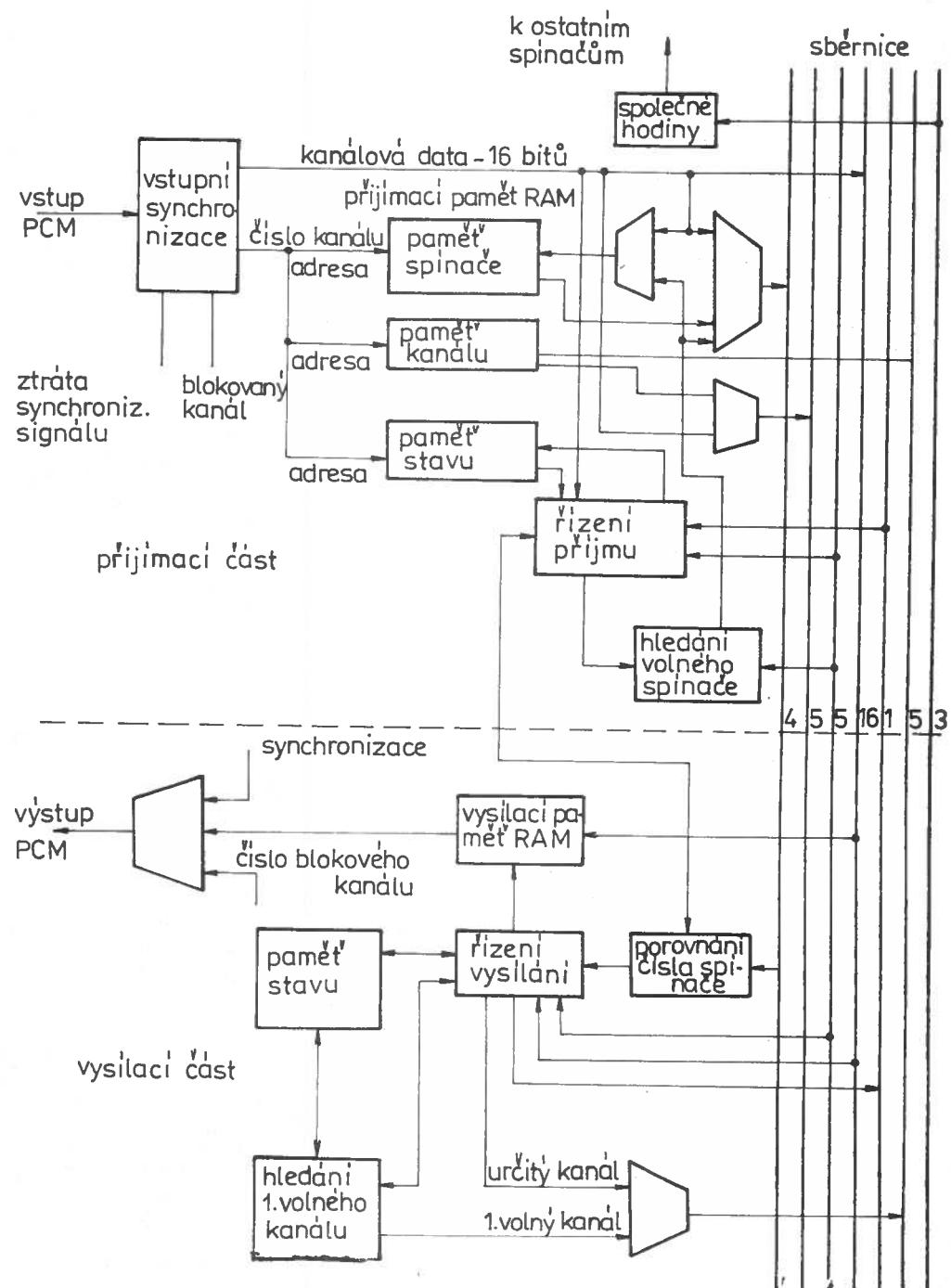


obr. 3.3

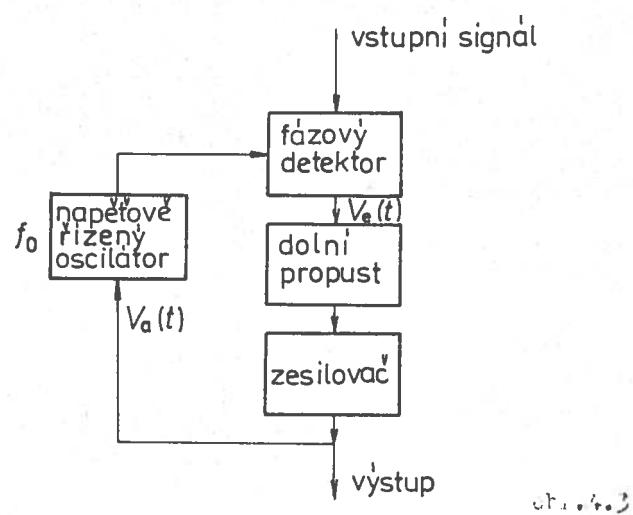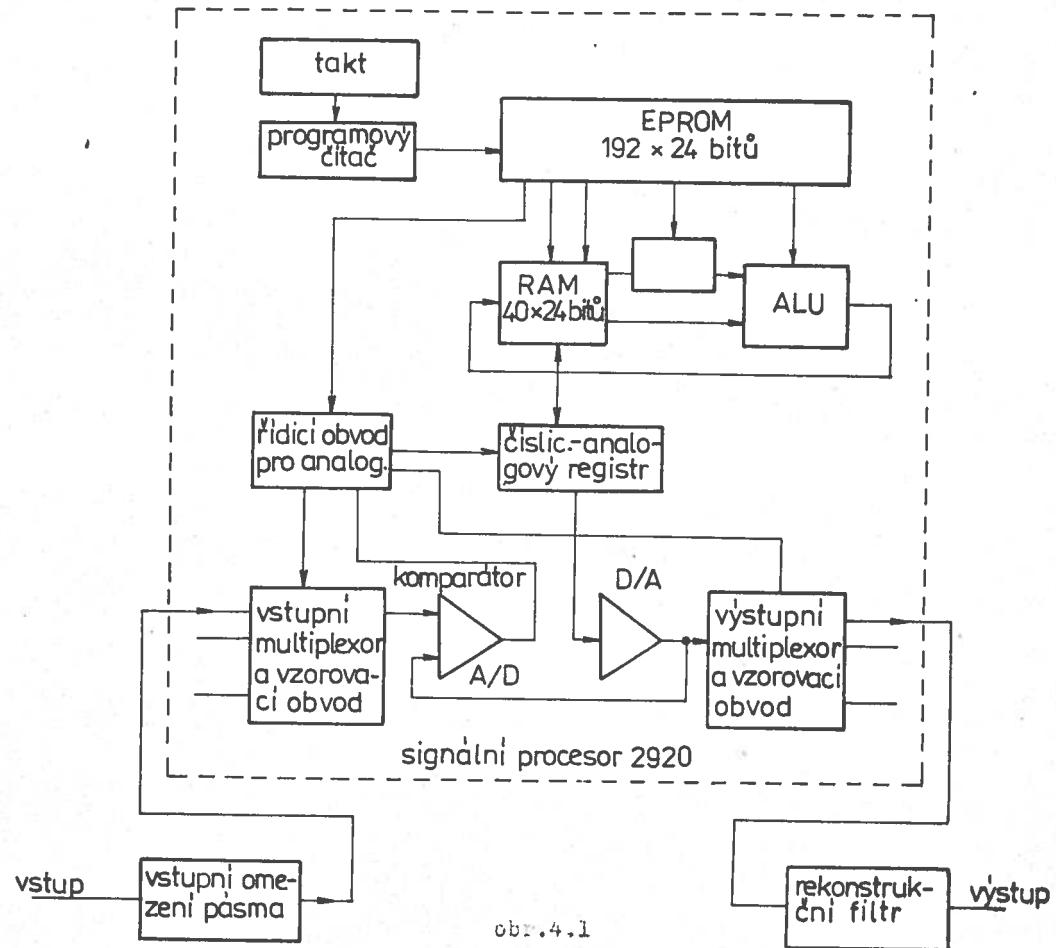

- 50 -

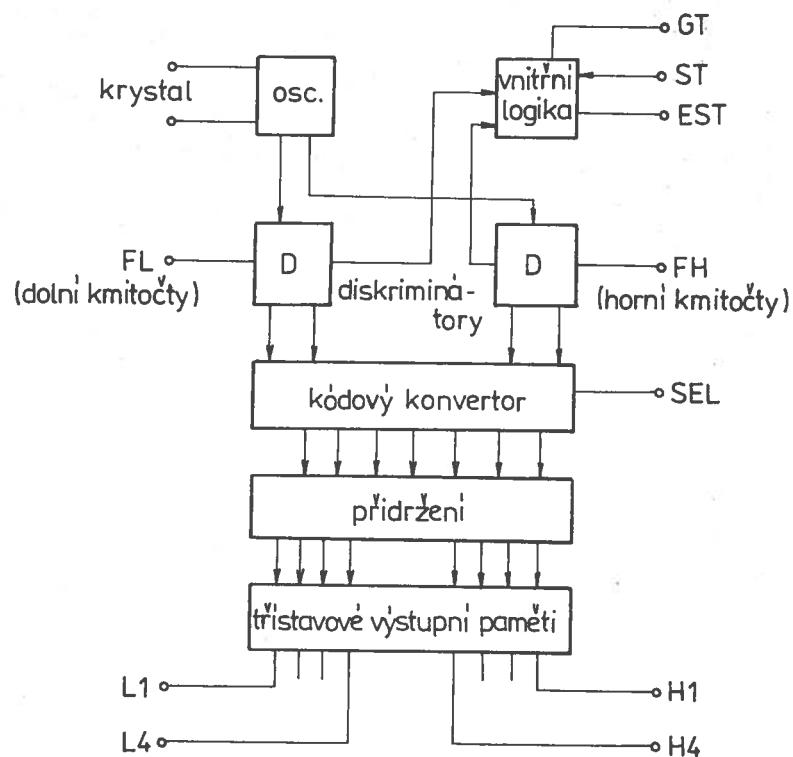

OBR. 4.2

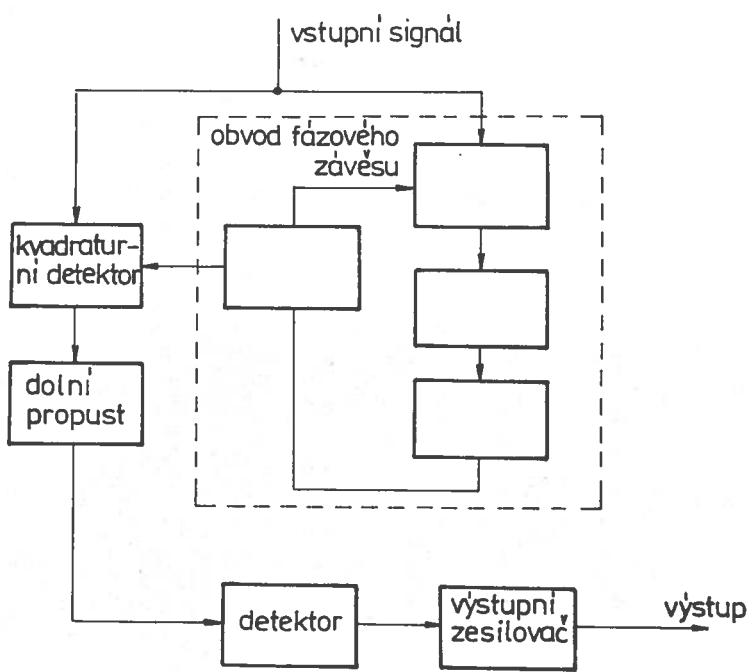

OBR. 4.4

Ing. Jiří Chod, CSc.

Mikroprocesorová technika II.

PRAHA 1985

Úvod

Následující kapitoly přímo navazují na učební text PGS Mikroprocesorová technika I. Návaznost očíslování jednotlivých kapitol je zachována, stejně tak i číslování obrázků.

2.8.5 Programovatelné obvody V/V

Programovatelný obvod 8255

8255 je programovatelný víceúčelový obvod pro připojení vstupů/výstupů k mikroprocesoru 8080A. Má 24 vstupů/výstupů, které mohou být naprogramované odděleně ve dvou skupinách po dvanácti a mohou pracovat ve třech režimech.

Při prvním druhu provozu (režim 0) může být každá skupina 12 vstupů/výstupů naprogramována ve skupinách po 4 jako vstup nebo výstup. Při druhém druhu provozu (režim 1) může být naprogramováno osm vstupů/výstupů v každé skupině jako vstup nebo výstup. Ze zbyvajících 4 vývodů se použijí tři pro výměnu potvrzení přerušení a pro signály k řízení přerušení.

Třetí druh provozu (režim 2) můžeme označit jako obousměrný provoz sběrnice, při kterém se používá pro jednu obousměrnou sběrnici osm vývodů. Pět dalších vývodů, z nichž jeden patří už do druhé skupiny, se v tomto případě používá pro výměnu potvrzení přerušení.

Kromě toho je možné přímé nastavení a nulování jednotlivých bitů. Funkční vlastnosti obvodu 8255 jsou dány softwarem, takže pro připojení periferních zařízení nebo obvodů nejsou obvykle třeba žádné další logické obvody.

Schéma zapojení obvodu 8255 ukazuje obr. 2.9, pohled na rozmištění vývodů obr. 2.10. Označení vývodů udává tab. 2.4, a shrnutí základních druhů provozu tab. 2.5.

Označení	Funkce
D ₀ - D ₇	datová sběrnice (obousměrná)
RESET	nulování (vstup)
CS	aktivace obvodu
RD	čtení
WR	zápis
A ₀ , A ₁	adresa brány a CWR
PA ₀ - PA ₇	brána A (bit 0 až 7)
PB ₀ - PB ₇	brána B (bit 0 až 7)
PC ₀ - PC ₇	brána C (bit 0 až 7)
V _{CC}	napájecí napětí + 5 V
GND	zem (0 V)

Tab. 2.4 Označení vývodů obvodu 8255

A ₁	A ₀	RD	WR	CS	Č T E N í (vstupní operace)
0	0	0	1	0	brána A → Datová sběrnice
0	1	0	1	0	brána B → Datová sběrnice
1	0	0	1	0	brána C → Datová sběrnice
Z Á P I S (výstupní operace)					
0	0	1	0	0	Datová sběrnice → brána A
0	1	1	0	0	Datová sběrnice → brána B
1	0	1	0	0	Datová sběrnice → brána C
1	1	1	0	0	Datová sběrnice → CWR

A_1	A_0	\overline{RD}	\overline{WR}	\overline{CS}	P A S I V N Í F U N K C E
X	X	X	X	1	Datová sběrnice \rightarrow 3. stav
1	1	0	1	0	bez funkce
X	X	1	1	0	Datová sběrnice \rightarrow 3. stav

Tab. 2.5 Základní druhy provozu obvodu 8255

Všech 24 vstupů/výstupů obvodu 8255 je sdruženo do tří osmibitových bran (A, B, C). Podle způsobu naprogramování mohou splňovat různé funkce. Mají různé možnosti, které rozšiřují oblast použití a flexibilitu obvodů 8255. Funkční konfigurace každé brány se nastavuje programem tak, že mikroprocesor vyšle do 8255 vhodné řídící slovo CW. Existují dva formáty CW, jeden pro definici druhu provozu (režimu, modu) a druhý pro řízení bitů brány C. Do registru CWR lze pouze zapisovat, nelze z něho číst. Brány A, B, C lze nastavit dle potřeby při respektování toho, že jednotlivé brány mohou pracovat jako:

Brána A: jeden osmibitový datový výstupní latch/buffer a jeden osmibitový datový vstupní latch.

Brána B: jeden osmibitový vstupní/výstupní datový latch/buffer a jeden osmibitový vstupní latch.

Brána C: jeden osmibitový datový výstupní latch/buffer a jeden osmibitový vstupní buffer.

Brána C může být rozdělena na dvě čtyřbitové brány. Každá obsahuje jeden čtyřbitový latch a může být použita pro výstupy ve spojení s branami A a B. Jak již bylo řečeno výše, naprogramováním systému jsou pevně dané tři základní druhy provozu (režimy):

Druh provozu 0 - jednoduché vstupy/výstupy,
 druh provozu 1 - strobované vstupy/výstupy,
 druh provozu 2 - obousměrná sběrnice.

Je-li na vstupu RESET úroveň log "1" (HIGH), nastaví se všechny brány do stavu pro vstup dat (tzn., že 24 vodičů je ve stavu s velkou impedancí). Po skončení signálu RESET zůstává 8255 v tomto výchozím stavu, aniž by bylo třeba nějakého dalšího nastavení. Během systémového programu (OUT) může být zvolen kterýkoliv z druhů provozu. To umožnuje, že jedním obvodem 8255 mohou být ovládána různá periferní zařízení s jednoduchým programem.

Druhy provozu bran A a B mohou být definované nezávisle na sobě, zatímco brána C je rozdělena podle požadavků bran A a B na dvě části. Změní-li se druh provozu, jsou všechny výstupní registry včetně stavových klopných obvodů resetovány. Druhy provozu lze kombinovat. Např. skupina B může být naprogramována na provoz Ø, zatímco skupina A může být naprogramována na provoz 1.

Definice řídicího slova CW pro volbu druhu provozu ukazuje obr. 2.11, typické propojení pro všechny druhy provozu obr. 2.12.

Nastavení jednotlivých bitů

Každý z 8bitů brány C může být instrukcí (OUT) nastaven na 1 (setován) nebo na Ø (resetován). Nastavení/nulování se uskuteční (viz obr. 2.13) zápisem do CWR ($A_1 A_Ø = 11$) řídicího slova CW, které má $D_7 = Ø$ a $D_3 D_2 D_1$ určují řízený bit.



Přerušovací funkce

Je-li 8255 naprogramován na druh provozu 1 nebo 2, máme k dispozici řídicí signály, které můžeme použít jako signály pro přerušení pro 8080A. Signály pro požadavek přerušení z brány C mohou být setováním nebo resetováním příslušného klopného obvodu INTE akceptovány nebo nikoli (použitím funkce "Bit set/reset" brány C).


Definice pro klopný obvod INTE:

Bit-SET - INTE je nastaven - přerušení umožněno.

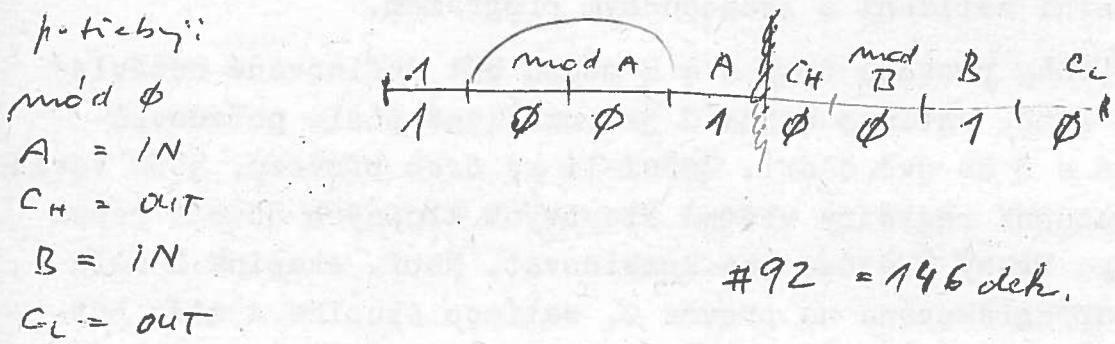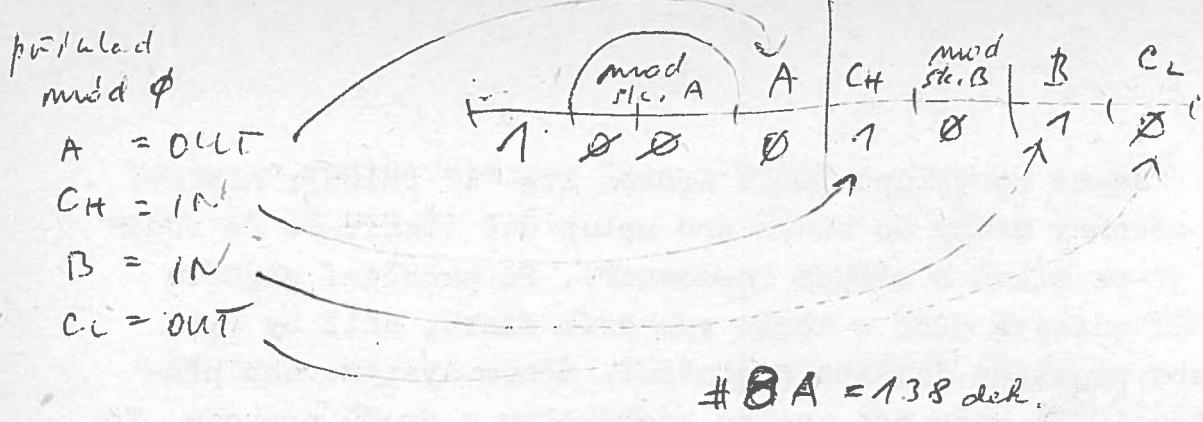Bit-RESET - INTE je nulován - přerušení není umožněno.



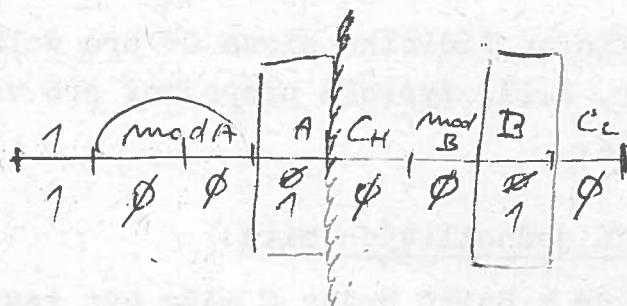mod ϕ
 $A = x$
 $C_H = \text{OUT}$
 $B = x$
 $C_L = \text{OUT}$



- $\rightarrow \#8\phi = 128 \text{ mod } \phi \text{ wechung brachig OUT}$
 $\rightarrow \#82 = 13\phi \text{ mod } \phi \text{ } B=\text{IN}, \text{ jinsh rie OUT}$
 $\rightarrow \#9\phi = 144 \text{ mod } \phi \text{ } A=\text{IN} \text{ jinsh rie OUT}$
FUNGUJE $\rightarrow \#92 = 146 \text{ mod } \phi \text{ } A=\text{IN}, B=\text{IN}, \text{ jinsh rie OUT}$

Poznámka: Všechny klopné obvody, programované maskou, se automaticky při výběru druhu provozu a při resestování obvodů (čipů) resetují.

V dalším budeme stručně charakterizovat všechny druhy provozu (režimy).

ŘÍDICÍ SLOVO

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

Skupina B

brána C
(bity nejnižšího řádu)

1 = vstupní operace
Ø = výstupní operace

brána B

1 = vstupní operace
Ø = výstupní operace

volba druhu provozu

Ø = druh provozu Ø
1 = druh provozu 1

Skupina A

brána C
(bity nejvyššího řádu)

1 = vstupní operace
Ø = výstupní operace

brána A

1 = vstupní operace
Ø = výstupní operace

volba druhu provozu

ØØ = druh provozu Ø
Ø1 = druh provozu 1
1X = druh provozu 2

příznak druhu provozu (CW)

1 = aktivní
vzdy 1

Obr. 2.11 Definice formátu řídicího slova 8255 pro volbu prac. modu (Ø, 1, 2) a režimu (IN/OUT) jednotlivých bran

při inicializaci $128 = \#8\phi$


$\begin{array}{l} 128 \\ 128 \\ 128 \\ 128 \\ \hline 128 \end{array}$

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	0	1	0	0	Ø	Ø
128	64	32	16	8	4	2	1

prihled
 mod φ
 A = OUT
~~C_H~~ = IN
 B = IN
~~C_L~~ = OUT

	OUT 95, 255	BIT	SET 1 RES φ
PAUSE	OUT 127, 0 RES D0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	PAUSE 127, 1 JET D0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	
START	OUT 127, 4 RES D2	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	PAUSE 1		
	OUT 127, 5 SET D2	0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1	
STOP	OUT 127, 14 RES D4	0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	
	PAUSE 1		
	OUT 127, 15 SET D4	0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	
«	OUT 127, 8 RES D4	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	PAUSE 1		
	OUT 127, 9 JET D4	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
»	OUT 127, 6 RES D3	0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	PAUSE 1		
	OUT 127, 7 SET D3	0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	
CUE «	« + START		
CUE »	» + START		
RECORD	PAUSE OUT 127, 10 RES D5	0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	
	PAUSE 1		
	OUT 127, 11 SET D5	1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

ŘÍDÍCÍ SLOVO

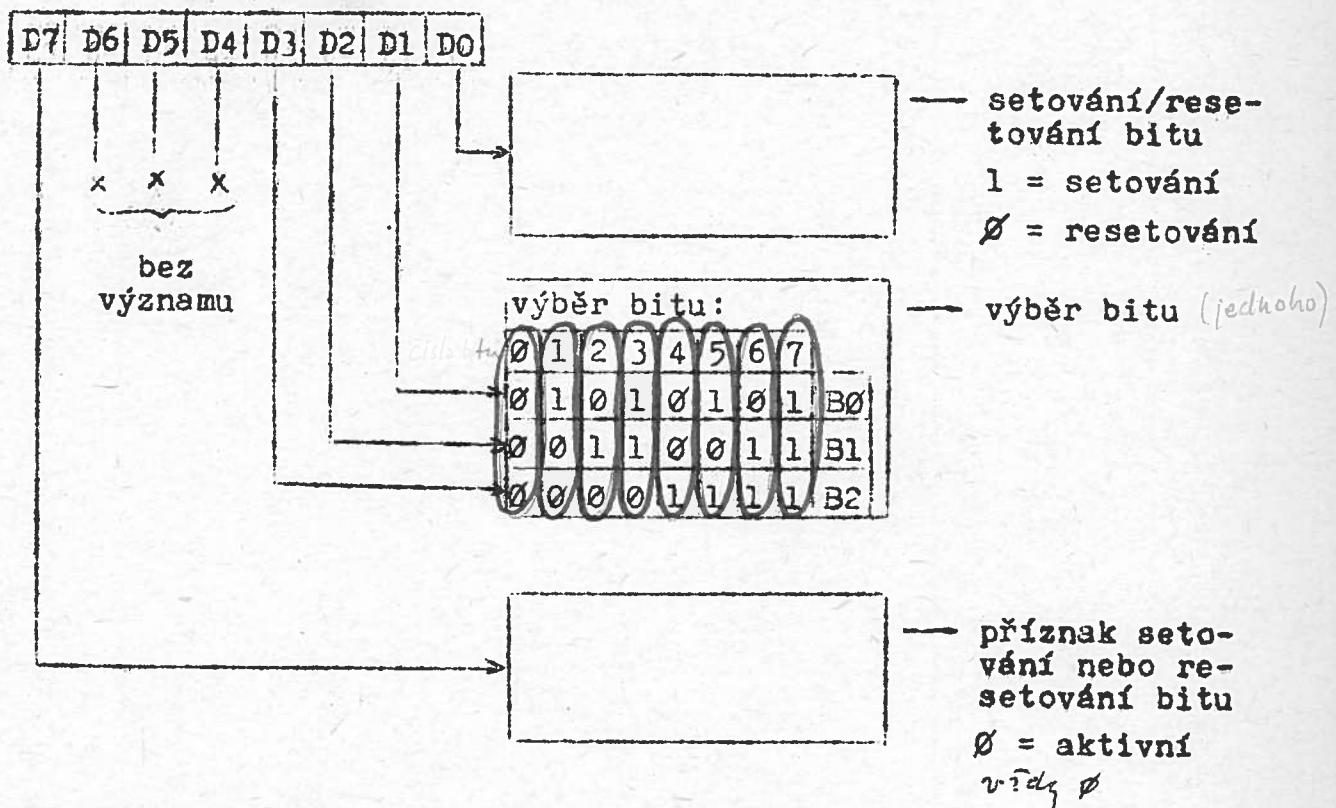

Obr. 2.13 Formát pro ovládání bitu brány C
(jednoho)

Druh provozu Ø (základní vstupní operace)

Funkční uspořádání umožňuje jednoduché vstupní a výstupní operace pro každou ze tří bran. Není nutná výměna potvrzení, neboť data jsou prostě do zvolené brány zapsána nebo z ní čtena. Definici bran v tomto případě zachycuje tabulka 2.6.

A		B		Skupina A			Skupina B		
D4	D3	D1	D0	brána A	brána C (bity D4, D5, D6, D7 vyššího řádu)	č.	brána B	brána C (bity D0, D1, D2, D3 nižšího řádu)	
0	0	0	0	výstup	výstup	0	výstup	výstup	
0	0	0	1	výstup	výstup	1	výstup	vstup	
0	0	1	0	výstup	výstup	2	vstup	výstup	
0	0	1	1	výstup	výstup	3	vstup	vstup	
0	1	0	0	výstup	vstup	4	výstup	výstup	
0	1	0	1	výstup	vstup	5	výstup	vstup	
0	1	1	0	výstup	vstup	6	vstup	výstup	

A				B			
D4	D3	D1	D0				
0	1	1	1	výstup	vstup	7	vstup
1	0	0	0	vstup	výstup	8	výstup
1	0	0	1	vstup	výstup	9	výstup
1	0	1	0	vstup	výstup	10	vstup
1	0	1	1	vstup	výstup	11	vstup
1	1	0	0	vstup	vstup	12	výstup
1	1	0	1	vstup	vstup	13	výstup
1	1	1	0	vstup	vstup	14	vstup
1	1	1	1	vstup	vstup	15	vstup

Tab. 2.6 Definice bran pro druh provozu 0

Druh provozu 1 (strobovaný vstup/výstup)

Tato funkční konfigurace umožňuje vstup nebo výstup zvolenou branou v korespondenčním režimu (handshaking), resp. se strobovacími signály. Tyto bitové signály jsou v režimu 1 pro branu A nebo B generovány nebo přijímány vývody brány C. Definici režimu 1 odpovídají:

- dvě skupiny (A a B),
- každá skupina představuje jednu 8bitovou branu a 4bitovou branu,
- 8bitová brána může být vstupní i výstupní, vstup i výstup je s pamětí (latch),
- 4bitová brána se užívá pro řízení a kontrolu stavu 8bitové brány.

Definice signálů řízení vstupu:

- STB (Strobe Input) - $\overline{STB} = L$ strobuje vstup, t.j. převádí data ze vstupních svorek do vstupního registru,
- IBF (Input Buffer Full F/F) - IBF = H indikuje, že data již byla převzata do vstupního registru. Jinak řečeno $IBF \rightarrow L$ pro $\overline{STB} \rightarrow H$ a opět $IBF \rightarrow L$ po vzestupné hraně signálu RD.
- INTR (Interrupt Request) - INTR = H vyvolá v CPU přerušení, pokud to vstupní zařízení vyžaduje. INTR přejde na úroveň H při $\overline{STB} = H$, $IBF = H$ a $INTE = H$. Nuluje se sestupnou hranou RD. Tím se umožňuje, aby vstupní zařízení si žádalo

o obsloužení mikroprocesorem pouhým strobováním dat do brány.

Působení signálů INTE A a INTE B je ovládáno nastavením a nulováním bitů PC₄ a PC₂. Dva bity PC₆ a PC₇, nevyužité pro řízení v režimu 1, mohou být naprogramovány na vstup nebo výstup a využity libovolně s kteroukoliv bráncou nebo samostatně.

- OBF (Output Buffer Full F/F) - výstupní bit OBF přechodem na úroveň L indikuje, že CPU již předal data do příslušné brány. Klopny obvod OBF se nastaví vzestupnou hranou vstupu WR a nuluje se přechodem vstupu ACK na úroveň L.
- ACK (Acknowledge Input) - ACK = L indikuje, že data z brány A nebo B již byla převzata periferním zařízením.
- INTR (Interrupt Request) - úroveň H na tomto bitovém výstupu může být použita k přerušení CPU při převzetí dat periferním zařízením.
- INTR přejde na úroveň H při ACK = OBF = INTE = H. Nuluje se sestupnou hranou WR.

Působení signálů INTE A a INTE B je ovládáno bity PC₆ a PC₂.

K volnému využití tentokráté zůstávají bity PC₄ a PC₅.

Jednotlivé kombinace zachycují obr. 2.14 až 2.16.

Druh pr vozu 2 (strobovaná obousměrná brána)

Tento režim se vztahuje pouze k bráně A a k pěti bitům brány C. Ostatní brány, fesp. bity, mohou být využity v režimu Ø nebo 1. Definici režimu 2 odpovídá:

- práce jen se skupinou A,
- jedna 8bitová obousměrná brána A a pět bitů z brány C pro řízení a stav brány A,
- vstupy i výstupy jsou s pamětí.

Definice řídicích signálů obousměrné brány:

- INTR (Interrupt Request) - požadavek o přerušení CPU pro vstup i výstup bránou A,
- OBF (Output Buffer Full) - úroveň L oznamuje, že CPU již

- předal data do registru brány A,
- ACK (Acknowledge) - úroveň L umožnuje třístavovému výstupu brány A předat data ven. V opačném případě výstup A bude ve 3. stavu.
 - INTE 1 (klopny obvod INTE 1 přiřazený k IBF) - nastavuje se bitem PC₆.
 - STB (Strobe Input) - úroveň L převádí data z periferní strany do vstupního registru brány A.
 - IBF (Input Buffer Full F/F) - úroveň H indikuje, že data již byla převzata do vstupního registru.
 - INTE 2 (klopny obvod INTE 2 přiřazený k IBF) - nastavuje se bitem PC₄.

Situaci opět zachycují obr. 2.17 až 2.22, možné kombinace zachycuje tabulka 2.7.

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0				
1	1	X	X	X	X	1/0	1/0	1/0			
									→ PC2 až 0	1 = vstup	
									→ brána B	0 = výstup	
									→ druh provozu	1 = vstup	
										0 = výstup	
										skupina	
										0 = druh provozu 0	
										1 = druh provozu 1	

Obr. 2.17 Řídící slovo pro druh provozu 2

Pokyny pro kombinace druhů provozu (režimů)

Jsou kombinace režimů, při kterých nejsou všechny bity brány využity pro řízení nebo pro informaci o stavu. Zbývající bity mohou být použity takto:

- a) jsou-li naprogramovány jako vstupní - všechny vstupní vývody jsou přístupné při obyčejném čtení brány C;
- b) jsou-li naprogramovány jako výstupní - bity brány C_U (PC₇)

až PC₄) jsou individuálně přístupné bitovými operacemi (bit set/reset), bity brány C_L (PC₃ až PC₀) jsou individuálně přístupné bitovými operacemi nebo hromadně zápisem do brány C.

Zatižitelnost vývodů bran B a C:

Jakákoliv kombinace o s m i výstupů, náhodně vybraných z bran B a C může dodávat proudy až 1 mA při 1,5 V. To umožnuje z 8255 přímo napájet budiče, které tak velké proudy vyžadují.

Čtení stavu brány C

Brána C přenáší při pracovním režimu 0 data od nebo do periferních zařízení. Je-li 8255 naprogramován na pracovní režim 1 nebo 2, generuje nebo přijímá potvrzovací signály od periferních zařízení. Programátor může po vyhodnocení obsahu kanálu C otestovat nebo přezkoušet stav každého periferního zařízení, aby mohl případně změnit i průběh programu. Stavová informace z brány C se čte bez jakékoliv speciální instrukce.

	Druh provozu 0		Druh provozu 1		Druh provozu 2
	vstup	výstup	vstup	výstup	pouze skupina A
PAD	vstup	výstup	vstup	výstup	↔
PA1	vstup	výstup	vstup	výstup	↔
PA2	vstup	výstup	vstup	výstup	↔
PA3	vstup	výstup	vstup	výstup	↔
PA4	vstup	výstup	vstup	výstup	↔
PA5	vstup	výstup	vstup	výstup	↔
PA6	vstup	výstup	vstup	výstup	↔
PA7	vstup	výstup	vstup	výstup	↔
PB0	vstup	výstup	vstup	výstup	
PB1	vstup	výstup	vstup	výstup	pouze druhý
PB2	vstup	výstup	vstup	výstup	provozu 0 a 1
PB3	vstup	výstup	vstup	výstup	

- 62 -

PB4	vstup	výstup	vstup	výstup			
PB5	vstup	výstup	vstup	výstup			
PB6	vstup	výstup	vstup	výstup			
PB7	vstup	výstup	vstup	výstup			
PC0	vstup	výstup	INTR _B	INTR _B	E/A		
PC1	vstup	výstup	IBF _B	OBF _B	E/A		
PC2	vstup	výstup	STB _B	ACK _B	E/A		
PC3	vstup	výstup	INTR _A	INTR _A	INTR _A		
PC4	vstup	výstup	STB _A	E/A	STB _A		
PC5	vstup	výstup	IBF _A	E/A	IBF _A		
PC6	vstup	výstup	E/A	ACK _A	ACK _A		
PC7	vstup	výstup	E/A	OBF _A	OBF _A		

Tabulka 2.7 Přehledná tabulka definic druhů provozu

Uspořádání vstupů

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
I/O	I/O	IBF _A	INTE _A	INTR _A	INTE _B	IBF _B	INTR _B
skupina A				skupina B			

Uspořádání výstupů

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
OBF _A	INTE _A	I/O	I/O	INTR _A	INTE _B	OBF _B	INTR _B
skupina A				skupina B			

Formát stavového slova pro pracovní režim 2

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
OBF _A	INTE ₁	OBF _A	INTE ₂	INTR _A			
skupina A				skupina B			

(Definováno výběrem pracovního režimu 0 nebo 1)

Obr. 2. 23 Formát stavového slova pro druh provozu 0 nebo 1

Programovatelný sériový interface 8251

8251 je univerzální obvod vysílač/přijímač (výkonový buffer) pro synchronní a asymchronní provoz pro přenos dat v mikropočítáčových systémech. Je určen jako ostatní obvody pro periférie mikroprocesoru a je naprogramován tak, že může být použit prakticky pro všechny dnes používané druhy sériového přenosu dat. Výkonový buffer přijme paralelní znaky z mikroprocesoru a pro přenos je převede na spojitý sériový tok dat. Současně může data i přijímat a předávat je na paralelní znaky pro mikroprocesor. Výkonový buffer hlásí mikroprocesoru, kdy může nový znak pro přenos přijmout nebo předat na mikroprocesor. Mikroprocesor může v každém okamžiku "přečíst" stav výkonového bufferu včetně chyby při přenosu dat a včetně řídicích signálů, jako např. SYNDET a TxE. Obvod je vyráběn technologií n-kanálu na křemíku.

Vzhledem k tomu, že v cvičeních na školním počítači nebude tento obvod používán, odkazujeme zájemce na příslušnou literaturu.

Příklad propojení obvodů vstup/výstup.

Na obr. 2.24 je zapojení typického systému V/V v rozsáhlé kombinaci s jinými členy (8212, 8251 a 8255). Toto zapojení lze použít např. pro přizpůsobení interface na inteligenční terminál s obrazovkovým displejem, s tlačítkovou soupravou a komunikačním interface. Dále lze toto zapojení použít při řízení procesorů a přizpůsobením na senzory, relé nebo řídicí jednotky pro motory. Lze je aplikovat jak pro izolované, tak pro paměťové mapované obvody V/V.

2.8.5 Programovatelné pomocné obvody

K těmto obvodům řadíme programovatelné časovače 8253, řadič DMA 8257 a řadič přerušení 8259. Do této skupiny můžeme dále řadit obvod 8271 - řadič styku s pružnými disky; obvod 8273 - řadič SDLC protokolu; obvod 8275 - řadič styku s obrazovkovým terminálem atd. Z tohoto sortimentu si povšimneme pouze obvodu 8253, ostatní - s ohledem na jejich speci-

fické použití - nalezne čtenář v příslušné literatuře.

Programovatelný časovač 8253

Programovatelný obvod 8253 je mimořádně univerzální, neboť obsahuje tři 16 bitové čítače s předvolbou, které mohou být využity k nejrůznějším účelům, ale nejčastěji se uplatní při časování (Interval Timer).

Obvod charakterizující následující základní údaje:

- 3 nezávislé 16bitové čítače s předvolbou,
- frekvence čítání 0 až 2 MHz,
- čítání binární i dekadické,
- napájecí napětí + 5 V,
- pouzdro DIL o 24 vývodech,
- přímá slučitelnost s mikroprocesorem 8080A.

Obvod 8253 pomáhá řešit problémy generování časových intervalů, které vznikají téměř v každém mikropočítáčovém systému. Namísto realizace programových smyček, programátor zajistí vhodnou inicializaci 8253 tak, aby jeden nebo více čítačů obsažených v 8253 nezávisle na CPU odpočítával impulsy a přerušil činnost CPU (INT) po uplynutí žádoucího intervalu. Existují přitom i jiné funkce, které lze snadno plnit obvodem 8253. Např. programovatelný generátor rychlosti, čítač impulsů, dělič, generování hodin pro reálný čas atd.

Schéma obvodu 8253 ukazuje obr. 2.25. Obvod 8253 spolupracuje s datovou sběrnicí 8080A přes vyrovnavací registr instrukcemi IN a OUT. Vyrovnavací registr zabezpečuje programování režimu, zavádění předvolby do čítačů i jejich čtení.

Logika čtení a záznamu má pět bitových vstupů z mikropočítáče a generuje vnitřní řídicí signály pro 8253. Jsou to vstupy:

- RD - úroveň L oznamuje 8253, že CPU čte data, t.j. stavy čítačů
- WR - úroveň L oznamuje 8253, že CPU předává na sběrnici data, t.j. řídicí slovo CW nebo hodnotu předvolby čítačů,
- A₀, A₁ - tyto vstupy jsou obvykle připojeny k adresové sběrnici. Slouží k volbě jednoho ze tří čítačů a k adresování

- registru řídicího slova CWR při určování režimu (módu),
- \overline{CS} - úroveň L aktivuje 8253 pro operaci čtení nebo zápisu z CPU. Vstup \overline{CS} však nemá žádný vliv na průběžnou činnost čítačů.

\overline{CS}	\overline{DR}	\overline{WR}	A_1	A_0	
0	1	0	0	0	předvolba čítače č. 0
0	1	0	0	1	předvolba čítače č. 1
0	1	0	1	0	předvolba čítače č. 2
0	1	0	1	1	zápis CW módu
0	0	1	0	0	čtení stavu čítače č. 0
0	0	1	0	1	čtení stavu čítače č. 1
0	0	1	1	0	čtení stavu čítače č. 2
0	0	1	1	1	3. stav
1	-	-	-	-	desaktivace - 3. stav
0	1	1	-	-	3. stav

Tab. 2.8 Definice funkcí obvodu 8253

Registr řídicího slova CWR je adresován při $A_0 = A_1 = 1$, kdy přijímá a uchovává slabiku z vyrovnávacího registru datové sběrnice. Tato informace určuje operační režim každého čítače, výběr binárního nebo dekadického způsobu čítání a předvolbu registru. Do CWR lze pouze psát. Jeho obsah nelze zpětně zjišťovat čtením.

Čítače č. 0, 1 a 2 jsou funkčně identické a tak popíšeme jen jeden z nich. Každý čítač je 16bitový, s předvolbou a čítá dolů buď binárně nebo dekadicky. Funkce jeho vstupu (CLK), hradla (GATE), výstupu (OUT) jsou určeny naprogramovaným režimem (modem), uloženým v CWR.

Čítače jsou navzájem nezávislé a každý může mít odlišný režim způsobu čítání. Zjištění obsahu kteréhokoli čítače může programátor zajistit jednoduchou operací čtení a také je k dispozici speciální povel a logika umožňující čtení stavu čítače "za chodu", aniž by se narušovalo čítání ze vstupu CLK.

Režim činnosti 8253 se volí programově prostou výstupní operací mikropočítače, přičemž každý z čítačů se nastavuje individuálně zápisem CW do CWR při $A_0 A_1 = 11$. Situaci zachycují tabulky 2.9 až 2.13.

Bit	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
Symbol	SC1	SCØ	RL1	RLØ	M2	M1	MØ	BCD

Tab. 2.9 Formát CW 8253

SC1	SCØ	
0	0	čítač č. Ø
0	1	čítač č. 1
1	0	čítač č. 2
1	1	neplatný

Tab. 2.10 Volba čítače
(SC-Select Counter)

M2	M1	MØ	režim
0	0	0	0
0	0	1	1
-	1	0	2
-	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5

Tab. 2.11 Nastavení
režimu (modu)
čítače
(M - Mode)

Režim Ø: Přerušení na konci čítání.

Výstup OUT čítače je po operaci volby režimu napřed na úrovni L. Poté, co je do čítače vložena hodnota předvolby, OUT zůstane na úrovni L a čítač zahájí čítání. Po dosažení dočítání přejde OUT na úroveň H a zůstane na ní, dokud registr uvažovaného čítače není znova předvolen.

Změna předvolby v průběhu čítání vede na:

- a) zavedení 1. slabiky předvolby zastaví probíhající čítání,
- b) zavedení 2. slabiky předvolby odstartuje nové čítání.

Vstup GATE povoluje čítání, je-li na úrovni H a zabraňuje čítání při úrovni L.

RL1	RLØ	
0	0	Operace s pomocným registrém - viz operace čtení
0	1	Čtení/zápis jen vyšší slabiky
1	0	Čtení/zápis jen nižší slabiky
1	1	Čtení/zápis nižší slabiky a pak vyšší slabiky

Tab. 2.12 Čtení/předvolba (RL - Read/Load)

BCD	
0	Binární čítání - 16bitový čítač
1	Dekadické čítání - čítač o 4 dekádách

Tab. 2.13 Základ čítání (BCD)

Režim 1: Programovatelný monostabilní generátor

Výstup OUT přejde na úroveň L po čítání následujícím za vzestupnou hranou na vstupu GATE.

Výstup OUT přejde na úroveň H po dočítání. Jestliže byla vložena nová předvolba, zatímco OUT = L, až do dalšího přepnutí to nikterak neovlivní délku osamoceného impulsu (One-Shot). Průběžný stav čítače může být čten kdykoliv, aniž by to ovlivnilo generování impulsu.

Impuls je možné znova spouštět i v d bě jeho trvání, neboť OUT zůstane na úrovni L po celou dobu čítání po vzestupné hraně vstupu GATE.

Režim 2: Dělení frekvence číslem N

Výstup OUT bude na úrovni L po jednu periodu průběhu na hodinovém vstupu CLK (Clock). Rozteč mezi výstupními impulsy se rovná číslu N zadaném do registru čítače (count register -- není totožný s čítačem). Jestliže byl obsah registru čítače znova změněn mezi dvěma impulsy, probíhající výstupní perioda se nezmění. Následující perioda však už bude odpovídat nové předvolbě.

Vstup GATE, pokud je na úrovni L, převede OUT na úroveň H. Jakmile nastane GATE = H, zahájí čítač čítání z počáteční hodnoty. Vstup GATE proto může být využíván k synchronizaci čítače.

V případě nastavení režimu 2 zůstane OUT = H, dokud není registr čítače naplněn. Výstup proto může být synchronizován i programem.

Zavedení čísla N do registru čítače však musí probíhat přesně v pořadí naprogramovaném v CW modu (RLØ, RLL). Tato operace sice může nastat kdykoli po CW modu, ale jakmile začne být registr čítače plněn, musí být napolněn tím počtem slabik, které je určeno v CW modu.

Všechny čítače čítají dolů, t.j. jejich obsah se čítáním zmenšuje a čítání se končí dosažením nuly (terminal count). Zavedení nuly do registru čítače vede k maximálnímu počtu čítání (2^{16} binárně, 10^4 dekadicky). V režimu Ø nové čítání nezačne, dokud není dokončeno plnění registru počítače, který očekává jednu nebo dvě slabiky v závislosti na CW modu (RLØ, RLL). Pak se pokračuje operací nulování (restart).

V četných aplikacích je třeba zjišťovat průběžnou hodnotu v čítači za chodu a rozhodovat podle ní. Čítání událostí (impulsů) je patrně nejobvyklejší aplikací, kdy je to zapotřebí. 8253 zahrnuje i logiku, která dovoluje číst obsah kteréhokoliv ze tří čítačů bez narušování jeho činnosti.

Existují dvě metody. První metoda spočívá v použití prosté vstupní operace čtení CPU z čítače, kdy prostřednictvím adresových bitů A_1 , A_0 programátor zvolí žádoucí čítač. Připoměňme zde však, že při $A_1 A_0 = 11$ (CW modu) žádné čtení nemůže nastat. Jediné omezení této metody spočívá v tom, že pro zajištění ustálené hodnoty v čítači se musí na dobu čtení zastavit čítání ve zvoleném čítači. Zajistí se to snadno s pomocí řídicího vstupu GATE nebo externí logikou, která zablokuje vstup CLK. Obsah vybraného čítače se čte nadvakrát. Jako první se čte LSB a jako druhý MSB.

Je zcela nezbytné uskutečnit obě čtení. Jestliže se na programuje čtení dvou slabik, pak obě se musí přečíst dříve, než se do téhož čítače opět zapisuje.

Druhým způsobem je čtení okamžitého obsahu čítače bez jakéhokoliv zásahu do operace čítání. 8253 je k tomu vybaven speciální logikou, která se zpřístupní zavedením jednoduchého povetu do CWR. Když si programátor přeje zjistit stav určitého čítače za chodu, pošle do příslušného CWR slabiku CW modu následujícího formátu:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DØ
SC1	SCØ	Ø	Ø	-	-	-	-

kde specifikují:

- SC1 a SC2 - čítač, jehož stav má být zachycen do pomocného registru (latch),
- 00 v D5 a D4 označují operaci zachycení stavu,
- ostatní bity CW (D3 až DØ) jsou bez významu.

Jako u předešlé metody, i u tohoto způsobu je nutné uskutečnit úplnou operaci čtení, jak byla programována.

2.9 Zásady pro tvorbu programů a jejich ladění

Sestavení programu pro mikropočítač, jak již bylo uvedeno, znamená sestavení sledu kódovaných instrukcí. Při návrhu programu musíme přihlédnout k reálným možnostem mikropočítače (schopnost testování, způsoby adresování atd.). Řešení programového zabezpečení přitom bývá vhodné rozdělit na menší, dobře přehledné a snadno odladitelné části, tedy zpracovat ve formě podprogramů.

Tato forma je natolik výhodná, že mnohé programy pro mikroprocesorem řízené přístroje či zařízení jsou organizovány tak, že hlavní program tvoří pouze posloupnost volání podprogramů, každý z těchto podprogramů volá opět další podprogramy atd. Je ovšem pravda, že tato struktura programu má i své nevýhody, např. v kritických aplikacích v reálném čase může zpomalovat dobu výpočtu či odezvy.

Mezi hlavní výhody řešení programového vybavení pomocí podprogramů patří:

- 1) Každý z podprogramů můžeme vytvořit jako relativně krátký, dobře srozumitelný a relativně dobře testovatelný a odladitelný blok celkového programu.
- 2) Vazby mezi všemi částmi celkového programu (t.j. mezi volajícím a volaným podprogramem) můžeme vytvořit přehledné a dobře definovatelné.

Z těchto hledisek si v dalším všimneme základních vlastností mikropočítače a jejich použití při sestavování programů.

Režim 3: Generování obdélníkových průběhů

Činnost v režimu 3 je podobná režimu 2, až na to, že výstup OUT zůstane na úrovni L, dokud neproběhne polovina všech čítání (pro sudé N), a přejde na úroveň H na dobu druhé poloviny z celkového počtu čítání. V případě, že číslo N je liché, bude OUT = H po dobu $(N + 1) / 2$ čítání a OUT = L po dobu $(N - 1) / 2$ čítání.

Pokud však registru čítače zadáme novou hodnotu v průběhu čítání, nová hodnota se uplatní ihned po té změně výstupu OUT, která odpovídala předchozímu obsahu.

Režim 4: Programem ovládané strobování

Po nastavení režimu je OUT = H a po zavedení N začne čítač pracovat. Po dočítání jde výstup OUT na úroveň L na dobu jedné periody CLK a pak se vrací na H.

Jestliže je obsah registru čítače změněn v době mezi výstupními impulsy, průběžná perioda výstupu se tím neovlivní. Nová hodnota N se však uplatní ihned v dálší periodě. Čítání se zastaví, je-li vstup GATE = L.

Režim 5: Obvodově ovládané strobování

Čítač zahájí čítání po vzestupné hraně ovládacího vstupu GATE a po dočítání jde výstup OUT na úroveň L na dobu 1 periody CLK.

Výstup OUT neklesne na úroveň L, dokud po poslední vzestupné hraně GATE neodpočítá úplné číslo N.

Operace zápisu a čtení do 8253

Při zápisu musí program mikropočítače každý z čítačů 8253 inicializovat, t.j. zapsat řídicí slovo CW (režim) a hodnotu N (1 nebo 2 slabiky) pro registr čítače, dříve než přistoupí ke skutečnému použití vybraného čítače. Přitom zapsání CW je možné v libovolném pořadí. (Každý CWR má vlastní adresu).

2.9.1 Testování


Schopnost testovat booleovské (t.j. dvouhodnotové) proměnné patří k velmi důležitým vlastnostem počítače. Pro testování obvykle používáme zvláštní skupinu registrů (viz odst. 2.1), u mikroprocesoru 8080A je to registr příznaků. Hodnoty bitů tohoto registru můžeme pomocí některých instrukcí testovat a podle výsledku testu větvit program. Přitom testy prováděné v programu můžeme rozdělit:

- jednoduché testy řešící dvouhodnotová rozhodování,
- testy řešící mnohohodnotová rozhodování


ad a) Jednoduché testy:

V těchto případech nás zajímá pouze hodnota jedné proměnné testované počítačem, např. hodnota příznakového bitu nulového výsledku (Z). Příkladem může být test na obsah střadače po provedení určité operace (např. po odečtení obsahu registru C). Příklad takového programu ukazuje obr. 2.26. Shodným způsobem můžeme použít i dalších příznakových bitů aplikací příslušné informace. Podobnou záležitostí jsou i programy realizující zpoždění určitou částí programu.


Situaci ukazují obr. 2.27 a 2.28

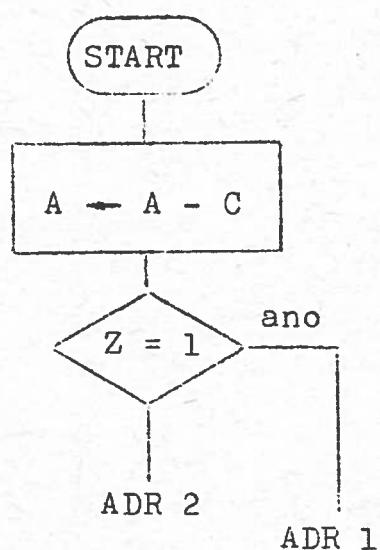


Obr. 2.26 Test nulového výsledku

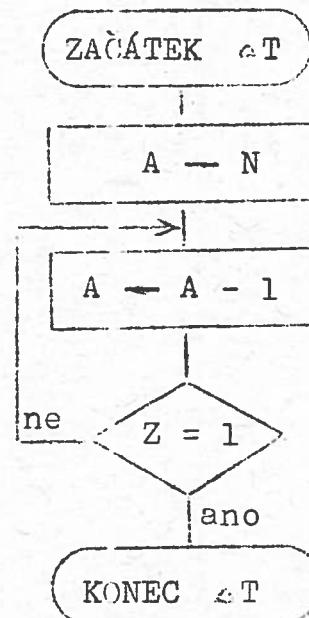

Obr. 2.27 Realizace zpoždění pomocí cyklu

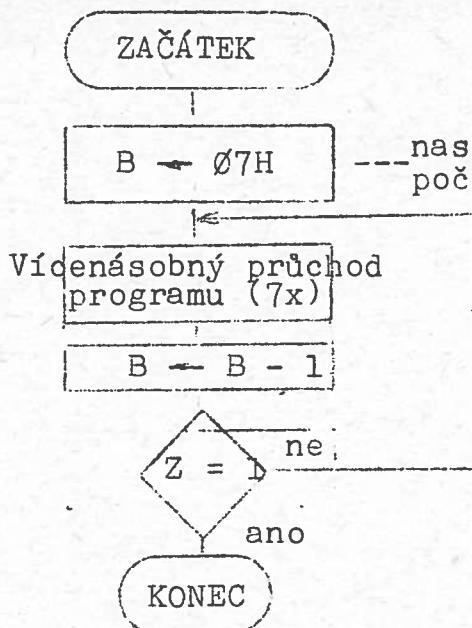

Obr. 2.28 Vícenásobný průchod programu skupinou instrukcí

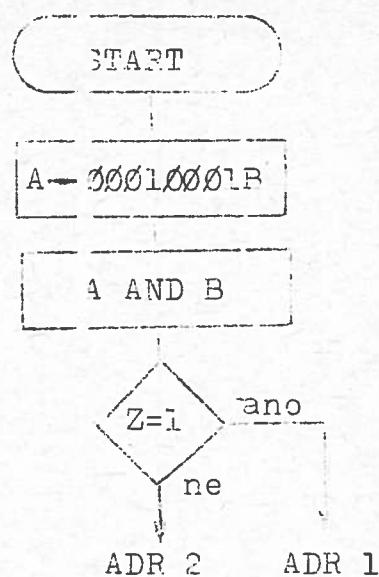


Obr. 2.29 Určení, zda alespoň jeden ze dvou bitů má hodnotu

V prvním případě je využit přímo středač, v druhém případě použijeme některého z univerzálních registrů procesoru k uložení čísla udávajícího požadovaný počet průchodů cyklem. V případech, ve kterých máme za úkol testovat určitou množinu prvků, je vhodné použít tzv. "masky", t.j. vhodně zvoleného čísla, které při operaci AND vyloučí nepřebně bity. Příklad takového programu ukazuje obr. 2.29, kde náme za úkol zjistit, zda jsou bity b_0 a b_4 v registru B jedničkové. Do střadače vložíme masku, která vyloučí nepotřebné bity a pomocí příznaku Z větvíme program na ADR1 nebo ADR2.

a) Testy řešící mnohohodnotová rozhodování

Pokud posloupnost testů, řešících mnohohodnotová rozhodování není příliš dlouhá, lze použít kaskádu jednoduchých rozhodování obdobných principu z příkladu na obr. 2.29.

Příklad: Rozhodněte, zda se obsah střadače shoduje s některým z čísel 1, 5, 7. Pokud se rovná 1, pokračuje program na návěští N1, pokud 5 na N2, pokud 7 na N3.

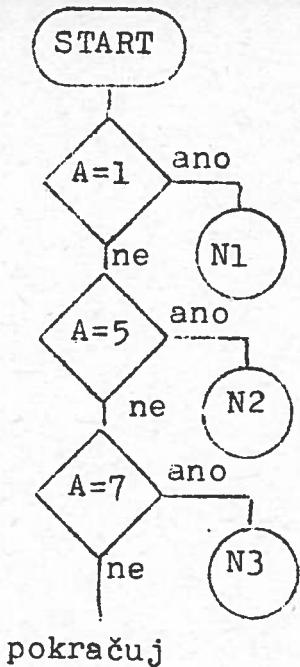

Obr. 2.30 Mnohohodnotové roz-
hodování

Řešení úkolu ukazuje obr. 2.30.

Pro porovnání je použita instrukce CPI, která porovnává obsah střadače s operandem v druhé slabice instrukce a v případě jejich shody nastaví $Z = 1$.

Obsah střadače zůstává po provedení instrukce nezměněn. Uvedený princip je vhodný pouze do určitého omezeného počtu, rozhodování, při větším počtu je vhodnější použití tabulek (viz dále). Principem je prohledávání tabulky referenčních znaků, kde podle pořadového čísla znaku znaku nalezeného v tabulce se v jiné tabulce vyhledá adresa příslušného skoku.

2.9.2 Zásobníková paměť

Při návrhu programu (viz odst. 2.9) často používáme podprogramů. Instrukce pro volání podprogramu (CALL) obsahuje adresu, která nahradí obsah čítače instrukcí. Po provedení podprogramu se však počítač musí vrátit na toto místo programu, odkud byl podprogram volán (resp. na místo následující). Znamená to, že dříve než nahradíme obsah čítače instrukcí počáteční adresou podprogramu, musíme stávající adresu z čítače instrukcí dočasně uložit na nějaké známé místo v paměti. Aby se pak počítač po provedení podprogramu mohl vrátit do volajícího programu, stačí, aby instrukce návrhu z podprogramu (RET), umístěná v podprogramu jako poslední, přesunula zpět do čítače instrukcí dříve uloženou návratovou adresu.

Ve výše uvedeném případu jsme používali paměťové místo jako součást struktury a návratu z podprogramu. Struktura pro volání a návrat z podprogramu používá zásobníkové paměti (Stack). Zásobníková paměť je typu poslední dovnitř - prv-

ní ven (LIFO - Last In First Out).

U mikroprocesoru 8080A je zásobníková paměť vytvořena v paměti RWM a v procesoru je pouze registr zvaný ukazatel zásobníku (Stack Pointer - SP), který ukazuje na poslední obsazenou pozici zásobníku - tzv. vrchol zásobníku (viz odst. 2.1).

Při volání podprogramu je návratová adresa uložena na vrchol zásobníku a při návratu z podprogramu je adresa z vrcholu zásobníku přesunuta do čítače instrukcí. Tato struktura zásobníku (zásobníkové paměti) umožňuje, aby hlavní program volal podprogram a tento podprogram volal další podprogram atd. Toto vnořování podprogramů je zajištěno právě uložením každé návratové adresy na právě platný vrchol zásobníku. Adresování zásobníku, t.j. regulace ukazatele zásobníku (SP) tak, aby ukazoval vždy na vrchol zásobníku, je automatické při volání i při návratu z podprogramů.

Dokumentace objasňující vazby mezi podprogramem a některým z volajících programů musí obsahovat:

- 1) Ve kterých registrech hledá volaný podprogram hodnoty parametrů předávaných volajícím programem (vstupní parametry).
- 2) Ve kterých registrech předává volaný podprogram výsledky (výstupní parametry).
- 3) Které registry jsou ovlivněny volaným podprogramem.
- 4) Jména podprogramů, které volaný program sám volá.

Informace o podprogramu je vhodné zapisovat formou komentáře vždy před vlastní zápis v jazyce symbolických adres.

2.9.3 Tabulky

Tabulky se při programování mikropočítačů často používají a jejich vhodným použitím můžeme program zjednodušit nebo zkrátit dobu výpočtu. Při vytváření algoritmu programu rozvážíme, které aspekty problému jsou více náhodné než pravidelné a ty náhodnější se snažíme vyřešit použitím tabulek.

Abychom mohli vyzvednout správně určitou položku z tabulky musíme znát:

- 1) Počáteční adresu celé tabulky.
- 2) Posunutí adresy dané položky oproti počáteční adrese nebo pořadí položky v tabulce.
- 3) Velikost položky (tzn. kolika slabikami je tvořena).


Pokud jsou všechny položky v tabulce stejné, mohou být za sebou uloženy bez oddělení a k určení vstupní adresy tabulky nám stačí znalost její počáteční adresy, pořadí položky v tabulce a velikost položky. V opačném případě oddělíme jejich konce koncovým znakem. V takovém případě musíme zpát všechny počáteční adresy položek, nebo pouze počáteční adresu tabulky a posun jednotlivých položek proti této adrese.

Jako příklad použití tabulky můžeme uvést např. kódování adres podmíněných skoků při mnohonásobném rozhodování (srovnej s postupem v odst. 2.9.1). Bližší je zřejmé z následujícího příkladu (lit. /23/).

Příklad: Máme rozhodnout, zda určitý znak je shodný s některým ze znaků dané množiny. Každému znaku z této množiny je přiřazena počáteční adresa podprogramu. Pokud se testovaný znak shoduje s některým ze znaků této množiny, máme adresu odpovídající znaku vyzvednout z tabulky. Situaci ukazuje obr. 2.31. Testovaný znak uložíme do střadače. Program zjišťuje, zda-li je znak ve střadači shodný s některým ze znaků A, B, C, D, E. Počáteční adresa tabulky znaků je TAB1. Znakům z této tabulky jsou přiřazeny dvouslabikové adresy a počáteční adresa tabulky adres je TAB 2.

Nastavíme počítadlo znaků C, ukazatel P1 na počáteční adresu tabulky znaků a ukazatel P2 na počáteční adresu tabulky adres. Algoritmus prohledává tabulku znaků, nenajde-li žádnou shodu, končí a hlásí, že znak nepatří do povolené množiny. Najde-li shodu, vypočítá vstupní adresu tabulky adres a adresu přiřazenou nalezenému znaku vyzvedne z ta-

bulky adres. Program pak může pokračovat skokem na zjištěnou adresu, kde začíná podprogram volený právě testovaným znakem.

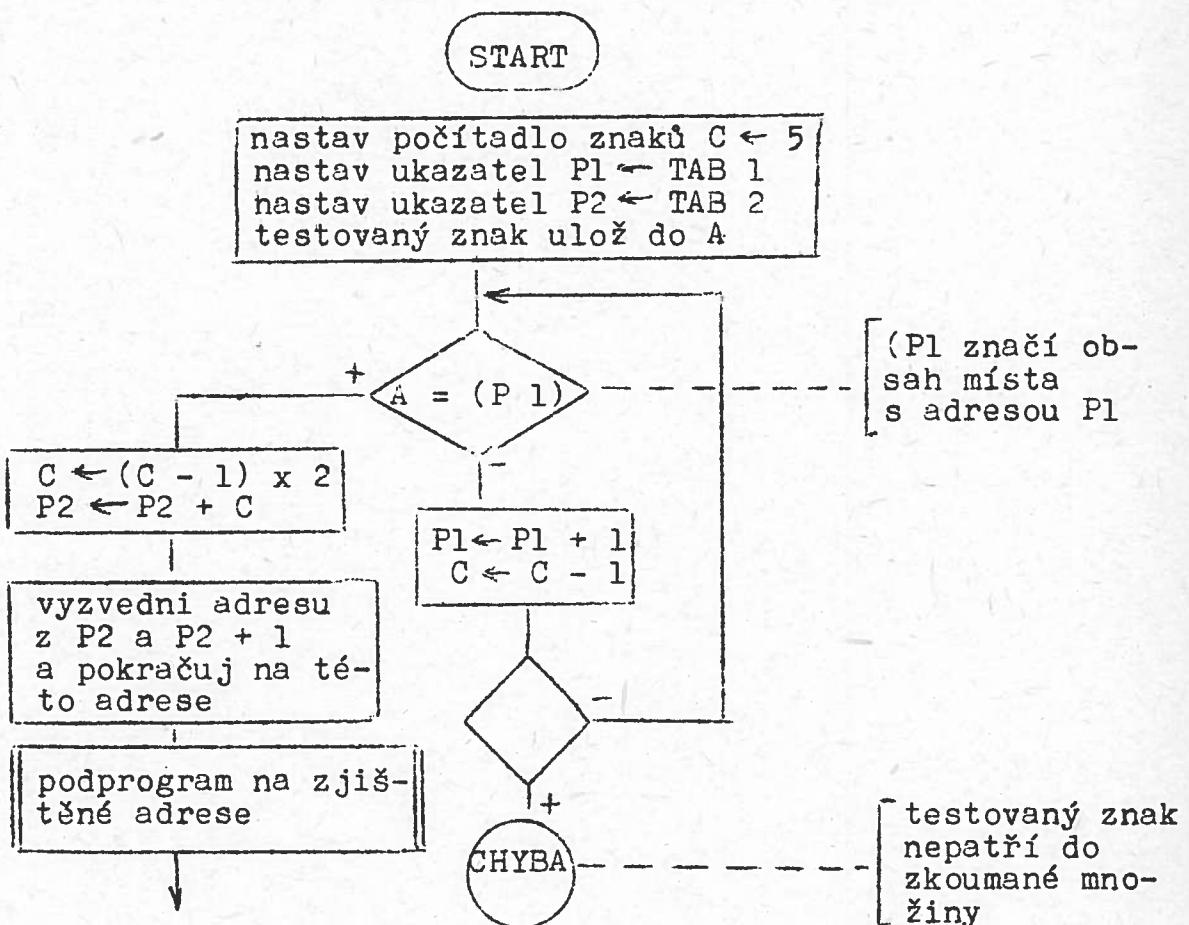



Obr. 2.31 Použití tabulek při mnohonásobném rozhodování

2.9.4 Bitové operace


Při realizaci určitého problému, resp. zařízení řízeného mikroprocesorem, se snažíme klást hlavní důraz na programové zabezpečení (software). Při manipulaci s obvody V/V často zjišťujeme, že slovo mikropočítače je buď příliš dlouhé nebo naopak nepostačující pro potřebný počet vstupních (výstupních) signálů. V takovém případě sdružujeme jednotlivé, vzájemně nesouvisející, signály do ucelených slov. Tím zároveň minimalizujeme i technické řešení (hardware), neboť se sníží počet vstupních/výstupních bran. Např. 20 vstupních signálů a 11 výstupních signálů sloučíme do 4 bran vhodně naprogramovaných obvodů 8255. Pro roztržidlení jednotlivých signálů potom použijeme programové zabezpečení, stačí, když

si zapamatujeme pozici signálů ve vstupní (výstupní) bráně. Pomocí programu tedy budeme bity buď sdružovat nebo naopak třídit.

Základní postup při sdružování bitů spočívá v odebrání určitého počtu bitů ze zdrojového slova Z, jejich posunutí do nové polohy uvnitř slova a uložení do cílového slova C bez ovlivnění jeho zbývajících bitů. Pro ilustraci použijeme program SDRUZ, převzatý z lit. /23/. Situaci ukazuje obr. 2.32.

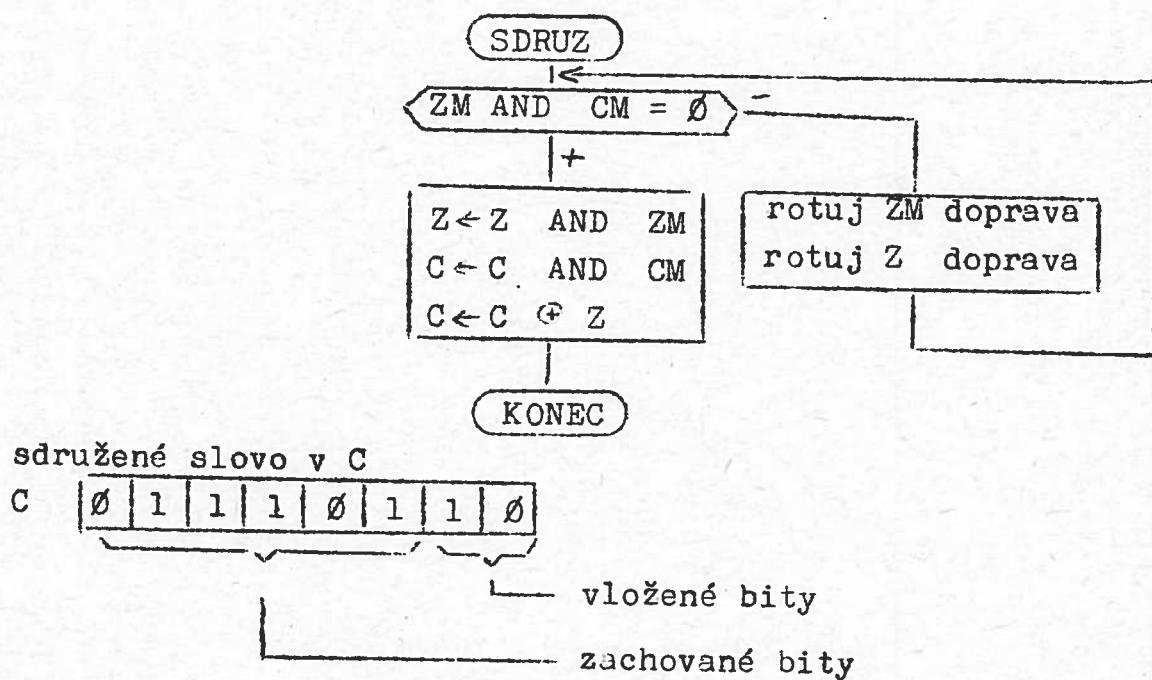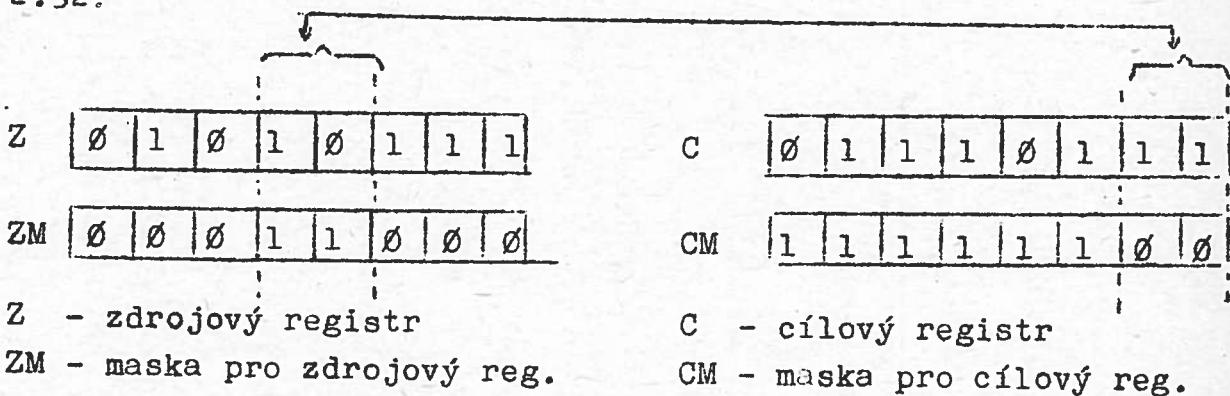

Obr. 2.32 Sdružování bitů do jednoho slova

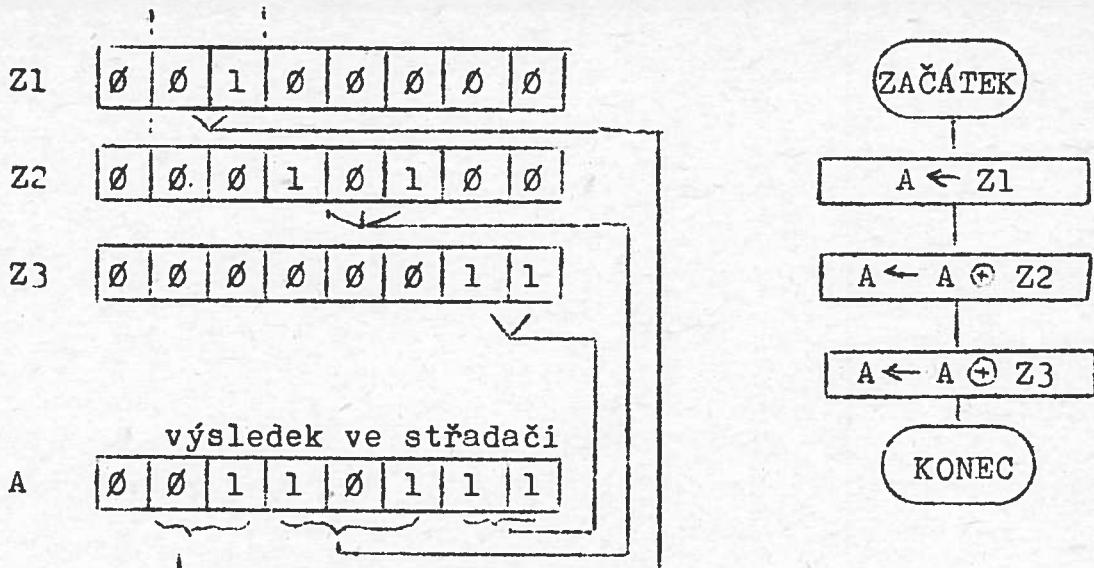

Obr. 2.33 Sdružování předem připravených slov

Před použitím podprogramu si připravíme zdrojové slovo i cílové slovo. Zdrojové slovo přesuneme do registru označeného Z, cílové slovo do registru C. Do dalších dvou registrů (ZM a CM) připravíme masku. V registru ZM budou jedničky pouze na pozicích, odkud odebíráme sdružované bity, v registrech CM budou nuly pouze na pozicích, kam bity ze zdrojového slova ukládáme. Podprogram SDRUZ nejprve zkoumá, zdali jsou pozice sdružovaných bitů ve zdrojovém i cílovém slově shodné. Test se provede pomocí operace AND mezi oběma maskami. Pokud nejsou pozice shodné, posouváme pomocí instrukce pro kruhový posun doprava o jeden bit obsah zdrojového registru i jeho masku, až dojde ke shodě. Pak operací Z AND ZM vynuluje ve zdrojovém registru všechny bity, kterých se sdružování netýká a naopak v cílovém registru operací C AND CM vynuluje ty pozice, na které přisouváme sdružované bity. Nakonec operací EX-OR sloučíme obě sdružené části do jednoho slova.

Výše popsaný algoritmus vyžaduje použití mnoha přesunů. Z jednodušení můžeme dosáhnout vynulováním cílového registru před zahájením sdružování a současně připravením bitů zdrojového registru do cílových pozic spolu s vynulováním nepotřebných bitů. Pak stačí pouze přesunout cílové slovo do střadače a pomocí EX-OR mezi střadačem a zdrojovým slovem slova sdružit. Tuto situaci zachycuje příklad programu na obr. 2.32.

Princip třídění bitů slova spočívá ve dvou krocích:

- 1) Všechny nepotřebné bity slova vynulujeme pomocí masky.
- 2) Zbylé bity posuneme vlevo nebo vpravo, jak to aplikace vyžaduje.

2.9.5 Pole a použití ukazatelů

Častým úkolem při realizaci určitého úkolu je manipulace s velkým množstvím slov (např. ukládání dat z A/D převodníku, textové řetězce atd.). Pole je charakteristické tím, že jeho prvky čteme nebo ukládáme jeden po druhém tak, jak jdou za sebou z jednoho konce pole na druhý a naopak. Přístup k jednotlivým prvkům zajišťuje ukazatel, obsahující adresu prvků pole a jehož dekrementací nebo inkrementací můžeme jednotlivé prvky vyzvednout. Bližší podrobnosti viz např. v lit. /23/.

2.9.6 Styk mikropočítače s vnějším prostředím

Pro styk mikropočítače s vnějším prostředím musí být k němu připojena příslušná periferní zařízení. K nim můžeme zařadit např. alfanumerickou nebo hexadecimální klávesnici, displej, tiskárnu, snímač, děrovač, převodníky D/A a A/D atd. Všechna tato periferní zařízení jsou připojena přes stykové obvody - interfejsy (Interface) a obvody vstupů/výstupů k mikropočítači.

Z hlediska jejich řízení můžeme rozdělit:

- 1) Řešení programovým řízením, kdy zařízení, které má aktivovat nějakou operaci, použije vhodný stavový bit (nebo jejich soubor) a mikropočítač, který periodicky tyto bity testuje rozhodne o další činnosti. Tímto způsobem vlastně periférie sděluje počítači svůj stav (připraven, porucha atd.).
- 2) Řešení pomocí systému přerušení, kdy zařízení oznámí, pomocí speciálního vstupního signálu, požadavek na přerušení hlavního programu. Procesor přeruší svoji činnost (dokončí právě prováděnou instrukci), provede požadovaný úkon

(obslužný program přerušení) a vrátí se zpět tam, kde byl přerušen a pokračuje ve vykonávání původního programu.

3) Řešení pomocí přímého přístupu do paměti - DMA (Direct Memory Access)

V tomto případě spočívá operace v přenosu bloků dat do paměti nebo naopak a vyloučením činnosti procesoru. Toto způsobu se používá zejména tehdy, jestliže situace vyžaduje velmi rychlou odezvu.


V dalším si všimneme zejména dvou prvních způsobů styku mikropočítače s periferními jednotkami, neboť třetí způsob (DMA) vyžaduje určitá technická zabezpečení a svým rozsahem se vymyká ze základních aplikací.

Programové řízení


Použití stavových bitů, případně sdružených do stavového slova, představuje pružný a účinný přístup s minimálními požadavky na technické zabezpečení. Používáme jej zejména tehdy, jestliže periférie nevyžaduje (z hlediska rychlosti mikropočítače) častou obsluhu, nebo naopak obsluhu v určitých časových úsecích. Typickým příkladem je vstup dat z klávesnice. Je zřejmé, že zadávání dat operátorem bude podstatně pomalejší než rychlosť mikroprocesoru a že postačí, když bude mikropočítač testovat stav klávesnice pouze v určitých časových úsecích (např. každých 10 ms) a ve zbývajícím čase bude vykonávat jinou činnost. Strukturu takového programu ukazuje obr. 2.34.

Obdobou této úlohy je např. ovládání motoru nebo jiného zařízení, např. ovládacích magnetů brzdy snímače děrné pásky. Tyto úlohy patří do skupiny úloh, kdy mikropočítač spustí určitou operaci v periferním zařízení a čeká na odezvu, kterou vyšle periférie nastavením určitého stavového bitu indikujícího ukončení činnosti. V tomto případě mikropočítač periodicky testuje stavový bit v tzv. čekací smyčce. Protože však očekávaná odezva také nemusí nastat (porucha) je nutné zabránit uváznutí programu ve smyčce např. způsobem naznačeným na obr. 2.35. Zde vycházíme ze znalosti časového okamžiku, který má

maximálně uplynout než se uskuteční požadovaný úkon. Do smyčky zařadíme počítadlo představené tak, aby program čekal ve smyčce jen o málo delší dobu než nastane očekávaná odezva. Pokud do této doby nedojde k nastavení stavového bitu, indikuje počítač poruchu, může spustit diagnostický test atd.

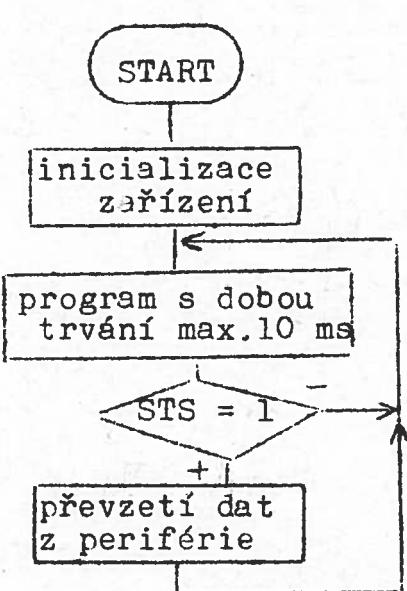

Obr. 2.34 Struktura programu při periodickém testování

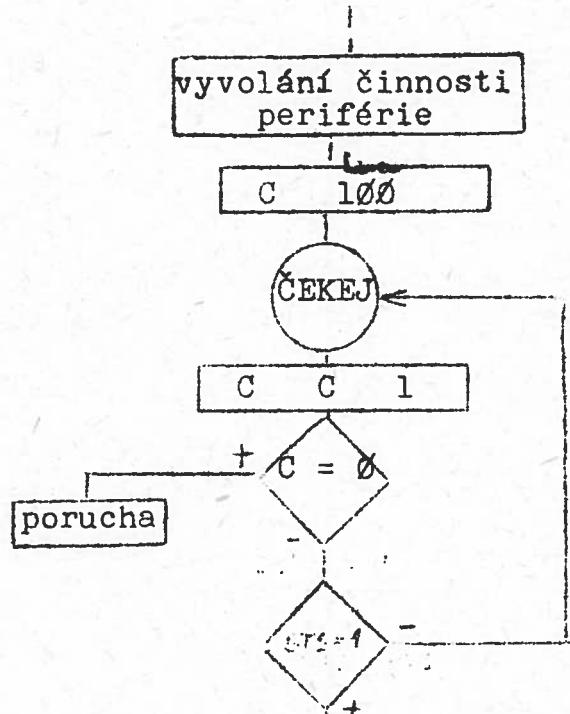

Obr. 2.35 Řízení periférie

Přerušení

Princip přerušení byl popsán v úvodu této kapitoly. Procesor obsahuje klopný obvod (INTE), který lze programově nastavit nebo vynulovat (instrukce EI a DI) a jehož stav indikuje, zda v dané části programu je přerušení povoleno či nikoliv. Mimo ovládání programového je tento obvod nulován po zapnutí napájení a dále po každém přijetí požadavku na přerušení. Pokud je vynulován, je požadavek na přerušení ignorován. Po přijetí žádosti o přerušení procesor automaticky zablokuje další možnost přerušení (vynulováním klopného obvodu), uloží stávající obsah čítače instrukcí do zásobníkové paměti a nastaví čítač instrukcí na počátační adresu obslužného programu na které potom program pokračuje. Jde vlastně o obdobu vo-

lání podprogramu s tím rozdílem, že instrukce volání je vyvolána technickými prostředky a nikoliv programem. Návrat z obslužného programu je pak řízen obvyklým způsobem, t.j. zařazením instrukce RET na konec obslužného programu. Vlastní obslužný program pak může umožnit další přerušení (ještě naléhavější požadavék) zařazením instrukce EI. Po ukončení obslužného programu je třeba obnovit původní obsahy registrů procesoru (přečtením ze zásobníku). Bližší podrobnosti vyplývají přímo z kap. 2., odst. 2.3 a 2.7.

Připomeňme si, že při přerušení přikládá instrukci volání obslužného podprogramu (obvykle RST n, méně často CALL) na společnou sběrnici přerušující periferní zařízení (není tedy čtena z paměti). Řídící obvod sběrnice 8228 má schopnost samostatně uložit na sběrnici instrukci RST 7 (připojíme-li výstup INTA přes 1 kΩ na + 12 V). Požadujeme-li víceúrovňové přerušení, můžeme použít řadič přerušení 3214 nebo 8259.

Dále si připomeňme, že instrukce DI (zákaz přerušení) účinkuje ihned, jakmile se provede. Instrukce EI (povolení přerušení) je účinná až po první následující instrukci, to proto, aby byl zajištěn před dalším přerušením správný návrat do hlavního programu (a nedošlo k přeplnění zásobníku návratovými adresami). Pro obsluhu většího počtu periférií, využívajících přerušení musíme zjistit, které zařízení žádá o přerušení. Toto můžeme uskutečnit nejsnáze technickými prostředky ve spolupráci s programovým zabezpečením. Nejvhodnější řešení představuje použití prioritních kodérů (např. 3214 nebo 8259). Bližší podrobnosti nalezněte čtenář v lit. /17/, /19/, /23/, /24/.

3. Školní mikropočítač ŠMS - VÚVT

Školní mikropočítač ŠMS - VÚVT představuje prostředek pro výuku základních poznatků o mikroprocesoru 8080A. Svojí konstrukcí představuje standardní zapojení mikroprocesoru 8080A rozšířené tak, aby byla možná, pro školní účely, realizace maximálního počtu typických úloh. Blokové schéma mikropočítače je uvedeno na obr. 3.1, pohled na desku mikropočítače ukazuje obr. 3.2, mapu zachycuje obr. 3.3.

Školní mikropočítač ŠMS - VÚVT obsahuje základní paměť PROM (max. 4 kB) s monitorem, paměť RWM (max. 2 kB), vstupní/výstupní obvody (28 volných V/V), časovač (8253), A/D a D/A převodník (8 bitů), modem pro kazetový magnetofon (100 - 300 Baud), interfejs RS 232 C (V 24), klávesnici a displej. Další možnosti rozšíření systému jsou zřejmě z obr. 3.1 Konstrukčně je systém uspořádán ve dvou kufřících, z nichž jeden obsahuje vlastní mikropočítač se zdrojem (viz obr. 3.2), druhý uživatelské periferie (magnetofon MK27, motorek, reproduktor). Spojení s okolím systému lze fyzicky provést přes devět 16-pólových kontaktových polí, dva 5-pólové konektory (MK27 a SM7202) a tři 16-pólové konektory IO pro V/V. Systém - viz dále - je doplněn o interfejs pro dálnopis T 100 a doplněn pomocným monitorem rozšiřujícím možnosti použití.

Jak je zřejmé z mapy paměti (obr. 3.3) má použitá konfigurace ŠMS - VÚVT osazeny celkem 3 kB paměti PROM a 1 kB paměti RWM.

Pro ovládání mikropočítače slouží 9 příkazových kláves (červené) a 16 hexadecimálních kláves, které jsou zároveň určeny pro vyvolávání obsahu registrových párů na displej.

Monitor (základní) zabezpečuje obsluhu uživatelských přerušení, zápis a čtení dat do paměti atd. V použité verzi je vestavěn rozšiřující (pomocný) monitor, který zabezpečuje obsluhu dálnopisu T 100 použitého ve funkci tiskárny a děrovače a využívající jeho klávesnice. Start pomocného monitoru se provádí z adresy 0800 H.

Význam příkazových kláves je následující:

- A ... Přivolává uživatelský čítač instrukcí a zobrazuje (Adr) jej spolu s adresou na displeji. Následuje-li po stlačení "A" vstup hexadecimálních kláves, zobrazí se nová adresa. Vstup končí stiskem některé z příkazových kláves.
- M ... Přivolá režim vstupu dat na právě zobrazenou adresu, (Mem) v případě opakování se adresa dekrementuje. (Druhá

možnost ukládání dat do paměti je představována klávesou "N", která však adresu inkrementuje !).

Režim zadávání dat indikuje tečka v 6-té pozici displeje. Klávesu "M" lze použít pro prohlížení a vkládání dat ve směru klesajících adres. Dále ji lze použít pro ukončení žádosti o zobrazení registrů, vrchu zásobníku a ukazatele zásobníku.

N ... Zápis dat do paměti a její inkrementování.

(NEXT) Při zobrazení registrů vybírá další registr.

C ... Ruší data vložená při předcházejícím stlačení příkazové klávesy. Je-li stlačena při zadávání adresy, znova zobrazí programový čítač. Jde-li o vstup dat do paměti nebo registru, obnoví jejich předcházející obsah.

R ... Stlačení "R" následované hexadecimální klávesou zobrazí programový čítač spolu s názvem a obsahem registru.

S ... V režimu krokování (přepínač režimu v poloze STEP) umožní vykonání uživatelského režimu po instrukcích. Změnu PC možno dosáhnout klávesou "A" a vstupem hexadecimálních kláves ukončeném klávesou "S".

G ... Start programu

(GO)

B ... Zobrazí adresu naposledy aktivovaného ladicího bodu

(BRK)

RESET . "Studený start" monitoru na adrese 0000 H

3.1 Popis činnosti ŠMS - VÚVT

3.1.1 Monitor - základní funkce

V první etapě, po přeložení programu do strojového tvaru, je nutno uložit program do příslušné paměťové buňky. Nejprve oznámíme adresu začátku ukládání klávesou "A" a poté následuje čtyřmístná, hexadecimálně vyjádřená, adresa pomocí

0000	Základní paměť PROM (1 kB) (Monitor - obsluha displeje, klávesnice a magnetofonu)
03FF	
0400	1. přídavná paměť PROM (1 kB) (pomocný monitor pro T 100)
07FF	
0800	2. přídavná paměť PROM (1 kB) (pomocný monitor pro T 100)
0BFF	
0C00	3. přídavná paměť PROM (1 kB)
0FFF	
1000	1. kopie paměti PROM (4 kB)
1FFF	
2000	Další kopie paměti PROM
7FFF	
8000	Základní paměť RWM (1 kB) Podprogramy a data (512 B)
81FF	
8200	Hlavní program (416 B)
83A0	
83FF	Zásobník a data monitoru
8400	Displej 83F8 - 83FF
87FF	
8800	1. přídavná paměť RWM (1 kB)
8BFF	
8C00	2. přídavná paměť RWM (1 kB)
8FFF	
9000	1. kopie paměti RWM (4 kB)
9FFF	
A000	Další kopie paměti RWM
FFFF	

Obr. 3.3 Mapa paměti ŠMS - VÚVT

hexa-kláves. Dalším krokem je povolení změny obsahu paměti - klávesa "M". Adresovaná buňka paměti (je současně zobrazena v levé části displeje) se naplní hodnotou zadanou z klávesnice. Zvýšení adresy se dosáhne stlačením klávesy "N". Lze též ukládat do paměti i v opačném pořadí (i když je to nezvyklé) tzn. od vyšších adres směrem k nižším, pomocí krování klávesou "M". Ukládání přitom kontroluje monitor a je možné:

- při plnění paměťové buňky lze zadat více údajů (chyba při zadání), ale významné jsou pouze poslední dva;
- po zadání nového obsahu paměťové buňky je možné původní obsah obnovit klávesou "C" za předpokladu, že nebyla stisknuta žádná řídící klávesa;
- monitor kontroluje, zda jsou zadané údaje uloženy, v opačném případě vyvolá na displeji text "Err" (např. při zadání neexistující paměťové buňky).

3.1.2 Ladění programu

Po uložení programu do paměti můžeme kontrolovat správnou funkci programu - program ladit. Při ladění je vhodné nechat program probíhat po instrukcích a kontrolovat obsah paměti a obsah registrů. Tuto funkci dosáhneme zadáním startovací klávesy ("A"), následované 4místnou hexaadresou a postupným krováním programem klávesou "S". Přitom musí být přepínací STEP-AUTO v poloze STEP. Na displeji se zobrazí adresa následující instrukce a její operační kód. Po každé instrukci je možné si prohlédnout obsah paměti a registrů (A, B, C, D, E, H, L, SP a vrchol zásobníku). Kromě toho je možno průběžně pozorovat, na diodách LED, hodnotu příznaku C a Z. Naposled vybraný registr se zobrazuje po provedení každé instrukce na displeji. Posledně vybranou buňku paměti zobrazíme klávesou "M". Vzhledem k tomu, že tyto funkce jsou dosaženy pomocí přerušení procesoru, je nezbytné dát do každého podprogramu instrukci EI (povolení přerušení). V režimu STEP je možno měnit jak obsahy registrů nebo paměti, tak i je možná změna startovací adresy.

Zobrazení obsahu registru je možné klávesou "R" násle-

vanou klávesou se jménem registru (A, B, C, D, E, F, H, L), klávesou "N" zobrazíme další registr. Párové registry zobrazujeme následovně:

BC	"A", "B", "M"
DE	"A", "D", "M"
HL	"A", "8", "M"
SP	"A", "1", "M"
vrchol zásobníku	"A", "2", "M".

Současně se zobrazením registrového páru se zobrazí obsah paměťové buňky na kterou registr ukazuje. Obsah této buňky je možno též měnit.

Po odladění programu můžeme přistoupit k jeho skutečnému běhu. Režim dosáhne v poloze AUTO přepínače STEP/AUTO shodným způsobem jako v předchozí části s tím rozdílem, že místo klávesy "S" stiskneme klávesu "G".

Procesor v tomto případě bude trvale vykonávat uživatelský program. Uživatelský program se ukončí při skoku do monitoru na adresu 0020 H (instrukce RST 4) - tzv. "teplý start" nebo skokem na adresu 0000 H - tzv. "studený start". V prvním případě zůstanou uchovány obsahy registrů, stejně tak body přerušení (viz dále), hodnota SP atd. a je možno si je prohlédnout.

V druhém případě (adresa 0000 H) je tento skok ekvivalentní stisknutí klávesy "RESET" a výše uvedené informace nejsou uchovány.

Nevýhodou výše zmíněného ladění programu je skutečnost, že nedůležité části programu musíme pracně překrokovat klávesou "S". Proto ŠMS - VÚVT umožňuje zadání "bodů přerušení" k některým instrukcím. Jestliže potom dojde v programu k jejich aktivaci, přejde ŠMS - VÚVT na teplý start monitoru. Zde je možno uskutečnit podobnou činnost jako v režimu STEP a poté stiskem "S" nebo "G" (podle požadovaného režimu) pokračovat ve vykonávání programu. Přitom je možno zadat počet průchodů bodem přerušení než se činnost programu přeruší.

Zadání bodů přerušení se řídí následujícími pravidly:

- bod zastavení zadáme posloupnosti "A", 4místná hexa adresa instrukce na které je bod přerušení, "B", dvojmístné číslo v kódu hexa = počet povolených opakování průchodu daným bodem;
- při každém průchodu se počet povolených opakování zmenší o jeden (není-li již nula);
- je-li počet průchodů nula, přechází se na teplý start monitoru, bod přerušení se tím však neruší;
- je možno zadat maximálně osm bodů přerušení, každý s maximálně 255 průchody;
- bod přerušení možno zobrazit (adresa a aktuální počet povolených průchodů) stiskem klávesy "B" a další body prohlížet klávesou "N" (jen pokud neběží uživatelský program);
- zrušení bodu přerušení dosáhneme jeho zobrazením a stiskem klávesy "C";
- klávesa RESET, resp. skok na 0000 H, ruší všechny body přerušení;
- vzhledem k tomu, že způsob realizace je obdobný jako u režimu STET, musí být přepínač STEP/AUTO v poloze STEP. Je tedy zřejmé, že při funkci "G" se bude program realizovat podstatně pomaleji než pro případ, kdy by byl přepínač STEP/AUTO v poloze AUTO;
- s ohledem na technickou realizaci mikropočítače ŠMS - VÚVT je použití bodu přerušení účinné až po víceslabikové instrukci, tzn. že neúčinná bude funkce bodu přerušení ukažující na jednoslabikovou instrukci.

3.1.3 Simulace činnosti procesoru pro RST5 a RST6

Skutečný mikropočítač s mikroprocesorem 8080A přechází po RST 5 a RST 6 na instrukci na adresu 0028 H, resp. 0030 H. V ŠMS - VÚVT je tato část paměti (viz obr. 3.3) obsazena pamětí EPROM. Proto monitor zabezpečí přechod na jiné adresy: pro RST 5 se přechází na adresu, která je uložena na adresy

83ECH, 83EDH (dvě slabiky). Při studeném startu sem monitor ukládá hodnotu 8228 H. Pro RST 6 se použije adresa 83EA H a 83EB H, na které je při studeném startu uložena hodnota 8230 H.

3.1.4 Archivace programu na magnetofonové pásku

ŠMS - VÚVT umožňuje přenášet obsah paměti na magnetofonovou pásku běžného magnetofonu, resp. magnetofonu MK 27, tvořícího příslušenství školního mikropočítače (viz obr. 8.2). Určená oblast paměti se přenese postupně, po jednotlivých bitech, do magnetofonu, namodulována na akustické kmitočty. Před nahráním nahrajeme krátký komentář (název, funkce programu, datum, atd.). Poté propojíme ŠMS - VÚVT a MK 27.

Posloupnost ukládání je následující:

"A", adresa začátku přenosu, "M", "A", adresa konce přenosu, "B", "A", "0371". V této fázi generuje mikropočítač nemodulovaný tón určený pro nastavení úrovně nahrání. Poté stiskneme klávesu "G". Přenos je indikován zhasnutím displeje, ukončení přenosu jeho rozsvícením.

Při zpětném čtení dat z magnetofonu nejprve ručně nastavíme začátek záznamu na magnetofon a poté aktivujeme příjem dat posloupnosti: "A", adresa začátku přenosu, "M", "A", "03AE" a zapneme magnetofon. Po skončení slovního komentáře, při přehrávání modulačního tónu, stiskneme klávesu "G". Mikropočítač kontroluje bezchybnost přenosu dat pomocí střadače, ve kterém musí být po ukončení přenosu nula. V opačném případě rozsvítí nápis "Err".

Při přenosu dat musí být přepínač STEP/AUTO v poloze AUTO !

3.1.5 Monitor - rozšiřující funkce

Jak již bylo uvedeno dříve, je použitá verze školního mikropočítače ŠMS - VÚVT doplněna dalším pomocným monitorem.

Jeho úkolem je rozšíření základních funkcí o ovládání dál-nopisu T 100 a operace s bloky dat.

Pomocný monitor uvedeme v činnost, po propojení dálno-pisu přes konektor a sběrnici laboratoře dle pokynů vedou-cího cvičení, vyvoláním startovací adresy 0800 H. (Posloup-nost "A", 0800 H, "G").

Monitor se ohlásí (na T 100):

pomocný monitor pro sms s tty
příkazy: d, f, m, s, w, r, b

Po vytisknutí znaku "." očekává zadání příkazu z klávesnice T 100.

Při vstupu do monitoru se uchová obsah všech registrů, vyj-ma uživatelského PC.

3.1.6 Příkazy pomocného monitoru

Příkaz D <adr.1> u <adr.2> <CR> <LF>

Vytiskneme obsah paměti od adresy <adr.1> do adresy <adr.2>. Obě adresy musí být zadány jako dvě hexadeci-mální čísla, oddělená mezerou a zakončena návratem vo-zíku a novým řádkem.

Příkaz F <adr.1> u <adr.2> u <konst.> <CR> <LF>

Obsah paměti RWM od adresy <adr.1> do adresy <adr.2> se naplní konstantou <konst>

Příkaz M <adr.1> u <adr.2> u <adr.3> <CR> <LF>

Oblast paměti od <adr.1> do <adr.2> se přesune do pamě-ti RWM počínaje adresou <adr.3>

Příkaz S <adr> u xx-xx ... u <CR> <LF>

Zobrazuje a mění se obsah paměti od zadанé adresy. Po zapsání S <adr> se po stisknutí klávesy "mezera" vy-tiskne obsah adresy s nápovodným znakem "-". Zadáme-li z klávesnice (T 100) nový obsah zobrazené paměťové buň-

ky, bude automaticky uložen při přechodu na další buňku paměti stiskem klávesy "mezera". Při stisknutí klávesy "mezera" se vždy vytiskne obsah následující adresy. Činnost příkazu zakončuje <CR><LF>

Příkaz W <adr.1> u<adr.2><CR><LF>

Přenese obsah paměti od adr.1 do adr.2 na děrnou pásku. Při jeho aktivaci postupujeme dle návodního textu, který vyšle monitor na T 100.

Příkaz R

Čte a zavádí do paměti data z děrné pásky vyděrované dříve příkazem W.

Zapnutí a vypnutí čtečky se provede dle návodného textu, který monitor vytiskne při aktivaci příkazu.

Příkaz B

Provede návrat do základního monitoru, obnoví obsah uživatelských registrů, s výjimkou PC, vynuluje se displej a očekávají se příkazy základního monitoru z klávesnice ŠMS - VÚVT.


Poznámka: Pokud se monitor ohlásí černě vytisknutým znakem "zvonek" před návodným znakem ".", došlo při činnosti k nějaké chybě (např. neznámý znak, chyba na zaváděcí pásce). Při nalezení chyby na pásce při příkazu "R" se zavádění programu do paměti okamžitě přeruší, čeká se na konec pásky a po dalším spuštění se monitor ohlásí znakem "zvonek" před znakem ".".

3.2 Technické prostředky ŠMS - VÚVT

Základní údaje o technickém uspořádání (hardware) ŠMS - VÚVT byly uvedeny v úvodu kap. 3. V dalším si všimneme jednotlivých částí mikropočítače.

3.2.1 Displej


Školní mikropočítač používá 8-místný sedmisegmentový displej zobrazující v hexadecimálním kódu. Pro zobrazení dat se používá přímý přístup do paměti (DMA). Data, které se mají vyslat na displej, jsou zapsána do příslušných paměťových buněk (viz obr. 3.4) a zobrazena.

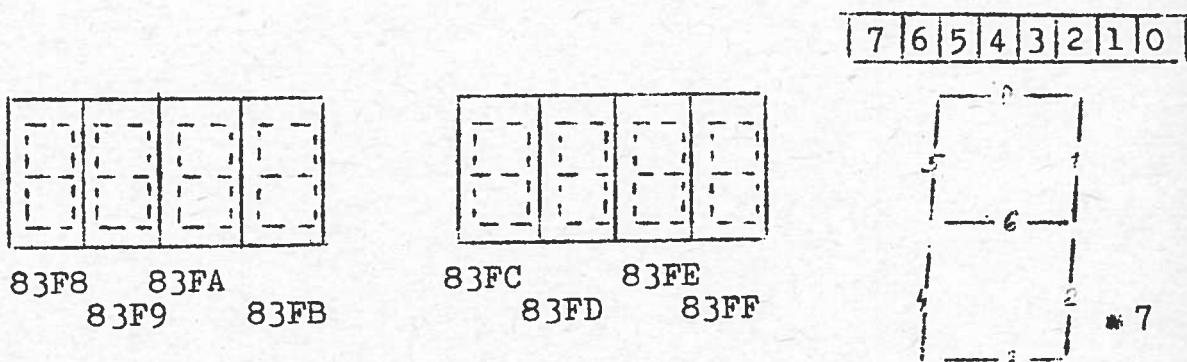

Obr. 3.4 Adresy a pozice bitů v displeji ŠMS - VÚVT

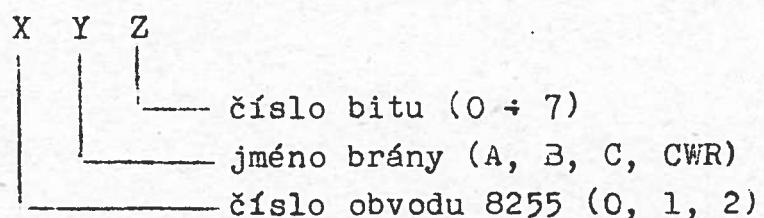3.2.2 Vstupní/výstupní obvody

Školní mikropočítač používá 3 obvody 8255. Technické řešení je provedeno dekodéry pro výběr jednotlivých obvodů 8255. Brány 8255 se adresují přímo bity A1 a A0 adresy. Pro označení čísla V/V obvodu, jeho brány a jednotlivých bitů je použita následující symbolika:



Příklad: 2C2 ... bit 2 brány C druhého obvodu 8255.

Adresy a přidělení bran V/V obvodu jsou uvedeny v tab. 3.1 a tab. 3.2, programování obvodů 8255 je uvedeno v kap. 2., odst 2.8.4.

Při stisknutí klávesy "RESET" se všechny brány obvodů 8255 nastaví jako vstupní v režimu 0. Monitor inicializuje

poté obvod 8255 č. 0, (OA, OB - vstup, OC - výstup, režim 0), a tím umožní vstup z klávesnice, výstup na displej atd. Druhé dva obvody 8255 monitor neprogramuje a pokud nepotřebujeme změnit jejich režim, nemusíme je programovat.

Pro správnou činnost přerušovacího systému se však musí brána 2B naprogramovat pro vstup a brána 2C pro výstup (v režimu 0). Brána 1B, vyhrazená pro analogové vstupy/výstupy, se může použít v režimu 0 a 1; pouze u automatického režimu (viz dále) A/D se použije režim 0. Druh provozu (režim) 1 a 2 jsou vhodné pro bránu 1A. Přerušení, generované v těchto režimech, je přímo použité v přerušovacím systému ŠMS - VÚVT. Konfigurace pro druh provozu 0 jsou uvedeny v tab. 3.2. Tyto konfigurace je možno kombinovat s obvodem 8255 1 režimu 1 a 2.

Příklad programování obvodů 8255:

```
3E80 MVI A, 80H ; řídicí slabika 8255  
                  ; A, B, C = výstup  
D307 OUT CNT1   ; vyslání řídicí slabiky  
                  ; na CNT1  
3E92 MVI A, 92H ; řídicí slabika;  
                  ; A, B = vstup  
                  ; C = výstup  
D30F OUT CNT2   ; vyslání řídicí slabiky  
                  ; na CNT2
```

Adresa	Jméno	Funkce	Bity bran OB, OC, 1C
00	OA	Vstup klávesnice	OB0 - vstup k modemu magnetofonu
01	OB	Nepřidělené s výjimkou OB0	OC0 - výstup na modem magnetofonu
02	OC	Monitor - přerušení - viz sloupec napravo	OC1 - povolení monitor. přerušení
03	CNTØ	Řídicí brána 8255 0	OC2 - výstup indikace CY
04	1A	Budič a indikace LED	OC3 - výstup indikace Z
05	1B	A/D a D/A převodník	OC4 - povolení kláves 0 ÷ 7

Adresa	Jméno	Funkce	Bity bran OB, OC, 1C
06	1C	Klávesy - viz sloupec napravo	OC5 - povolení kláves 8 + F
07	CNT1	Řídicí brána 8255 1	OC6 - povolení příkazových kláves
0C	2A	Nepřiděleno	OC7 - povolení zobrazení
0D	2B	Stavová slabika přerušení	1CO - řízení A/D ("1" = aut.A/D)
0E	2C	Povolovací slabika přerušení	1C1 - povolení buzení motoru
0F	CNT2	Řídicí brána 8255 2	1C2 - nepřiděleno
14	TIMØ	Časovač 0	1C3 - přerušení (povolované 2C6)
15	TIM1	Časovač 1	1C4 + 7 nepřiděleno
16	TIM2	Časovač 2	
17	TIMCT	Řídicí registr časovače	

Tabulka 3.1 Adresy a přidělení jednotlivých bran obvodů V/V

Poznámka: V tabulce 3.1 je ponecháno označení řídicího registru obvodů 8255 a 8253 shodné s dokumentací ŠMS - VÚVT. Porovnej s odst. 2.8.4.

Po naprogramování obvodů 8255 je možno z jednotlivých bran číst nebo do nich zapisovat instrukcemi IN a OUT.

Příklad:

```

DBOC    IN 2A      ; čtení z brány 2A
3F80    MVI A, 80H  ; zápis konst 80H
          ; do brány 1A
D3      OUT 1A     ;
3E01    MVI A, 01H  ; nastavení 1C0 = 1
D307    OUT CNT1   ;

```

Řídící slabika	Brána A	Brána B	Brána C0-C3	Brána C4-C7	8255		
					0	1	2
80	OUT	OUT	OUT	OUT		D/A	
81	OUT	OUT	IN	OUT		+	
82	OUT	IN	OUT	OUT		A/D	*
83	OUT	IN	IN	OUT		A/D	
88	OUT	OUT	OUT	IN		D/A	
89	OUT	OUT	IN	IN		+	
8A	OUT	IN	OUT	IN		A/D	
8B	OUT	IN	IN	IN		A/D	
90	IN	OUT	OUT	OUT		D/A	
91	IN	OUT	IN	OUT		+	
92	IN	IN	OUT	OUT	*	A/D	*
93	IN	IN	IN	OUT		A/D	
98	IN	OUT	OUT	IN		D/A	
99	IN	OUT	IN	IN		+	
9A	IN	IN	OUT	IN		A/D	
9B	IN	IN	IN	IN		A/D	

Poznámka: + ... zakázaná konfigurace
 * ... standardní operace (použijte pouze tuto operaci)

Tabulka 3.2 Řídící slabiky pro 8255 v ŠMS - VÚVT
 (druh provozu 0)

3.2.3 Časovač

Školní mikropočítač obsahuje programovatelný časovač 8253. Programování obvodu 8253 bylo uvedeno v kap.2., odst. 2.8.5. V ŠMS - VÚVT je použita adresace dle tab.3.3, přehled řízení v tab.3.4.

Časovač	adresa
T0	14
T1	15
T2	16
TIMCT (řídící registr CWR)	17

Tab. 3.3 Adresy 8253 v ŠMS - VÚVT

Typickou činnost časovače ukazuje následující příklad programu:

```
MVI A, 34H ; programuj čítač 0 pro
OUT TIMCT ; režim 2, s dvouslabikovým
MVI A, 20H ; čtením/nastavením registru
OUT TO ; počáteční hodnoty a binárním
MVI A, OFH ; počítáním čítače TO
OUT TO ; Nastav počítací interval = OF20H
```

- Poznámka: 1) Řídicí slabiky v tabulkách platí pro binární počítání
 2) Řídicí slabiky z tab.3.4 zapisujeme do řídicího registru TIMCT na adresu 17 (viz.tab.3.3).

Čítač	Činnost	Režim					
		0	1	2	3	4	5
0	Vzorkuj	00	00	00	00	00	00
	Čti/nastav pouze LSB	10	12	14	16	18	1A
	Čti/nastav pouze MSB	20	22	24	26	28	2B
	Čti/nastav obě slabiky (LSB jako první)	30	32	34	36	38	3A
1	Vzorkuj	40	40	40	40	40	40
	Čti/nastav pouze LSB	50	52	54	56	58	5A
	Čti/nastav pouze MSB	60	62	64	66	68	6A
	Čti/nastav obě slabiky	70	72	74	76	78	7A
2	Vzorkuj	80	80	80	80	80	80
	Čti/nastav pouze LSB	90	92	94	96	98	9A
	Čti/nastav pouze MSB	A0	A2	A4	A6	A8	AA
	Čti/nastav obě slabiky	B0	B2	B4	B6	B8	BA

Tab. 3.4 Řídicí slabiky 8253 v ŠMS - VÚVT

Čítače v ŠMS - VÚVT může použít úplně univerzálně neboť nemají v systému pevně vymezenou funkci. Jejich jednotlivé vstupy jsou napojeny na hodiny procesoru (2 MHz) Ø 2 TTL, ale je možno je pomocí propojek přepojit jinam, případně i na externí taktovací pulsy (max. 2 MHz). Hradlovací vstupy čítačů 0 a 1 jsou připojeny na úroveň log. 1 (povolení), lze je však též řídit externě, neboť jsou vyvedeny na kontaktové pole. Čítač 2 má hradlovací vstup zapojený v obvodech převodníku A/D. Chceme-li je použít pro jiné účely, musíme dosáhnout povolení nastavením hradlovacího vstupu na log.1. Toho dosáhneme nulováním brány 1CO. Výstupy čítačů jsou jinak vyvedené na kontaktová pole, zároveň však vstupují i do přerušovacího systému, kde jsou zdrojem žádostí o přerušení. Čítač 0 a 1 mají v přerušovacím systému záhytné registry žádostí o přerušení schopné uchovat i velmi krátce trvající žádost o přerušení (0,5 μ s). Čítač 2 nemá záhytný registr; jeho výstup je přímo hradlovaný vlastním povolovacím signálem 2B3 a dále sečten do společné přerušovací žádosti INT. Zde se žádost o přerušení od čítače 2 může uplatnit jen po dobu jejího trvání.

3.2.4 Převodníky A/D a D/A

Převodník ve školním mikropočítači používá osmibitový integrovaný převodník D/A typu ZN425E ve spojení s branou 1B. Výstupní napětí převodníku D/A nabývá (v souladu s hodnotou čísla na bráně 1B) příslušné hodnoty z 256 diskrétních hodnot napětí v rozsahu (0 mV - 2550 mV). Kalibraci umožňuje potenciometr ANALOG OUT (obr.3.2), zapojený ve zpětné vazbě výstupního operačního zesilovače typu LM 324. Celkový výstupní rozsah analogového napětí je v rozmezí 0,731 - 3,778 V (cca 3 - 15 mV/bit).

Při realizaci převodníku A/D se výstupní napětí převodníku D/A (ZN425E) porovnává s napětím vstupním, které je (po oddělení vstupním operačním zesilovačem) úměrné nastavení potenciometru ANALOG IN. Rozsah vstupního napětí je limitován napájecím napětím operačního zesilovače a je

v rozsahu 0 - 3,8 V. Blokové schéma je znázorněno na obr. 3.5.

3.2.5 Výkonové výstupy

Výstupy připojené přes bránu 1C1 (viz obr.3.6) jsou určené pro buzení výkonových zátěží typu stejnosměrný motorek, relé atd., které vyžadují proudy řádu max. jednotek A. V ŠMS - VÚVT je výkonový výstup oddělen optočlenem a pro regulaci jsou určeny signály MOT CTL+, MOT CTL-, MOT SUP+. Signály určují buzení optočlenu ovládajícího vlastní výkonový prvek (tranzistor KU 612). Signál MOT CTL- lze ovládat buď programově (1C1), nebo externě z kontaktového pole (viz obr.3.2 a obr.3.5). Pro signál MOT CTL+ lze použít napětí v rozsahu 0 - 5 V. Pro napájení tranzistoru (MOT SUP+) je možné použít vnitřního napájecího napětí + 5 V nebo + 12 V nebo externí zdroj.

Ostatní výkonové výstupy (budič 7406 brány 1A) se budí signály přes tuto bránu. Stavy jsou indikovány diodami LED~(D3 - D10). Budíče 7406 nemají zapojeny kolektorové odpory, a proto chceme-li je použít pro buzení nějaké zátěže, musíme odpory připojit a připojit je na napětí. Maximální napětí je 30 V, zatížitelnost 40 mA.

Poznámka: V použité konfiguraci ŠMS - VÚVT je vstup 1C1 propojen na interfejs dálnopisu T 100 a proto před aplikací je nutno zrušit příslušnou spojku.

3.2.6 Přerušovací systém

a) Přerušení monitoru

Úkolem monitorových přerušení je umožnit uživateli prohlížení paměti a registrů po vykonání každé instrukce.

Povolení monitorových přerušení lze ovládat ručně (přepínač AUTO/STEP) nebo programově (V/V signálem OC1).

Zákaz monitorových přerušení je indikován zhasnutou diodou LED ozn. v obr.3.2 MON. Vlastností použitého monitoru je, že po povolení přerušení (EI) se monitorové pře-

rušení nemůže indikovat dříve než se vykoná více slabíková instrukce (viz odst.3.1.2).

b) Uživatelská přerušení

Tato přerušení lze rozdělit na systémová a externí.

Zdrojem systémových přerušení jsou signály generované ŠMS - VÚVT (časovač atd.). Zdroje externích přerušení jsou obvykle mimo ŠMS - VÚVT a je nutno je do příslušného vstupního konektoru přivést.

O přerušení generovaných časovačem již pojednává odst.3.2.3. S výjimkou 1C3 se všechny zdroje přerušení vedou na bránu 2B jako vstupy, a proto je je možno považovat za stavovou slabiku přerušení. Jestliže dojde k přerušení, může program tuto bránu číst a určit zdroj přerušení. Obvykle je nežádoucí, aby se naráz generovalo více přerušení, a proto se všechny přerušení hradlují povolovacími signály, které je možno programově ovládat na výstupní bráně 2C (povolovací slabika přerušení). Procesor bude akceptovat přerušení, jestliže dojde k přerušovací události a zároveň bude její povolovací bit na bráně 2C nastaven ("1"). Blížší viz tab.3.5:

Zdroje přerušení	Povolovací bit	Stavový bit
Čítač 0 (kl.obvod)	2C0	2B0
Čítač 1 (kl.obvod)	2C1	2B1
Čítač 2 (bez kl.obvodu)	2C2	2B2
A/D komparátor	2C3	2B3
EXT 4 (kl.obvod)	2C4	2B4
EXT 5 (kl.obvod)	2C5	2B5
Brána 1C3	2C6	1C3
Všeobecné nepovolení	2C7	
EXT 4 (přímé - nepřímé)		2B6
EXT 5 (přímé - nepřímé)		2B7

Tab.3.5 Přerušení ŠMS - VÚVT

Na bráně 2C7 je signál všeobecného nepovolení pro všechna uživatelská přerušení. Bude-li nastaven ("1"), může být přerušení vyvoláno pouze monitorem. Při systémovém nulování (RESET) se nastaví všechny ovcody (viz odst.3.2.2) jako vstupní v režimu 0. Signálové vodiče však budou ve třetím stavu a logika přerušení vyhodnotí 2C7 jako "1", a proto všechna uživatelská přerušení zablokuje. Jestliže se brána 2C naprogramuje (v režimu 0) jako výstupní, automaticky se nulují všechny bity. Všeobecný zákaz přerušení přestane platit, ale jednotlivá přerušení jsou nyní blokována individuálně na 2C0 a 2C6. Pro jejich povolení je třeba setovat všechny odpovídající bity v bráně 2C.

Žádné uživatelské přerušení tedy nemůže vzniknout, dokud není 8255 č. 2 naprogramován a nastaveny bity brány 2C.

Po přijetí přerušení procesorem se uskuteční obsluha přerušení, která zahrnuje i příkaz na nulování záhytného klopného obvodu zdroje přerušení. Pro tento účel se používají instrukce nastavení/nulování individuálního bitu brány 2C. Při zápisu slabiky 2C se stav klopného obvodu nemění. Přehled podává tab.3.6.

Zdroj přerušení	Stavová slabika přerušení na bráně 2B (viz poznámka 2)	Příkazová slabika pro instr. OUT CNT2 (viz poznámka 1)			
		Binárně	Hex	Zákaz	Povolení
Čítač 0	0 X X X X X X 1	01	00		01
Čítač 1	0 X X X X X 1 X	02	02		03
Čítač 2	0 X X X X 1 X X	04	04		05
A/D kompar.	0 X X X 1 X X X	08	06		07
EXT 4	0 X X 1 X X X X	10	08		09
EXT 5	0 X 1 X X X X X	20	0A		0B
Brána 1C3	(viz poznámka 3)		0C		0D

Tab.3.6 Stavové slabiky a příkazové slabiky pro povolení/zákaz přerušení

Pozn. 1 Příkazová slabika pro povolení/zákaz přerušení se musí zapsat do CNT2, aby se jí vynuľovaly klopné obvody počítačů 0, 1, EXT 4 nebo EXT 5. Příkaz pro povolení/zákaz přerušení pro A/D komparátor nuluje přerušení pouze při automatickém převodu A/D.

Pozn. 2 V hexadecimálních hodnotách stavových slabik jsou ostatní bity (kromě určujícího) doplněny nulami, což ve skutečnosti nemusí být pravda. Používáme je však na testování individuálního zdroje přerušení. Výsledek pro instr. ANI je vždy nula, jestliže testované přerušení nebylo přijato.

Pozn. 3 Přerušení od 1C3 není zahrnuto do stavové slabiky. Čteme je jako

X X X X 1 X X X

pomocí instrukce IN PORT 1C. Nulujieme jej čtením brány 1A ve strobovaném výstupním režimu (režim 1 a 2). Bránu 1C můžeme též nastavit (nulovat) zapsáním konstanty 06H (07H) do CNT1. Povolení přerušení pro bránu 1C3 nulujieme (nastavujeme) zápisem OCH (ODH) do CNT2; data na bráně 1C3 se přitom nemění.

3.2.7 Modem pro magnetofon

Modem pro megnetofon je určen pro snímání dat nebo záznam dat na běžný magnetofon (viz odst. 3.1). Pro archivaci je použita frekvenční modulace, při které je úroveň log. 1 zaznamenána několika periodami frekvence 2 400 Hz a pro záznam log. 0 je použita frekvence 1 200 Hz. Modem pracuje až do rychlosti 500 Bd, ale s ohledem na megnetofon je použito nastavení přenosové rychlosti na 300 Bd. Na kazetu C60 je možno zaznamenat cca 90 kB.

3.2.8 Modem pro připojení dálnopisu T 100

V použité konfiguraci ŠMS - VÚVT je vestavěna přídavná proudová smyčka - modem pro T 100. Oddělení T 100 od ŠMS - VÚVT je zajištěno optočlenem. Pro vysílání dat je použit

IC1, data jsou snímána na 1AO. Dálnopis se připojuje do zásuvky dle obr. 3.2. Potřebujeme-li použít IC1 a 1AO pro jiné účely, musíme zrušit příslušné spojky na desce.

3.2.9 Interfejs RS 232C

Interfejs RS 232C je určen pro připojení terminálů typu SM 7202. Bližší viz lit. /21/.

3.2.10 Systémový konektor

Na systémový 62 pólový konektor jsou vyvedeny systémové sběrnice a další signály umožňující rozšiřování systému. Ve cvičeních bude systémový konektor zapojen na interfejs umožňující spolupráci ŠMS - VÚVT s řídicím počítačem laboratoře. Při jeho použití postupujeme dle pokynů vedoucího cvičení.

3.2.11 Přiřazení konektorů ŠMS - VÚVT

		7KP	8KP		
6 KP	X—X—X—X X—X—X—X X—X—X—X X—X—X—X	- 5 V + 5 V + 5 V + 5 V	X X X X X X X X X X X X X X X X	7	Brána
5 KP	X—X—X—X X—X—X—X X—X—X—X X—X—X—X	- 12 V + 12 V + 12 V GND		1A	0
4 KP	X—X—X—X X—X—X—X X—X—X—X X—X—X—X	EXT4 EXT4 OUT EXT5 G1 IN			

3KP	X—X—X—X X—X—X—X X—X—X—X X—X—X—X	GO IN GND ANALOG IN ANALOG OUT
2KP	X—X—X—X X—X—X—X X—X—X—X X—X—X—X	+ 5 V GND TO OUT TI OUT
1KP	X—X—X—X X—X—X—X X—X—X—X X—X—X—X	TZ OUT OPTO IN OPTO OUT MOT CTL -
OKP	X—X—X—X X—X—X—X X—X—X—X X—X—X—X	MOT CTL + MOT SUP + MOT DRV MOT RET

Obr. 3.7 Rozložení signálů v kontaktových polích
OKP - 8KP na ŠMS - VÚVT

4. Příklady programů

Při návrhu programů postupujeme dle zásad uvedených v odst. 1.5, 1.6 a 2.9. Při zavádění jednotlivých programů do ŠMS - VÚVT využíváme poznatků z kap. 3. Základní programové moduly jsou uvedeny v odst. 4.7. Vyčerpávající přehled základních programů je uveden v lit. /26/, překlad jejich podstatné části v kap. 5 lit. /23/.

V dalším se zaměříme na realizaci programů vycházejících přímo z možností školního mikropočítače ŠMS - VÚVT (lit. /22/) a používajícího, co možná nejvíce, vhodných podprogramů monitoru školního mikropočítače a zejména jeho periferií.

4.1 Přehled podprogramů monitoru ŠMS - VÚVT

Využívání vhodných podprogramů monitoru můžeme značně zjednodušit aplikační programy, které budeme na školním mikropočítači řešit. Soubor podprogramů monitoru můžeme rozdělit do čtyř skupin:

- podprogramy pro ovládání vstupu z klávesnice
- podprogramy pro ovládání výstupu na displej
- podprogramy pro realizaci časového zpoždění
- pomocné podprogramy.

Přehled použitelných podprogramů podává tabulka 4.1:

Jméno	Funkce	Volací adresa
CLEAR	Mazání celého displeje	0287H
CLRGDT	Mazání poloviny displeje	0282H
CLRLP	Mazání paměti	028CH
DELAY	Milisekundové zpoždění	0236H
DELYA	Nastavitelné zpoždění	0238H
DBYTE	Zobrazení slabiky	0295H
DBY2	Zobrazení slabiky	0298H
DISPR	Zobrazení číslice	02A6H
DMEN	Zobrazení slabiky	0294H
DMWD	Zobrazení adresy a dat	02CEH
DWDZ	Zobrazení obsahu HL	02D4H
DWORD	Zobrazení obsahu HL	02D1H
DYPC	Zobrazení PC a instrukce	02CBH
ENTBY	Vstup a zobrazení slabiky	0336H
ENTWD	Vstup a zobrazení dvou slabik	0346H
ERROR	Výpis hlášení Err na displeji	00BCH
GETKY	Vstup klávesy	023DH
MENAB	Povolení monitoru a zobrazení	0222H
SCAN	Jednorázový test klávesnice	0257H
SHLRC	Posuv HL a CY	022FH
SHLRRT	Posuv HL	022DH
SHLRZ	Posuv HL včetně Z	022EH

Tab. 4.1 Přehled podprogramů monitoru ŠMS - VÚVT

4.1.1 Podprogramy pro klávesnici a displej

Podprogramy pro vstup z klávesnice jsou: SCAN, GETKY, ENTBY, ENTWD. Pod program SCAM prohlédne všechny klávesy a zjistí, zda byla některá stiskruta. Pokud ano, uloží její kód do střadače. Klávesy 0 + F mají kód 0 + FH, řídicí (červené) klávesy kód 10H + 17H. Jestliže nebyla stisknuta žádná klávesa, nastaví se CY = 0. Pod program CETKY pracuje obdobně jako SCAN s tím rozdílem, že se čeká na stisknutí některé klávesy. Teď už uží jejjí kód do střadače a příznak CY = 0 znamená, že byla stisknuta některá z řídicích kláves a ne hexadecimální. Oba podprogramy jsou vhodné pro kód hexa z klávesnice, pro vstup binární hodnoty jsou vhodné podprogramy ENTBY a ENTWD. Pod program ENTBY přejímá jednu slabiku z klávesnice (při stisku více hexa kláves jsou platné pouze poslední dvě!). Vstup se ukončí stisknutím některé řídicí klávesy. Zadaná slabika je uložena v registru L, kód řídicí klávesy ve střadači a v registru H je slabika odpovídající stisknutým dvěma klávesám, které předcházely před posledními dvěma klávesami. Stisknuté klávesy jsou průběžně zobrazeny ve dvou pravých pozicích displeje. Příznak Z = 1 znamená, že nebyla stisknuta žádná hexa klávesa, tedy, že byla zadána pouze klávesa řídicí. Pod program ENTWD je určen pro vstup dvouslabikového slova. Je obdobou podprogramu ENTBY a ličí se pouze způsobem zobrazení. Po stlačení čtyř kláves se v pravé části displeje nezobrazí zadaná hodnota, ale obsah paměťové buňky, která je zadanými klávesami adresována. Zadané slovo (dvě slabiky) se průběžně zobrazuje v levé části displeje. Ostatní je shodné s ENTBY. Podprogramy ENTBY a ENTWD ukládají v registru D současně číslo odpovídající počtu stisknutých hexa kláves. Pod program DISPR je určen pro zobrazení jedné hexa číslice. Kód číslice má být uložen v nižších čtyřech bitech střadače, v registrech DE má být uložena žádaná pozice displeje (viz obr. 3.4). Obsah registrů DE se v podprogramu DISPR dekrementuje, a proto opakování použití podprogramu aktivuje další levé pozice displeje. Pod program DBY2 zobrazuje slabiku uloženou v registru DE.

nou ve střadači na pozici displeje, kterou určuje obsah registrů DE. Od podprogramu DBY2 jsou odvozeny DBYTE (obsah středače se zobrazí na dvou pravých pozicích displeje) a DMEM (na posledních dvou pozicích displeje se zobrazí obsah paměťové buňky adresované registry HL). Pod program DWD2 zobrazuje obsah registrů HL na pozicích displeje shodně s DBY2. Na tyto základní podprogramy navazují další:

02CB	2AE683	DYPC:	LHLD 83E6H	; napln HL z paměti 83E6H
02CE	CD9402	DMWD:	CALL DMEM	; volej DMEM
02DI	11FB83	DWORD:	LXI D,83FBH	; nastav displej
02D4	7D	DWD2:	MOV A,L	; začíná DWD2
02D5	CD9802		CALL DBY2	; zobraz nižší slabiku
				:
				:
			RET	; návrat

Z výše uvedeného je zřejmé, že DWORD zobrazuje obsah HL v levých čtyřech pozicích displeje, DMWD navíc zobrazí obsah paměťové buňky adresované HL a DYPC zobrazí dvě slabiky z adresy 83E6H a též obsah buňky adresované těmito dvěma slabikami. Stejně jako v předchozím se obsah DE dekrementuje o 4.

Zde opět připomeneme, že displej je aktivován pomocí DMA a je uložen jako paměťová buňka na adresách dle obr. 3.4.

Příklad 4.1: Využití podprogramů SCAN a DBYTE k zobrazení kódu právě stisknuté klávesy.

8200	CD5702	CPI:	CALL SCAN	; začátek
8203	CD9502		CALL DBYTE	; zobrazení kódu klávesy
8206	C30082		JMP CPI	; návrat

Příklad 4.2: Využití podprogramů SCAN a DWORD pro zobrazení kódu stisknuté klávesy včetně zobrazení příznamků. V levé části displeje se zobrazuje obsah

střadače a příznaku.

ORG 8200H			
8200	CD5702	CP2:	CALL SCAN ;začátek
8203	F5		PUSH PSW ;úschova střadače a
			;příznaků
8204	E1		POP H ;nапlnění HL uschova-
			;nými daty
8205	CDD102		CALL DWORD ;zobrazení HL
8208	C30082		JMP CP2 ;návrat

Příklad 4.3: Sestavte program pro postupné rozsvěcení segmentů displeje směrem zleva doprava.

ORG 8200H			
8200	21F883	CP4:	LXI H, 83F8H ;nastavení levé pozice displeje
8203	3E01		MVI A, 1H ;nastavení výchozího bitu
8205	77	ULOZ:	MOV M, A ;uložení dat
8206	37		STC ;nastavení CY = 1
8207	17		RAL ;posuv včetně CY
8205	F5		PUSH PSW ;uchování dat
8209	CD3D02		CALL GETKY ;čekání na stlačení klávesy
820C	F1		POP PSW ;obnovení dat
820D	23		INX H ;další pozice displeje
820E	C30582		JMP ULOZ ;návrat na úschovu dat střadače

Příklad 4.4: Zobrazení písma "U" na displeji

ORG 8200H			
8200	3E3E	CP5:	MVI A, 3EH ;nапlnění střadače konstantou kódů U
8202	32FF83		STA 83FFH ;vyslání dat na displej
8205	76		HLT ;zastavení procesoru

Pro mazání obsahu displeje lze použít podprogramy CLRGT, CLEAR a CLRP. Podprogram CLRLP nuluje paměťové buňky od adresy uložené v HL směrem k nižším adresám, přitom v registru B

je počet nulovaných buněk (max. 256). Podprogram CLRLP lze použít všeobecně pro mazání obsahu paměti. Podprogram CLEAR nuluje celý displej a podprogram CLRGT pouze čtyři pravé pozice. Blížší je zřejmé z komentovaného výpisu monitoru:

0282	0604	CLRGT: MVI B,4H	;nastavení N = 4
0284	C38902	JMP 0289H	;přeskok další instrukce
0287	0608	CLEAR: MVI D,8	;nastavení N = 8
0289	21FF83	LXI H,83FFA	;pravá pozice displeje
028C	3600	CLRLP: MVI M,0	;nulování buňky paměti
028E	2B	DCX H	;snížení ukazatele paměti
028F	05	DCR B	;parametr cyklu dekrementace
0209	C28C02	LNZ CLRLP	;opakování cyklu dle reg. B
0293	C9	RET	;návrat

4.1.2 Podprogramy pro realizaci časového zpoždění

Základní podprogramy pro časové zapojení jsou dva - DELAY a DELYA. Podprogramy DELAY plní obsah střadače konstantou pro zpoždění 1 ms (83H). Na něj navazuje podprogram DELYA tvořící cyklus:

0236	3E83	DELAY: MVI A,83H	;konstanta pro 1 ms do střadače
8238	3D	DELYA: DCR A	;dekrementace střadače
0239	C23802	JNZ DELYA	;je obsah střadače nulový ?
023C	C9	RET	;návrat

Pokud potřebujeme další časová zpoždění, můžeme volat podprogram DELAY vícekrát v cyklu.

Příklad 4.5: Příklad programu pro realizaci časového zpoždění v závislosti na obsahu registrů H, L.

ORG 8000H

8000	CD3602	DELYH: CALL DELAY	;základní zpoždění 1 ms pokračování
------	--------	-------------------	-------------------------------------

pokračování

8003	CD3602	DELYH: CALL DELAY	; dekrementace parametru cyklu
8004	7C	MOV A, H	; je obsah HL nulový ?
8005	B5	ORA L	;
8006	C20080	JNZ DELYH	; jestliže ano, opakování
8009	C9	RET	; návrat

4.1.3 Pomocné podprogramy

K pomocným podprogramům patří SHLRT, SHLRZ a SHLRC, které posouvají obsah registrů HL o jeden bit doprava, přitom DHLRC naplní uvolněný nejvýznamnější bit registru H hodnotou CY; podprogram SHLRZ jej naplní nulou. Podprogram SHLRT navíc nastaví příznak Z = 1 je-li HL = 0. V registru CY vždy zůstává nejméně významný bit registru L.

K pomocným podprogramům řadíme dále podprogram COPY, který přemístí obsah specifikované části paměti do jiné oblasti a dále podprogram ERROR sloužící pro chybová hlášení (Err) na displeji.

Podprogram ERROR současně nuluje celý displej. Po jeho volání je nutno zastavit procesor, aby se opět nezobrazilo další hlášení monitoru:

ORG 8200H			
8200	CDBC00	CP6: CALL	ERROR ;chybové hlášení
8203	76	HLT	;zastavení procesoru

4.2 Programování obvodů 8255 v ŠMS - VÚVT

Jak již bylo uvedeno v odst. 3.2.2 má školní mikropočítač ve své základní sestavě 3 programovatelné obvody 8255. Ve výše zmíněném odstavci jsou shrnutý i základní údaje o volacích adresách a režimech použitých obvodů 8255.

Ve školním mikropočítači lze bez omezení ve všech režimech použít pouze obvod 8255 č. 1, a proto je většina následujících programů na tento obvod zaměřena.

Příklad 4.6: Nastavte obvod 8255 č. 1 následovně:

brána P1A - režim 0, výstup
brána P1B - režim 1, výstup
brána P1C - P1C4 až P1C7 výstup

Poznámka: 1AØ je současně použit pro proudovou smyčku T 100
(viz odst. 3.2.8).

Dle zásad uvedených v odst. 2.8.4 je nutno vyslat do řídicího registru 8255 slovo 1 0 0 0 0 1 1 1 B = 87H.
V souladu s tab. 3.1 a tab. 3.2 můžeme napsat následující program:

			ORG 8200H
8200	3E87	CP7:	MVI A,87H ;řídicí slovo 8255
8202	D307		OUT 7 ;řídicí slovo do CWR
8204	E7		RST 4 ;návrat do monitoru

Po odstartování programu zhasnou všechny výstupní diody brány P1A na desce školního mikropočítače.

Příklad 4.7: Navrhněte program pro cyklický posuv rozsvícené diody na bráně P1A.

			ORG 8200H
8200	3E80	CP16:	MVI A,80H ;řídicí slovo pro 8255 ;č. 1 ;brána A = výstup
8202	D307		OUT 7 ;výstup do 8255 č. 1
8204	D304	N:	OUT 4 ;rozsvícení jednoho ;bitu na P1A
8206	CD9502		CALL DBYTE ;zobrazení výstupu P1A ;na displeji
8209	21E803		LXI H,1000 ;nastavení parametru ;zpoždění
820C	F5		PUSH PSW ;úschova výstupu P1A
820D	CD0080		CALL DELYH ;podprogram zpoždění
8210	F1		POP PSW ;obnovení stavu P1A
8211	OF		RRC ; posun jedničky ve ; střadači doprava ; pokračování

pokračování

8212 C30482 JMP N ;opakování cyklu

Poznámka: Před odstartováním programu CP16 musíme uložit do počítače i program DELYH z příkladu 4.5.

Příklad 4.8: S použitím obvodu 8255 generujte na reproduktoru tón o frekvenci 500 Hz se střídou 1 : 1. Výstup na bráně PLA - druhý bit (b_1).

ORG 8200H					
8200	3E80	CP19:	MVI A,80H	;řídící slovo 8255 ;brána A = výstup	
8202	D307		OUT 7	;výstup na obvod ;8255 č. 1	
8204	DB04	N:	IN 4	;čtení stavu brány PLA	
8206	EE02		XRI 02	;změna bitu b_1 na opačnou hodnotu	
8208	D304		OUT 4	;výstup negovaného bitu	
820A	CD3602		CALL DELAY	;čekání po dobu 1 ms	
820D	CDO482		JMP N	;opakování cyklu	

Reprodukтор připojíme jedním výstupem na kontaktové pole PLA, bit b_1 , druhým kontaktem na + 5 V nebo na GND (nižší intenzita tónu).

Příklad 4.9: Navrhněte program pro generování tónu jako v příkladu 4.8, ale s měnící se frekvencí.

ORG 8200H					
8200	3E80	CP20:	MVI A,80H	;řídící slovo pro ;8255 č. 1	
8202	D307		OUT 7	;výstup do obvodu 8255	
8204	06FF		MVI B,OFFH	;nastavení parametru ;zpoždění	
8206	DB04	N:	IN 4	;čtení stavu brány PLA	
8208	EE02		XRI 02H	;negace prvního bitu ;brány PLA1	
820A	D304		OUT 4	;výstup negovaného bitu pokračování	

pokračování

820C 78	MOV A,B	; příprava parametru ; zpoždění
820D CD3802	CALL DELYA	; čekání na stav ; střadače
8210 05	DCR B	; snížení parametru ; zpoždění
8211 C30682	JMP N	; opakování cyklu.

4.3 Programy využívající přerušení

Školní mikropočítač nemá, jak je obvyklé u mikroprocesoru 8080A, systém přerušení založen na použití instrukcí RST. Vznik přerušení (signál INT procesoru) lze vyjádřit funkcí:

$$INT = P_1 \cdot U_1 + P_2 \cdot U_2 + P_4 \cdot U_4 + P_5 \cdot U_5 + P_6 \cdot U_6 + P_7 \cdot U_7$$

kde P_i ... povolení i-tého přerušení

U_i ... výskyt i-té přerušovací události

Princip vytvoření přerušovacích signálů již byl popsán v odst. 3.2.2 a 3.2.4 spolu s popisem obvodů 8255 a 8253 a obvody A/D a D/A. Zde pouze zrekapitulujeme přehled přerušovacích událostí - viz tab. 4.2:

Číslo události	Přerušovací zdroj
1	čítač z 8253 č. 0
2	čítač z 8253 č. 1
3	čítač z 8253 č. 2
4	obvody D/A převodníku
5	externí vstup na konektoru EXT4
6	externí vstup na konektoru EXT5
7	bit č. 3 brány 1C

Tabulka 4.2 Přehled přerušení ŠMS - VÚVT

Bližší podrobnosti použití zdrojů přerušení naleznete v lit. /22/. Zde pouze připomeneme, že signál U_1 způsobí přerušení typu RST5, ostatní signály RST6. Monitor používá

pro svoje účely (režim STEP) přerušení RST7. Jejich činnost je popsána v odst. 3.1.3.

4.4 Programování obvodů 8253 v ŠMS - VÚVT

Základní údaje jsou uvedeny v odst. 3.2.3 v tab. 3.3 a 3.4.

Příklad 4.10: Pomocí obvodu 8253 generujte signál 500 Hz ($t = 2$ ms). Výstup signálu indikujte reproduktorem připojeným na svorky T0 a GND.

ORG 8200H			
8200	3E36	CP12: MVI A,36H	;nastavení 8253 do re- ;žimu 3
8202	D317	OUT 17H	;vyslání řídicího slova
8204	3E00	MVI A,0	;nastavení LSB
8206	D314	OUT 14H	;výstup LSB na T0
8208	3E10	MVI A,10H	;nastavení MSB
820A	D314	OUT 14H	;výstup MSB na T0
820C	E7	RST4	;návrat do monitoru

- Poznámka 1. Při generování využíváme signálu Ø 2TTL s frekvencí 2048 kHz. Tuto frekvenci musíme vydělit 4096, t.j. 1000H pro $t = 2$ ms. Pro číslo předvolby tedy platí: předvolba = $2048 \cdot 10^3/f \times /Hz-$.
2. Tón se generuje trvale až do zavedení dalšího řídicího slova (klávesa RESET je neúčinná, neboť 8253 nemá nulovací vstup')

Příklad 4.11: Navrhněte program "hudebního nástroje" ovládaného v rozsahu 2 oktáv klávesami O ± F.

ORG 8200H			
8200	3E36	CP23: MVI A,36	;režim 3, 2 slabiky, ;TO, binární čítání
8202	D317	OUT 17H	;výstup na 8253
8204	CD5702	N1: CALL SCAN	;je stisknuta klávesa ? pokračování

pokračování

8207	D20482	JNC N1	;jestliže ne, opakování ;téstu ano, vynásobení ;kodu klávesy 4 neboť ;krok položek je 4
820B	87	ADD A	;
820C	210080	LXI H, TAB	;začátek tabulky
820F	0600	MVI B, 0	;nulový MSB relativní ;adresy
8211	4F	MOV C, A	;relativní adresa tab.
8212	09	DAD B	;skutečná adresa položky
8213	7E	MOV A, M	;vybrání LSB předvolby
8214	D314	OUT 14H	;výstup LSP na 8253, T0
8216	23	INX H	;další část položky
8217	7E	MOV A, M	;výběr MSB předvolby
8218	D314	OUT 14H	;výstup MSB do T0
821A	23	INX H	;další část položky
821B	7E	MOV A, M	;výběr názvu tónu
821C	32F883	STA 83F8H	;jeho zobrazení
821F	23	INX H	;další část položky
8220	7E	MOV A, M	;výběr druhé části ;názvu tonu
8221	32F983	STA 83F9H	;jeho zobrazení
8224	CD5702	N2: CALL SCAN	;je ještě stisknutá ;klávesa ?
8227	DA2482	JC N2	;jestliže ano, opak. testu
822A	3E00	MVI A, 0	;není, smazání displeje
822C	32F883	STA 83F8H	;
822F	32F983	STA 83F9H	;
8232	C30082	JMP CP23	;opakování cyklu

;následuje tabulka dat

8000	E8167100	TAB:	DB	OE8H, 16H, 71H, 0
8004	68147D00		DB	68H, 14H, 7DH, 0
8008	2F127700		DB	2FH, 12H, 77H, 0
800C	2911767C		DB	29H, 11H, 76H, 7CH
8010	4A0F3900		DB	4AH, OFH, 39H, 0
8014	9F0D5E00		DB	9FH, ODH, 5EH, 0

pokračování

pokračování

8018	230C7900	DB	23H, 0CH, 79H, 0
801C	740B7100	DB	74H, 0BH, 71H, 0
8020	340A7D00	DB	34H, 0AH, 7DH, 0
8024	17097700	DB	17H, 9, 77H, 0
8028	9508767C	DB	95H, 8, 76H, 7CH
802C	A5073900	DB	0A5H, 7, 39H, 0
8030	CF065E00	DB	0CFH, 6, 5EH, 0
8034	11067900	DB	11H, 6, 79H, 0
8038	BA057100	DB	0BAH, 5, 71H, 0
803C	1A057D00	DB	1AH, 5, 7DH, 0
8040	02000000	DB	2, 0, 0, 0
8044	02000000	DB	2, 0, 0, 0
8048	02000000	DB	2, 0, 0, 0
804C	02000000	DB	2, 0, 0, 0
8050	02000000	DB	2, 0, 0, 0
8054	02000000	DB	2, 0, 0, 0
8058	02000000	DB	2, 0, 0, 0
805C	02000000	DB	2, 0, 0, 0

Program napřed nastaví obvod 8253 a čeká na předvolbu. Testuje klávesnici pomocí podprogramu SCAN. Jestliže byla stisknuta klávesa, vytvoří čtyřnásobek jejího kódu - vzdálenost položek v tabulce je právě 4 slabiky. Data vyzvedne z tabulky; první dvě slabiky jsou předvolba a druhé kód názvu tónu. Další volání SCAN zjišťuje, zda je klávesa stisknuta. Jestliže ano, vysílání tónu pokračuje, v opačném případě se nuluje displej, nastaví znovu řídící slovo 8253 a čeká se na stisknutí další klávesy. Změnu tónu můžeme dosáhnout změnou dat v tabulce.

4.5 Programování převodníků A/D a D/A v ŠMS - VÚVT

Popis převodníků je uveden v odst. 3.2.4, blokové schéma na obr. 3.5. Připomeneme, že vstup (8 bitů) převodníku D/A je připojen na bránu PlB a osmibitový spínač je řízen nultým bitem brány PlC. Analogový výstup aktivujeme rozeprnutím spínače (PlCO = 0) a na bránu PlB programem vyšleme potřebný údaj.

Rozsah výstupního napětí nastavíme ručně potenciometrem. Při aplikaci převodníku A/D můžeme použít buď řízení převodu procesorem, nebo automatickým režimem. V obou případech zůstává princip shodný - porovnávání vstupního napětí s napětím generovaným převodníkem D/A.

Programové řízení A/D převodu

Spínač nastavíme do rozepnutého stavu (P1C0 = 0) a programem, dle určitého algoritmu, generujeme číslo pro převodník D/A. Výstup komparátoru (třetí bit brány P2B) nám potom udá jejich shodu.

Lze použít dvě metody převodu - metodu postupných přírůstků a metodu postupné approximace.

V prvém případu generujeme postupně čísla (8 bitů) pro D/A od nižší hodnoty (0 0 0 0 0 0 0 0 B) inkrementací po nejvyšší hodnotu (1 1 1 1 1 1 1 1 B). Převod je ukončen po hlášení komparátoru o shodě nebo nejbližší vyšší hodnotě. Tento způsob je sice jednoduchý, ale zdlouhavý, neboť v nejhorším případu musíme generovat až 255 čísel.

Vstupní analogový rozsah závisí na zesílení vstupního zasilovače (trimr ANALOG IN). Zesílení lze měnit v rozsahu 0,277 až 1 a tím dosáhnout vstupních napětí OV až 2,55 V/0,277.

Druhý způsob, metoda postupných approximací, je založen na principu plnění intervalu, kdy rozhodujeme v které polovině rozsahu bude hledaná hodnota. Nejprve necháme rozhodnout, v které polovině rozsahu je vstupní napětí, poté v které čtvrtině atd. Přitom se binární tvoří směrem od nejvyšších bitů k nejnižším (po každém kroku je znám jeden bit).

Automatické řízení převodu A/D

Zde je použita metoda přírůstková. V tomto případě nastavíme spínač v převodníku D/A do sepnuté polohy a bránu P1B do vstupního režimu. Na začátku převodu se čítač v převodníku D/A nuluje signálem R3. Čítač T2 z obvodu 8253 generuje pravidelné impulsy a čítač postupně inkrementuje. Děj se opakuje

až do vyhodnocení komparátorem, že vstupní napětí je nižší než napětí generované převodníkem D/A. Tím se nastaví PlCO = 1 a převod je ukončen. Kód napětí, uložený v D/A přečteme pomocí brány PlB.

Automatický převod je výhodný zejména tehdy, jestliže necháme procesor zpracovávat jiný program a skončení převodu oznámíme pomocí přerušení nebo, v průběhu hlavního programu, periodicky testujeme bit P2B3, kde hodnota log. 1 indikuje ukončení A/D převodu (v případě přerušení čteme stav brány PlB). Pro tento účel je třeba naprogramovat T2 v obvodu 8253 na vhodnou frekvenci. Nulovací signál R3 lze generovat programově vysláním 0 0 0 0 1 1 X B na adresu OFH. Tím zároveň povolíme, nebo zakážeme, přerušení od ukončení převodu A/D.

Při programování nelze připustit, aby byl PlB ve výstupním režimu a současně PlCO = 1. Proto jsou nepřípustná i všechna řídicí slova obvodu 8255 č. 1, která nastavují PlB do výstupního režimu současně PlC (0 - 3) do režimu vstupního (t.j. 81H, 89H, 91H, 99H).

Příklad 4.12: Navrhněte program převádějící číslo, zadané z klávesnice, na analogové napětí.

ORG 8200H				
8220	3E90	CP29: MVI A, 90H	;řídicí slabika, brána B = výstup, brána C = vstup	
8202	D307	OUT 7	;vyslání řídicí slabiky na 8255 č. 1	
8204	CD3603	CYKL: CALL ENTRY	;vstup slabiky z kláves.	
8207	7D	MOV A, L	;přesun zadané slabiky	
8208	D305	OUT 5	;výstup slabiky do převodníku D/A	
820A	C30482	JMP CYKL	;opakování cyklu	

Výstupní napětí kontrolujeme měřicím přístrojem zapojeným mezi svorky GND a ANALOG OUT.

Příklad 4.13: Sestavte program pro převodník A/D, řízený programem metodou přírůstků.

ORG 8000H				
8000	C5	AD1:	PUSH B	;uschování reg. B, C
8001	97		SUB A	;nulování střadače
8002	D305	CYKL:	OUT 5	;výstup na převodn.D/A
8004	47		MOV B,A	;uschování vysl.kódu
8005	3E20		MVI A,20H	;kód zdržení 240 /us ;pro ustálení dat
8007	CD3802		CALL DELYA	;začátek progr.zpoždění ;podle obsahu střadače
800A	DB0D		IN ODH	;vsup z P2V (pro P2B3)
800C	E608		ANI 00001000B	;maska pro P2B3
800E	C21780		JNZ HVT	;je-li P2B3 = 1 skok na ;ukončení převodu
8011	78		MOV A,B	;obnova kódu čísla
8012	C601		ADI 1	;inkrementace testova- ;ného kodu
8014	D20280		JNC CYKL	;a opakování jestliže ;nedošlo k přetečení
8017	78	HVT:	MOV A,B	;převzetí uchovaného ;výsledného kodu
8018	C1		POP B	;obnovení stavu reg.B,C
8019	C9		RET	;návrat z podprogramu

Podprogram převodu A/D používá registr B, a proto jej vždy chráníme uložením do zásobníku. Činnost uvedeného programu AD1 může sledovat v režimu STEP (zde je vhodné vypustit podprogram DELYA).

Příklad 4.14: Sestavte program, který zobrazí naměřenou hodnotu analogového napětí z příkladu 4.13 v pravé části displeje.

ORG 8200H				
8200	3E90	CP30:	MVI A,90H	;řídící slovo pro ;8255 č. 1 brána B = výstup, brána C = výstup

pokračování

pokračování

8202	D307	OUT 7	;výstup řídicího slova do 8255
8204	3E92	MVI A,92H	;řídicí slovo pro nastavení 8255 č.1 ;brána B = vstup
8206	D30F	OUT OFH	;výstup řídicího slova
8208	CD0080	AD: CALL AD1	;volání převodu A/D
820B	CD9502	CALL DBYTE	;zobrazení naměřené hodn.
820E	C30882	JMP AD	;opakování měření

Příklad 4.15: Sestavte program převodu A/D využívající metody postupné approximace. Pro jeho ověření použijte program CP30 z příkladu 4.14. Záporná napětí budou zobrazena jako OOH, přepětí kódem FFH.

ORG 8000H				
800	C5	AD2:	PUSH B	;uchování reg.B,C
8001	97		SUB A	;nulování střadače
8002	0680		MVI B,10000000B	;nastavení nejvyššího bitu kódu
8004	B0	CYKL:	ORA B	;přepsání nastaveného bitu do střadače
8005	D305		OUT 5	;vyslání kódu do D/A
8007	4F		MOV C,A	;úschova střadače do registru C
8008	3E30		MVI A,30H	;zpoždění pomocí podprog.
800A	CD3802		CALL DELYA	;DELYA asi 300 us
800D	DBOD		IN ODH	;vstup brány P2B (kvůli P2B3)
800F	E608		ANI 08H	;určení stavu P2B3
8011	79		MOV A,C	;obnovení kódu ve střad.
8012	CA1780		JZ OBSK	;přeskočení změny bitu
8015	A8		XRA B	;změna naposled nastaveného bitu
8016	4F		MOV C,A	;úschova nového kódu do registru C
8017	78	OBSK:	MOV A,B	;příprava obsahu B na posun
8018	0F		RRG	;posun o bit doprava pokračování

pokračování

8019	DA2180	JC	HTV	; je-li převod ukon-
				; čen skok
801C	47	MOV	B,A	; jinak návrat posunu
				; do registru B
801D	79	MOV	A,C	; obnovení měřené hodnoty
801E	C30480	JMP	CYKL	; opakování cyklu
8021	79	HTV:	MOV	; přesun výsledku do stř.
8022	C1		POP	; obnova registrů B, C
8023	C9		RET	; návrat z podprogramu

Příklad 4.16: Návrhněte program pro generování sinusového obdélníkového, pilového a trojúhelníkového průběhu pomocí převodníku D/A. Tvar signálu lze volit z klávesnice následovně:

- 1 sinusový průběh
- 2 trojúhelníkový průběh
- 3 pilový průběh
- 4 obdélníkový průběh

Stisknutí jakékoliv jiné klávesy způsobí chybové hlášení (Err) a zastavení programu.

Kontrolu činnosti programu provedte:

- a) osciloskopem
- b) posouzením změny tónu reproduktorem.

ORG 8200H

8200	3E90	CP21:	MVI A,90H	; řídicí slovo pro ; 8255 č. 1 ; brány B,C = výstup
8202	D307		OUT 7	; vyslání řídicího slova
8204	210080		LXI H,TABL	; začátek tab.obdélníku
8207	220081		SHLD 8100H	; úschova aktuální adresy tabulky
820A	0620	N1:	MVI B,32	; počet vzorků v tab.
820C	2A0081		LHLD 8100H	; převzetí adresy tab.
820F	7E	NC:	MOV A,M	; výběr položky z tab.
8210	D305		OUT 5	; a její vyslání do D/A pokračování

pokračování

8212	23	INX H	;další položka tab.
8213	05	DCR B	;jsou všechny pol.tab. ;přečteny ?
8214	C20F82	JNZ NO	;jestliže ne, opaková- ní výběru z tabulky
8217	CD5702	CALL SCAN	;jinak testování klávesn.
821A	D20A82	JNC N1	;nebyla stisknuta žádná klávesa a proto opak.
821D	0604	MVI B,4	,štyři možnosti vstupu ;z klávesnice
821F	210080	LXI H,TABL	;adresa první tab-obdélníky
822	112000	LXI D,32	;vzdálenost tabulek
8225	220081	N2: SHLD 8100H	;odložení adresy aktuál- ní tabulky
8228	B8	CMP B	;je v registru B kód ;stisknuté klávesy ?
8229	CA0A82	JZ N1	;jestliže ano, opaková- ní výběru z tabulky
822C	19	DAD D	;jestliže ne, adresa ;další tabulky
822D	05	DCR B	;snížení parametru cyklu
822E	C22582	JNZ N2	;a jeho opakování
8231	CDBC00	CALL ERROR	;když program došel až ;sem, znamená to, že byla ;stisknuta chybná klávesa
8234	76	HLT	;a proto zastavení progr.

;následují tabulky průběhu signálu

ORG 8000H

8000	FFFFFFFFFF TABL:	DB OFFH,OFFH,OFFH,OFFH;	tab.obdélníků
8004	FFFFFFFFFF	DB OFFH,OFFH,OFFH,OFFH	
8006	FFFFFFFFFF	DB OFFH,OFFH,OFFH,OFFH	
800C	FFFFFFFFFF	DB OFFH,OFFH,OFFH,OFFH	
8010	00000000	DB 0,0,0,0	
8014	00000000	DB 0,0,0,0	
8018	00000000	DB 0,0,0,0	
801C	00000000	DB 0,0,0,0	
8020	00081018 TAB2:	DB 0,8,10H,18H	;tab.pily
8024	20283038	DB 20H,28H,30H,38H	
8028	40485058	DB 40H,48H,50H,58H	

pokračování

pokračování

802C	60687078	DB	60H, 68H, 70H, 78H	
8030	80889098	DB	80H, 88H, 90H, 98H	
8034	A0A8B0B8	DB	0AOH, 0A8H, 0BOH, 0B8H	
8038	C0C8D0D8	DB	0COH, 0C8H, 0DOH, 0D8H	
803C	E0E8F0F8	DB	0EOH, 0E8H, 0FOH, 0F8H	
8040	00102030 TAB3:	DB	0, 10H, 20H, 30H	
8044	40506070	DB	40H, 50H, 60H, 70H	
8048	8090AOBO	DB	80H, 90H, 0AOH, 0BOH	
804C	C0DOE0FO	DB	0COH, 0DOH, 0EOH, 0FOH	
8050	FFF0E0DO	DB	OFFH, 0FOH, 0EOH, 0DOH	
8054	C0BOA090	DB	0COH, 0BOH, 0AOH, 90H	
8058	80706050	DB	80H, 70H, 60H, 50H	
805C	40302010	DB	40H, 30H, 20H, 10H	
8060	8099B1C7 TAB:	DB	30H, 99H, 0B1H, 0C7H	;sinus
8064	D3EBF6FD	D3	0DBH, 0EBH, 0F6H, 0FDH	
8068	FFFDF6EB	DB	OFFH, 0FDH, 0F6H, 0EBH	
806C	DBC7B199	DB	0DBH, 0C7H, 0B1H, 99H	
8070	80675439	DB	80H, 67H, 54H, 39H	
8074	25160A05	DB	25H, 16H, 0AH, 5H	
8078	00050A16	DB	0, 5H, 0AH, 16H	
807C	25395467	DB	25H, 39H, 54H, 67H	

4.6 Programy s elektromotorem

V základní sestavě ŠMS - VÚVř je k dispozici elektromotor na jehož hřídeli je optický kotouč pro přerušování světla diody LED a tím umožňující zpětné měření počtu otáček. Ovládání elektromotoru je možné z výkonového stupně ŠMS - VÚVT. Řízení rychlosti otáčení motorku je možné buď stejnosměrným napětím z D/A převodníku, nebo impulsně programem, případně s použitím časovače 8253.

Příklad 4.17: Navrhněte program pro řízení rychlosti otáčení elektromotoru v závislosti na kódu stisknuté klávesy.

ORG 8200H

8200	3E92	CP25:	MVI A,92H	; inicializace bran:
8202	D307		OUT 7	; PlC = výstup
8204	3E02	CYKL:	MVI A,00000010B	; nastavení PlCl = 0
8206	D307		OUT 7	;
8208	97		SUB A	; nulování střadače
8209	FEOO	CP:	CPI 0	; test parametru cyklu
820B	F5		PUSH PSW	; úschova parametru cyklu
820C	C21382		JNZ DELA	; přeskok nastavení PlCl ; = 1
820F	3E03		MVI A,00000011B	; nastavení PlCl = 1
8211	D307		OUT 7	;
8213	3E10	DELA:	MVI A,10H	; nastavení zpoždění ; cca 110 us
8215	CD3802		CALL DELYA	; podprogram zpoždění
8218	F1		POP PSW	; obnova parametru cyklu
8219	3C		INR A	; inkrementace par.cyklu
821A	C20982		JNZ CP	; není-li konec cyklu, ; opakování
821D	CD5702		CALL SCAN	; vstup klávesy
8220	D20482		JNC CYKL	; nebyla-li stisknuta ; nová klávesa, pokračo- ; vání novým cyklem se ; starou hodnotou
8223	07		RLC	; posuv bitů o 4
8224	07		RLC	;
8225	07		RLC	;
8226	07		RLC	;
8227	320A82		STA CP + 1	; uložení nové rozhodo- ; vací hodnoty
822A	C30482		JMP CYKL	; pokračování novým cyklem

Program nastaví PlC na výstupní režim pro řízení diody LED optočlenu bitem PlCl. (MOT CTL + připojen na + 5 V). Řízení začíná nastavením plného napětí motoru (PlCl = 0) a poté běží cyklus 256 krát a dle stavu střadače se buzení motoru odpojí v okamžiku, kdy se zjistí shoda parametru cyklu a hodnoty zadané z klávesnice (instrukce CPI na adrese 8209H). Trvání cyklu je upraveno programovým zdržením DELYA.

Po ukončení cyklu se testuje klávesnice. Není-li stisknuta žádná klávesa, začíná nový cyklus se shodnou hodnotou rozhodování pro vypnutí buzení, v opačném případě se kód klávesy posune o 4 místa doleva (dosažení rozsahu hodnot 00--FOH s krokem 10H) a takto upravená hodnota se uloží přímo do instrukce rozhodování na adresu 8209H.

Podobným způsobem je možno sestavit řadu dalších programů pro řízení rychlosti otáčení včetně smyčky zpětné vazby přes snímání stavu otáček hřídele.

4.7 Standardní programy

Jak již bylo uvedeno, podává vyčerpávající přehled základních programů lit. /26/, případně snáze dostupná lit. /23/, /27/, /28/.

V dalším uvedeme některé z nich (lit. /26/), upravené pro paměťovou lokaci ŠMS - VÚVT. V přehledu jsou uvedeny nejčastěji používané programy, bližší viz citovaná literatura.

Příklad 4.18: Nulování paměťového místa.

Vynulujte paměťové místo s adresou 8000H.

```
ORG 8200H  
8200 97      START: SUB A          ;nulování střadače  
8201 320080    STA 8000H        ;nulování RWM  
8204 E7      STOP:  RST4        ;návrat do monitoru  
                  END
```

Příklad 4.19: Jedničkový doplněk.

Vytvořte doplněk k číslu na adresu 8000H a výsledek uložte na adresu 8001H.

výchozí data (8000) = 6A
výsledek (8001) = 95

ORG 8200H

8200	3A0080	START:LDA	8000H	;čtení dat RWM
8203	2F	CMA		;jedničkový doplněk
8204	320180	STA	8001H	;uložení dat
8207	E7	STOP:	RST4	;návrat do monitoru
			END	

Příklad 4.20: Osmibitové sčítání

Sečtěte čísla na adrese 8000H a 8001H a výsledek uložte na adresu 8002H.

výchozí data (8000) = 38
(8001) = 2B
výsledek (8002) = 63

8200	210080	START:LXI	H,8000H	;adresa prvního operandu ;do HL
8203	7E	MOV	A,M	;první operand
8204	23	INX	H	;adresa druhého operandu
8205	86	ADD	M	;součet
8206	23	INX	H	;adresa pro výsledek
8207	77	MOV	M,A	;uložení součtu
8208	E7	STOP:	RST4	;návrat do monitoru
			END	

Příklad 4.21: Posuv o jeden bit vlevo

Posuňte obsah paměti s adresou 8000H o jeden bit vlevo a prázdnou pozici bitu b0 vynulujte. Výsledek uložte na adresu 8001H.

výchozí data (8000) = 6F
výsledek (8001) = DE

ORG 8200H

8200	3A0080	START:LDA	8000H	;čti data
8203	87	ADD	A	;posun dat vlevo pokračování

pokračování

8204	320180	STA	8001	;uložení dat do RWM
8207	E7	STOP:	RST4	;návrat do monitoru
			RND	

Příklad 4.22: Maskování vyšších 4 bitů slova

Přesuňte nižší čtyři bity slova z adresy 8000H na adresu 8001H. Vyšší čtyři bity slova na adresě 8001H vynulujte.

výchozí data (8000) = B8

výsledek (8001) = 08

			ORG	8200H
8200	3A0080	START:	LDA	8000H ;čti data
8203	E60F		ANI	00001111B ;maskování 4 vyšších
				;bitů
8205	320180		STA	8001H ;uložení dat do RWM
8208	E7	STOP:	RST4	;návrat do monitoru
			END	

Příklad 4.23: Určení většího ze dvou čísel

Porovnejte čísla na adresách 8000H a 8001H a větší z nich uložte na adresu 8002H. Uložená čísla jsou binární čísla bez znaménka.

výchozí data (8000) = 6F

(8001) = 1A

výsledek (8002) = 6F

			ORG	8200H
8200	210082		LXI	H, 8200H ;nastavené adresy
8203	7E		MOV	A, M ;a přečtení prvního
				;operandu
8204	23	*	INX	H ;druhý operand
8205	BE		CMP	M ;je druhý operand větší?
8206	D20A82		JNC	DALE ;není
8209	7E		MOV	A, M ;je, a proto druhý do
				;střadače
820A	23	DALE:	INX	H ;nastavení adresy paměti
				pokračování

pokračování

```
820B 77      MOV M,A      ;uložení výsledku
820C E7      RST4        ;návrat do monitoru
                  END
```

Poznámka: Instrukce CMP M porovnává obsah střadače a paměti a nastaví:

Z = 1 pro A = M
Z = 0 pro A ≠ M
CY = 1 pro A = M
CY = 0 pro A ≠ M

Příklad 4.24: Sestavte program pro násobení dvou osmibitových čísel. Výchozí data jsou uložena na adresu 8000H a 8001H, výsledek uložte na adresy 8002H a 8003H.

výchozí data (8000) = 02
 (8001) = 07
výsledek (8002) = 0EH
 (8003) = 00

```
ORG 8200H
8200 210080 ZAC: LHI H,8000H ;adresa paměti
8203 5E       MOV E,M      ;čtení násobence
8204 1600     MVI D,0H    ;rozšíření na 16 bitů
8206 23       INX H      ;nová adresa
8207 7E       MOV A,M    ;násobitel
8208 2100     LXI H,0H    ;součin 0
820B 0608     MVI B,8H    ;nastavení počítadla
                             ;cyklu
820D 29       MULT: DAD H ;posun o 1 bit vlevo
820E 87       ADD A      ;posun násobitele do CY
820F D21382   JNC TEST   ;je testovaný bit = 1?
8212 19       DAD D      ;ano
8213 05       TEST: DCR B ;
8214 C20D82   JNZ MULT   ;konec násobení?
```

pokračování

= 170 =

pokračování

8217	220280	SHLD 8002H	;uložení výsledku
821A	E7	STOP: RST4	;návrat do monitoru
		END	

Příklad 4.25: Dělte šestnáctibitové číslo (bez znaménka) uložené na adresu 8000H (LSB) a 8001H (MSB) osmibitovým číslem uloženým na adresu 8002H. Čísla jsou upravena tak, že MSB dělence i dělitele jsou nulové a číslo na adrese 8002H je větší než číslo na adrese 8001H, podíl tedy může být vyjádřen osmibitovým číslem. Výsledek uložte na adresu 8003H, zbytek na adresu 8004H.

1) výchozí data (8000) = 40H	2) výchozí data (8000) = 6DH
(8001) = 00	(8001) = 32H
(8002) = 08	(8002) = 47H
výsledek (8003) = 08	výsledek (8003) = B5H
(8004) = 00	(8004) = 3AH
(64 : 8) = 8	(12909 : 71 = 181 + 58/71)

ORG 8200H

8200	2A0080	ZAC: LHLD	8000H	;čtení dělence
8203	3A0280	LDA	8002H	;čtení dělitele
8206	4F	MOV	C,A	;
8207	0608	MVI	B,8	;nastavení počítadla ;cyklu
8209	29	DEL: DAD	H	;posuv dělence a podí- ;lu o 1 bit vlevo ;(b = 0)
820A	7C	MOV	A,H	;
820B	91	SUB	C	;8 zbylých MSB dělen- ;ce dělitel
820C	DA1182	JC	DALE	;není, pokračuj dal- ;ším cyklem
820F	67	MOV	H,A	;ano, odečtení dělitele
8210	2C	INR	L	;přičtení 1 k podílu
8211	05	DALE: DCR	B	;

pokračování

pokračování

8212	C20982	JNZ DEL	;konec dělení? ;počítadlo = 0)
8215	220380	SHLD 8003H	;uložení výsledku
8218	E7	STOP: RST4 END	;návrat do monitoru

Příklad 4.26: Převeďte obsah paměťové buňky s adresou 8000H do kódu ASCII. Výsledek uložte na adresu 8001H.

výchozí data (8000) = 0CH

výsledek (8001) = 43H = 'C'

ORG 8200H			
8200	3A0080	ZAC: LDA 8000H	;přečtení dat
8203	FEOA	CPI 10D	;jsou data 10?
8205	DAOA82	JC ASCZ	;
8208	C607	ADI 'A'-'9'-l	;ano, přičti posuv ;pro písmena
820A	C630	ASCZ: ADI '0'	ne, přičti '0' ASCII
820C	320180	STA 8001H	;uložení výsledku
820F	E7	STOP: RST4 END	;návrat do monitoru

Poznámka: Připočtením kódu '0' ASCII převedeme správně pouze číslice 0 až 9. Zbývajících 7 znaků při převodu hexadecimálních čísel A až F musíme překlenout.

Příklad 4.27: Převeďte kód ASCII znaku z adresy 8000H na dekadické číslo a uložte je na adresu 8001H.

výchozí data (8000) = 36H = '6'

výsledek (8001) = 06

ORG 8200H			
8200	06FF	ZAC: MVI B, OFFH	;uložení značky chy-
8202	3A0080	LDA 8000H	;by (FFH) ;data do střadače
8205	D630	SUI '0"	;odečtení '0' ASCII
8207	DA1082	JC 'STORE	;jsou-li data než ;ASCII '0', pak CY = 1 pokračování

pokračování

820A	FEOA	CPI	10D	; je výsledek 10D?
820C	D21082	JNC	STORE	; jestliže ano, CY = 0
820F	47	MOV	B,A	;
8210	78	STORE:	MOV A,B	;
8211	320180	STA	8001H	;uložení výsledku
8214	E7	STOP:	RST4	;návrat do monitoru
			END	

Poznámka: První rozhodnutí o převodu se uskuteční odečtením kódu '0' ASCII (data ASCII '0'), druhé rozhodování instrukcí CPI.

Příklad 4.28: Sestavte podprogram pro převod hexadecimálního kódu na kód ASII. Výchozí data jsou uložena na adrese 8000H, hlavní program na adresu 8200H tato data vyzvedne, vyvolá podprogram z adresy 8100H a výsledek uloží na adresu 8001H. Princip převodu použijte shodný s příkladem 4.26.

- 1) výchozí data (8000) = 0EH
výsledek (8001) = 45H = 'E'
- 2) výchozí data (8000) = 04
výsledek (8001) = 34H = '4'

ORG 8200H

8200	319082	ZAC: LXI SP, 8290H	;zde je uložen hlavní program
8203	3A0080	LDA 8000H	;vytvoření zásobníku;na adrese 8290H
8206	CD0081	CALL HEXASC	;data do střadače;zavolání podprogramu;převodu kódu
8209	320180	STA 8001H	;uložení výsledku
820C	E7	STOP: RST4	;návrat do monitoru

pokračování


pokračování

;podprogram HEXASC slouží pro převod hexa-
;decimálního čísla, uloženého ve střadači,
;na znak ASCII výsledek ponechá ve střada-
;či
;
;vstupy: A - hexadecimální číslo
;
;výstupy: A - znak ASCII
;
;ovlivňují: A, F
;
;volá podprogramy: žádné
;

ORG 8100H


8100	FEOA	HEXASC:	CPI	1OD	;	jsou data 1OD?
8102	DA0781		JC	POSUN	;	
8105	C607		ADI	'A'-'9'-l	;	ano, přičtení posu- nu pro písmena
8107	C630	POSUN:	ADI	'0'	;	přičtení posunu pro ASCII
8109	C9			RET	;	návrat z podprogramu

END

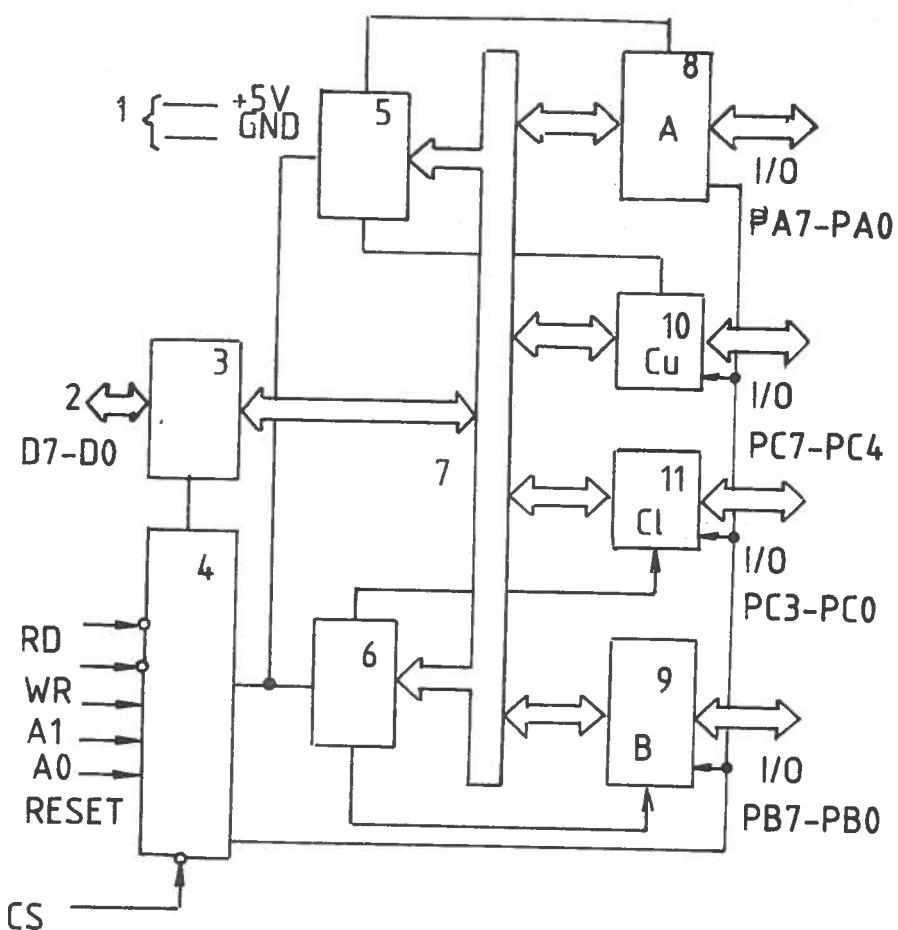


Obr. 2.9 Blokové schéma zapojení 8255

1-napájecí napětí, 2-datová sběrnice,
3-buffer datové sběrnice, 4-řídící logika pro
čtení a zápis, 5-řízení skupiny A, 6-řízení
skupiny B, 7-vnitřní datová sběrnice, 8-skupina A,
obvod A, 9-skupina B, obvod B, 10-skupina A,
obvod C (vyššího řádu), 11-skupina B, obvod C
(nižšího řádu).



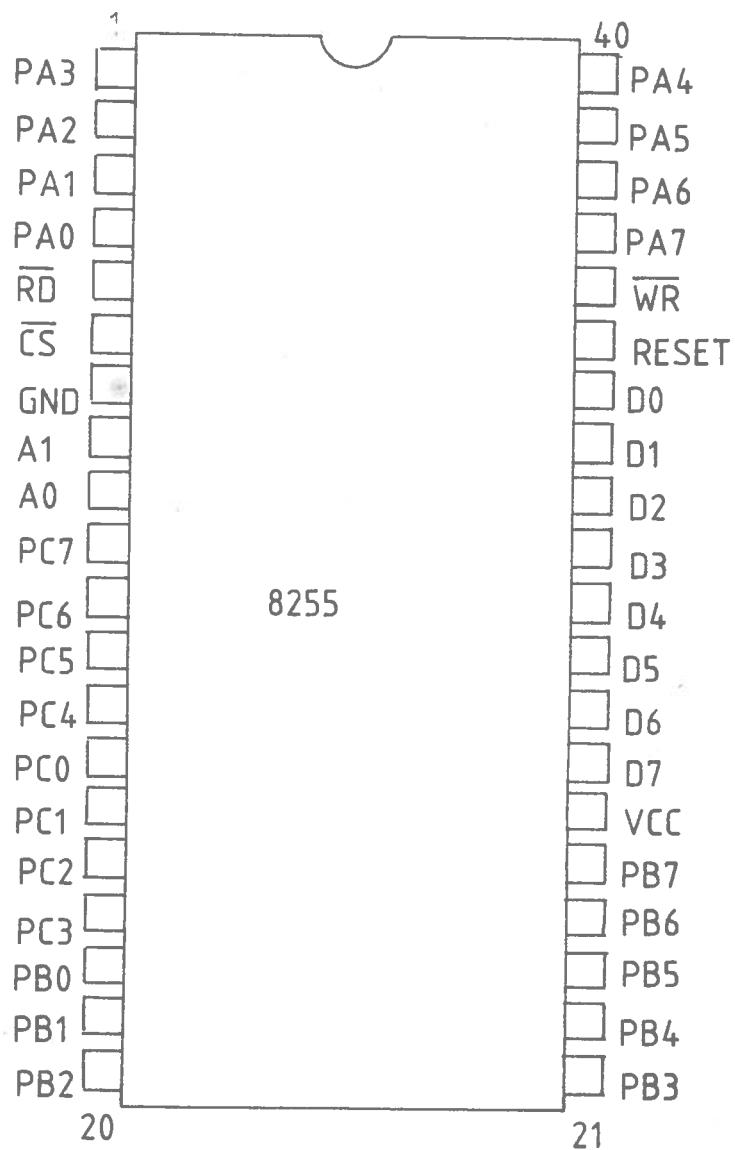


Obr. 2.10 Rozmístění vývodů obvodu 8255



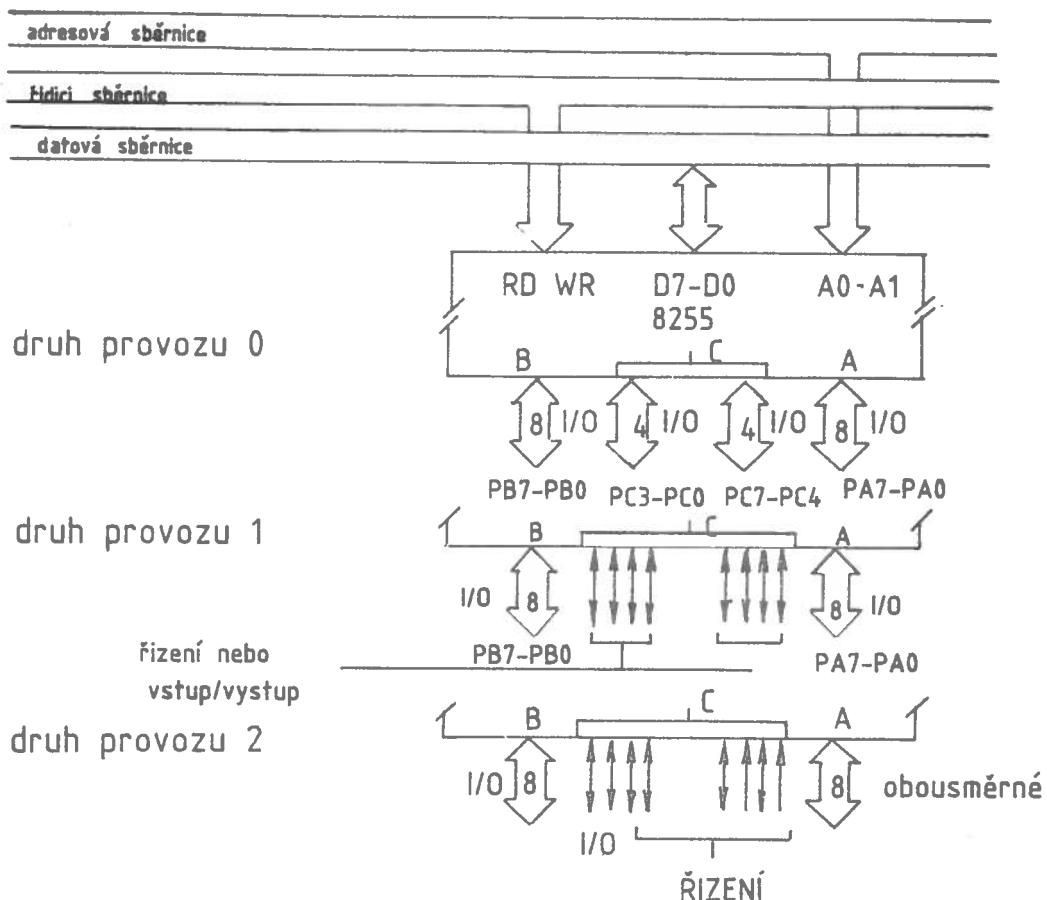


Obr. 2.12 Definice druhů provozu a interface pro sběrnici





- 137 -

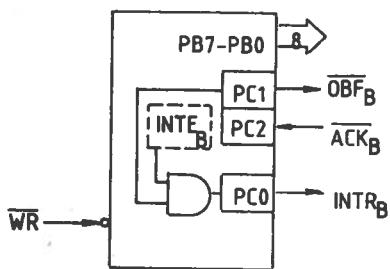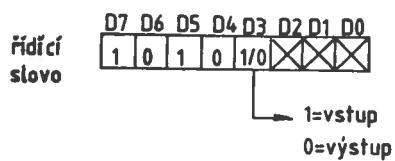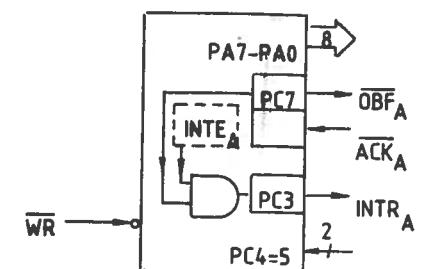

Obr. 2.14 Druh provozu 1 - výstupy

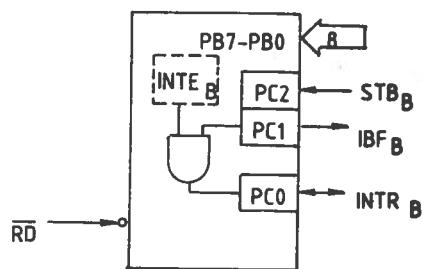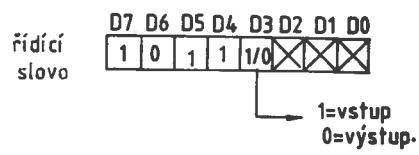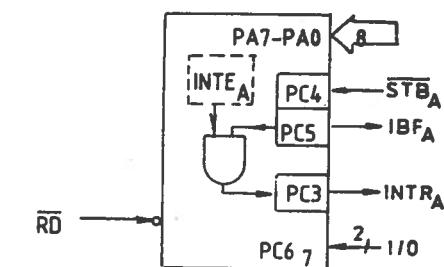


Obr. 2.15 Druh provozu 1 - vstupy

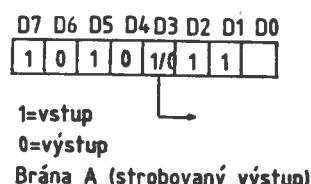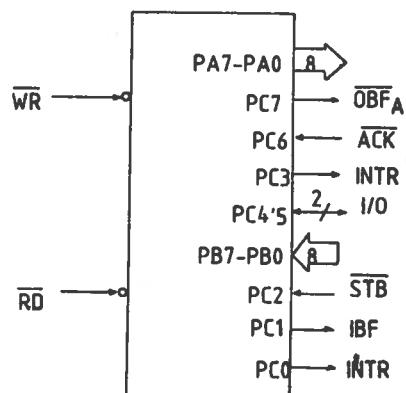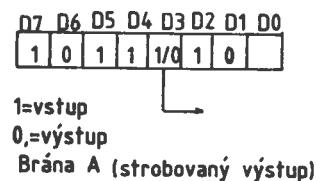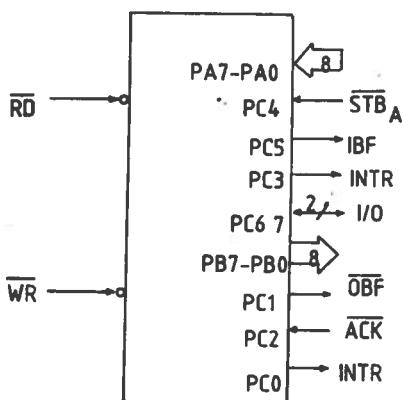


Obr. 2.16 Varianty při druhu provozu 1


- 136 -

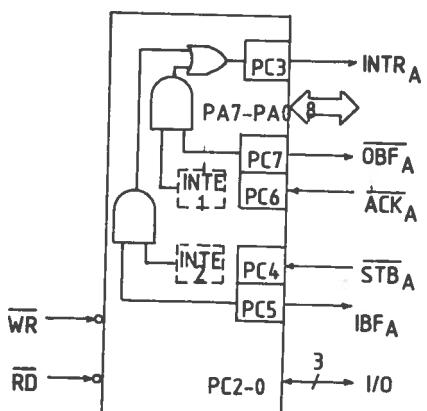


Obr. 2.18 Druh provozu 2

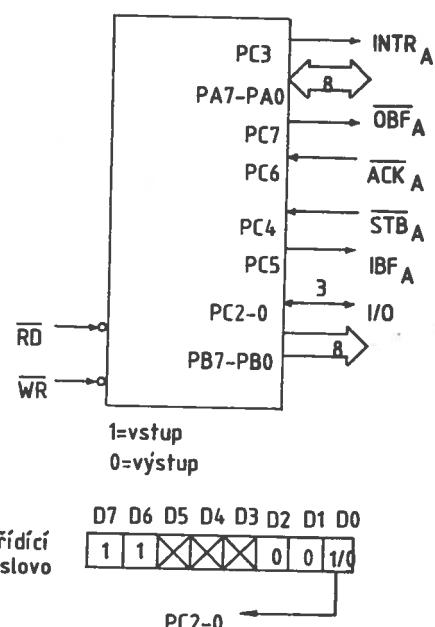


Obr. 2.19 Druh provozu 2 a 0
(výstupní operace)

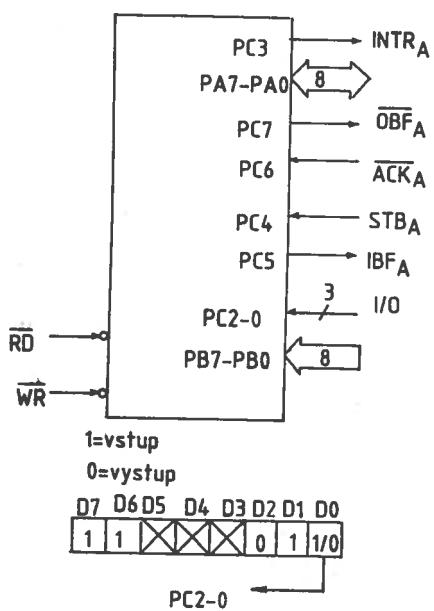


Obr. 2.20 Druh provozu 2 a 0
(vstupní operace)

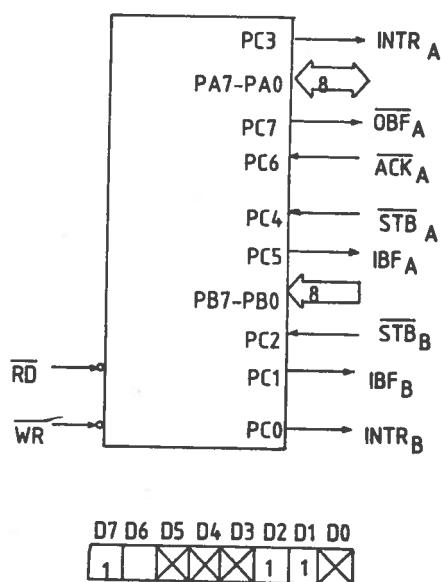


Obr. 2.21 Druh provozu 2 a 1
(vstupní operace)

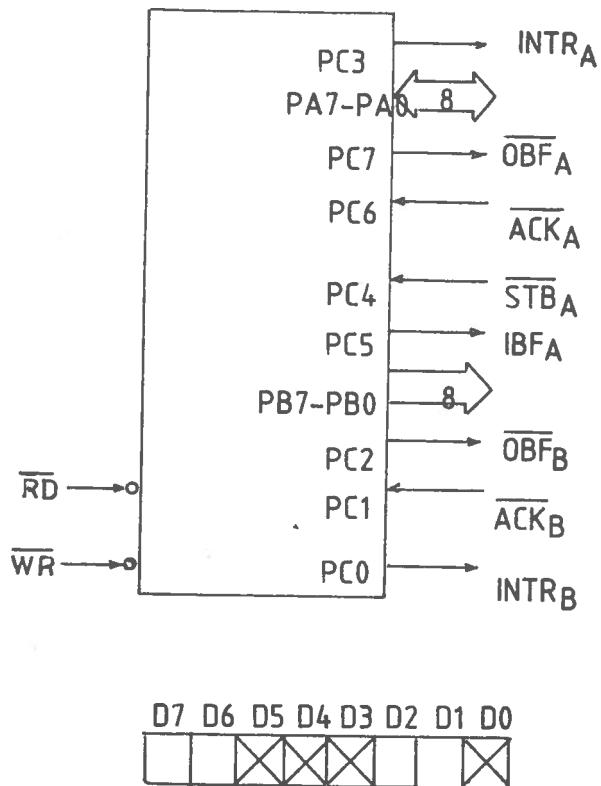


Obr. 2.22 Druh provozu 2 a 1 (výstupní operace)

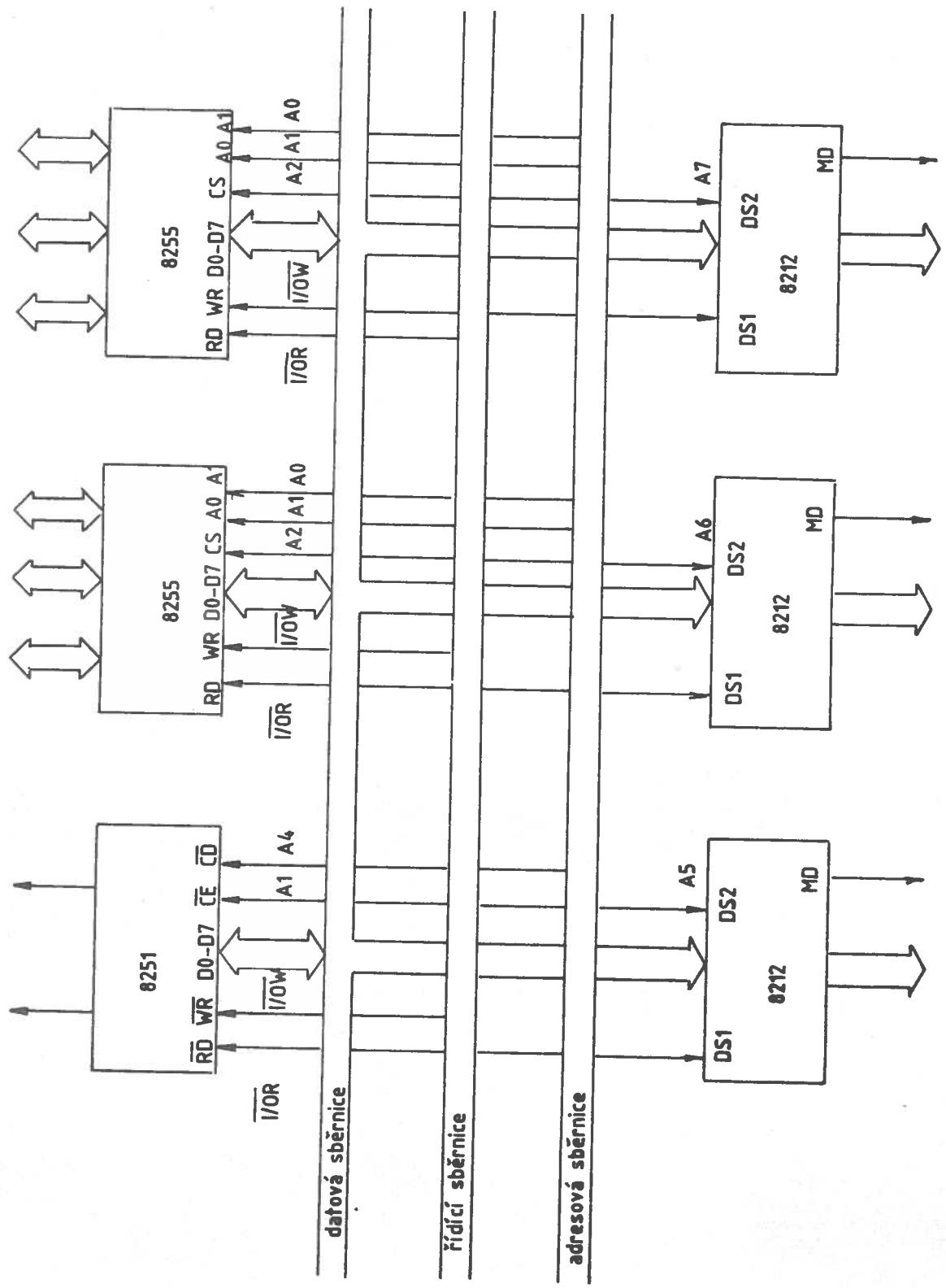


Obr. 2.24 Připojení obvodů V/V

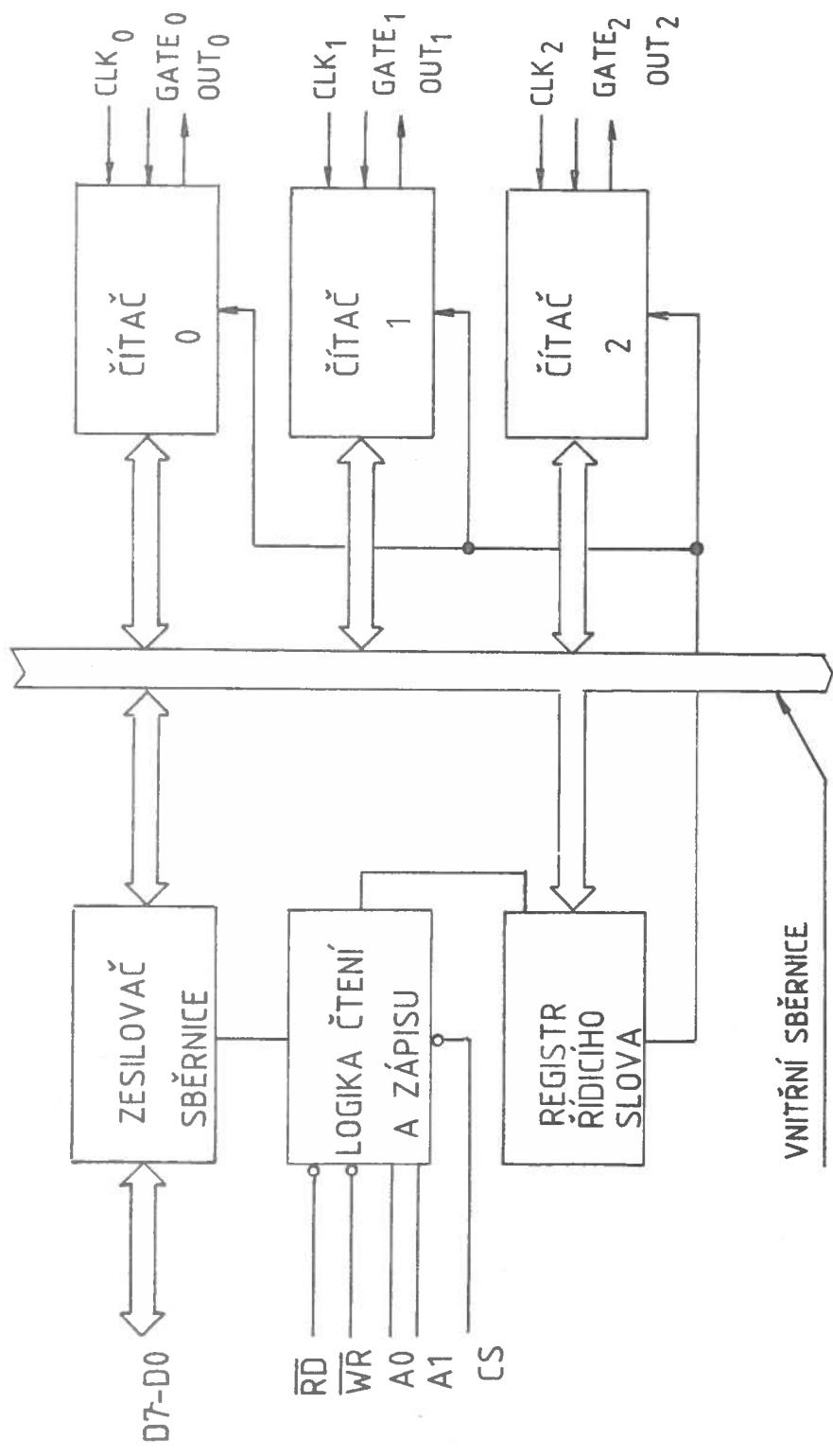


Obr. 2.25 Blokové schéma obvodu E253

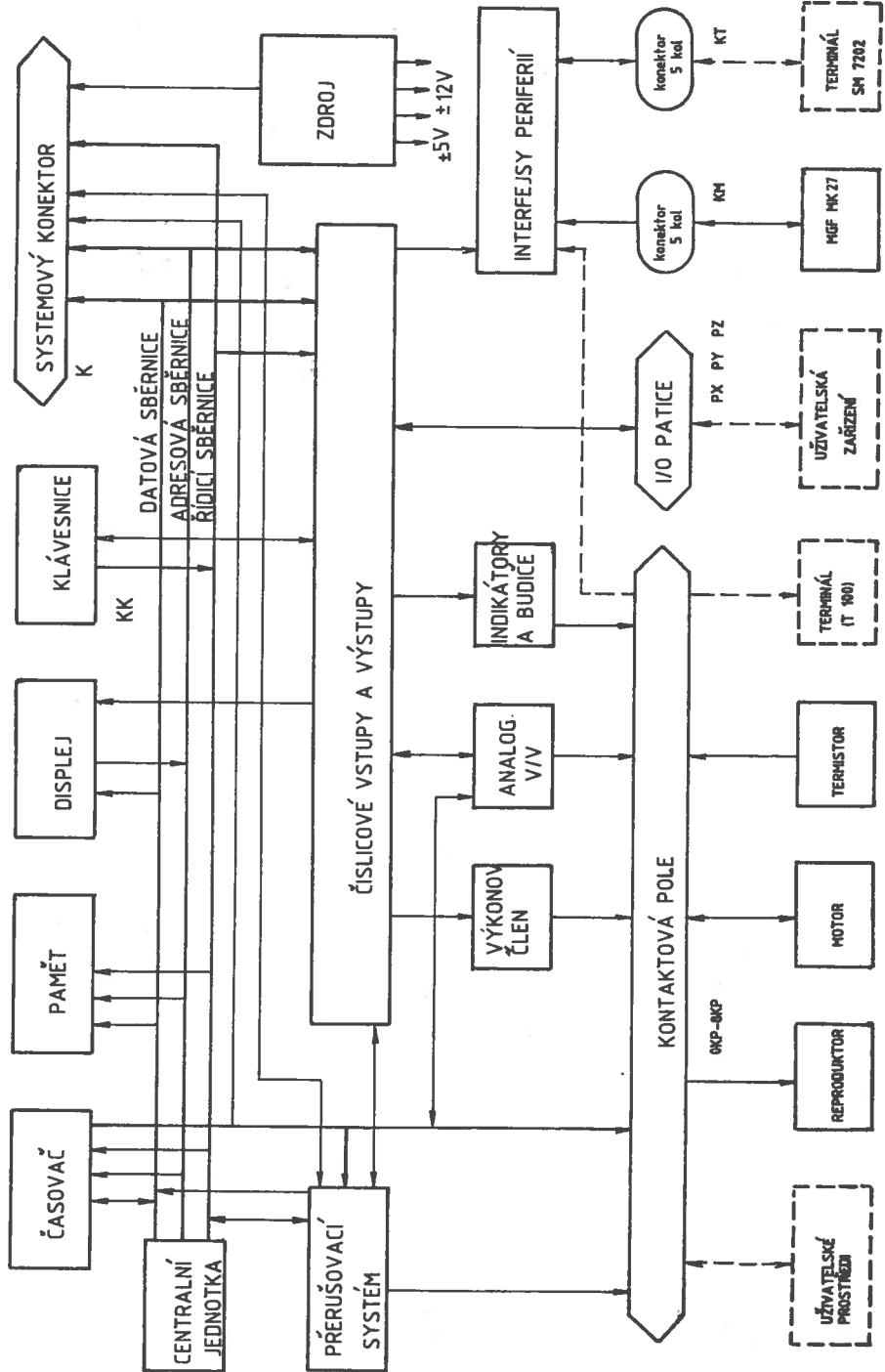


Obr. 3.1 Blokové schéma SIS - VVVT

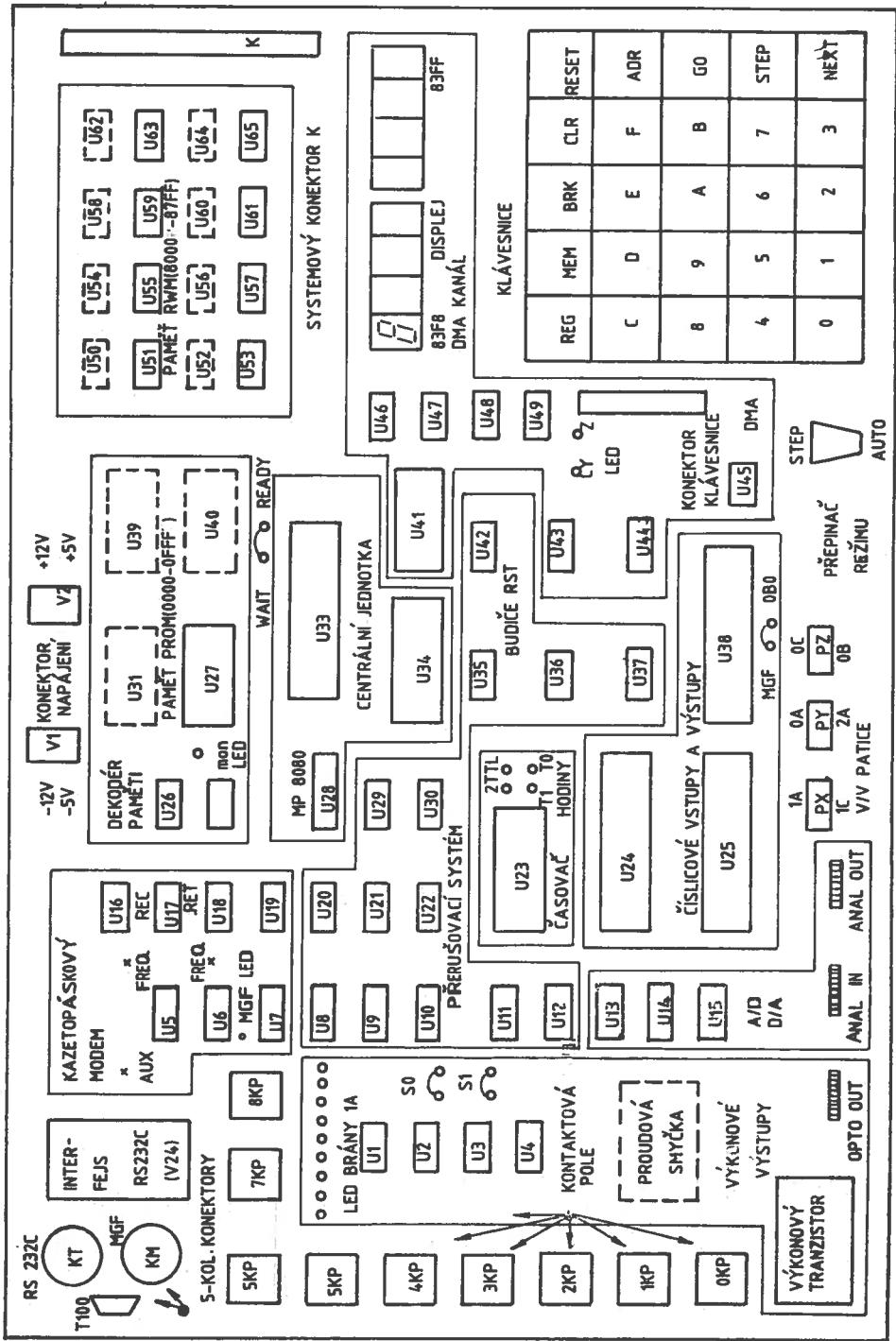

Obr. 3.2 Rozložení funkčních bloků na desce ŠMS - VFVT

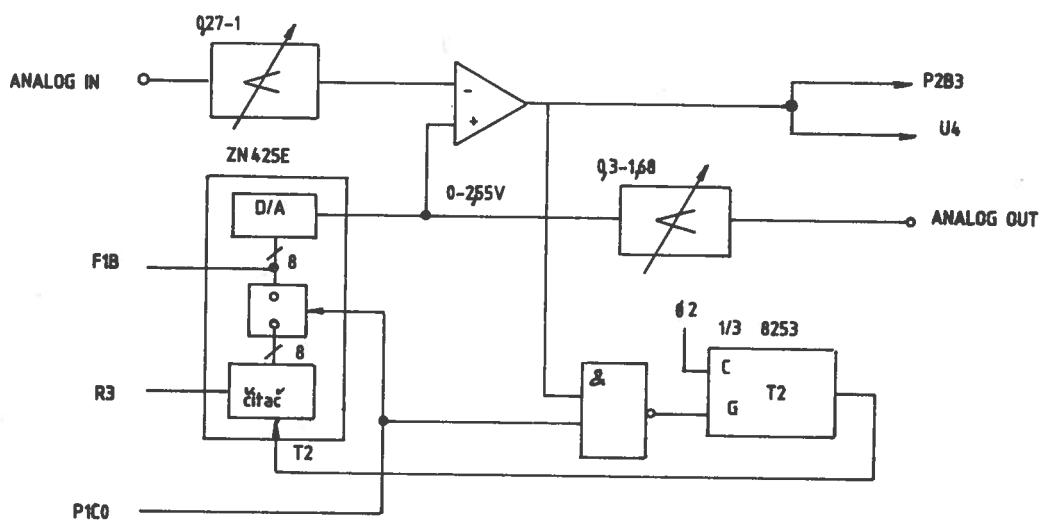

Obr. 3.5 Blokové schéma převodníku A/D a D/A

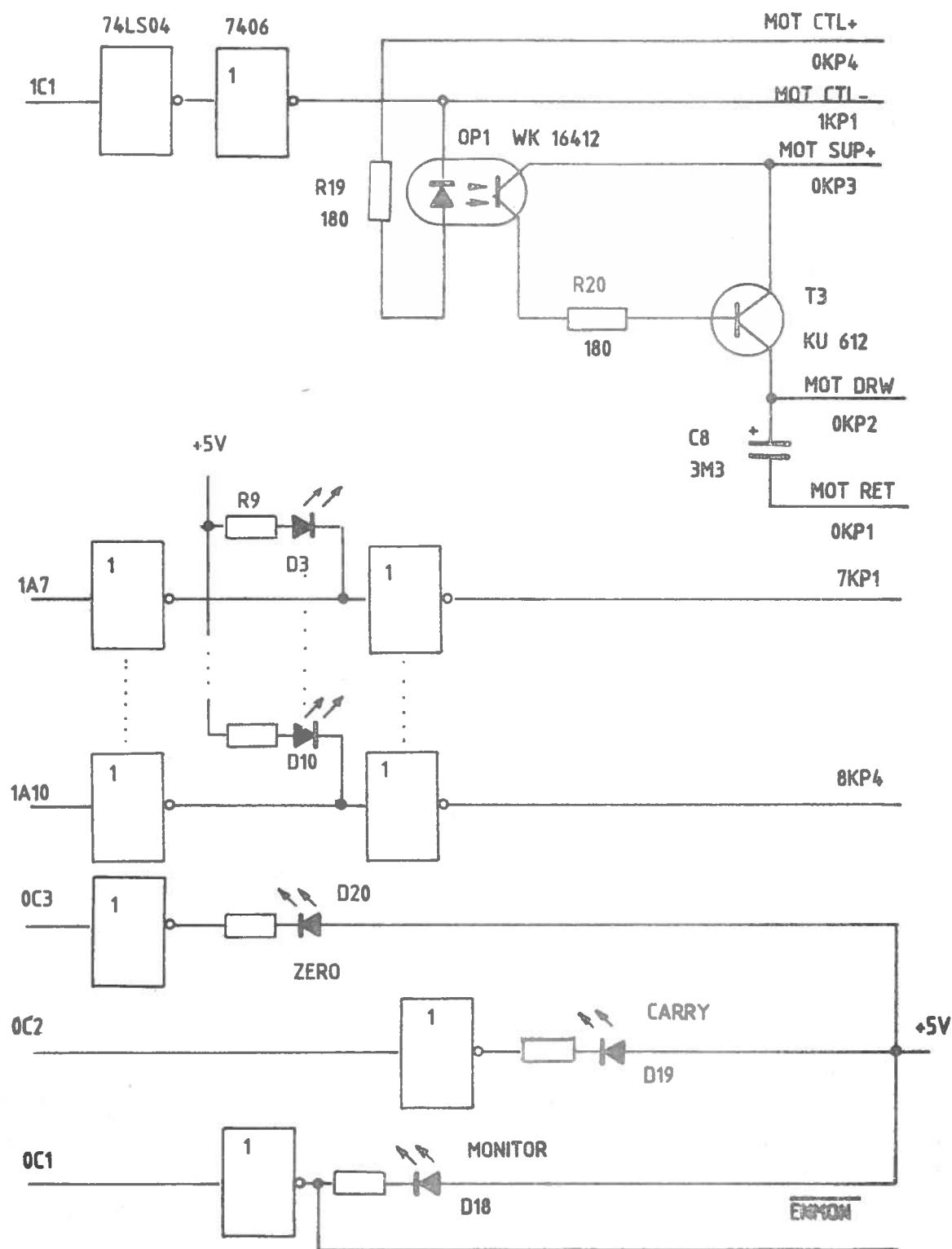

Obr. 3.6 Zapojení výkonových výstupů ŠMS - VUVT

5. Příloha - Instrukční soubor 8080A

V následující kapitole je podrobněji rozveden instrukční soubor mikroprocesoru 8080A obsažený v kapitole 2. dílu I. Součástí kapitoly je i tabulka kódů ASCII.

5.1 Skupina přenosových instrukcí (Data Transfer Group)

Neovlivňuje žádné příznakové bity.

5.1.1 Osmibitové přenosové instrukce

MOV

MOVE REGISTER (Přesun registr)

Operace: $(r_1) \leftarrow (r_2)$

Formát: MOV r_1, r_2

$(r_1, r_2 = A, B, C, D, E, H, L)$

tab.2.11 - operandy

0 1 D D, D S S S

zdrojový reg.
 r_2 (SSS)

cílový reg.
 r_1 (DDD)

operační kód

Taktů: 1

Dob: 5

Ovlivňuje: -----

Instrukce MOV r_1, r_2 přesune obsah zdrojového registru r_2 do cílového registru r_1 . Obsah zdrojového registru r_2 zůstává nezměněn.

Lze použít i shodné operandy (např. MOV B,B), pak instrukce pracuje shodně s NOP, ale je o jednu dobu delší.

MOV

MOVE FROM MEMORY (Přesun paměť do registru)

Operace: $(r) \leftarrow (M, H^6 L)$ tab. 2.11

Formát: MOV r,M 0,1,D,D,D,1,1,0

$(r = A, B, C, D, E, H, L)$ Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: -----

Instrukce MOV r,M přesune obsah paměťového místa M, adresovaného registrovým párem HL, do cílového registru . Obsah paměťového místa M zůstává nezměnšen. Není povolen formát MOV, M,M.

MOV

MOVE TO MEMORY (Přesun registr do paměti)

Operace: $(M, H^6 L) \leftarrow (r)$ tab. 2.11

Formát: MOV M,r 0,1,1,1,0,S,S,S

$(r = A, B, C, D, E, H, L)$ Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: -----

Instrukce MOV M,r přesune obsah zdrojového registru r do paměťového místa M adresovaného registrovým párem HL. Obsah zdrojového registru r zůstává nezměnšen. Není povolen formát MOV M,M'

MVI

MOVE IMMEDIATE (Naplň registr přímým operandem)

Operace: $(r) \leftarrow (B2)$ tab. 2.11 B2

Formát: MVI r,data 0,0,D,D,D,1,1,0 data

$(r = A, B, C, D, E, H, L)$ Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: -----

Instrukce MVI r,data naplní cílový registr r daty danými druhou slabikou instrukce.

MVI

Operace: (M, HL) ← (B2)

B2

Formát: MVI M,data

0,0,1,1,0,1,1,0	data
-----------------	------

Taktů: 3

Dob: 10

Ovlivňuje: -----

Instrukce MVI M,data naplní paměťové místo M, adresované registrovým párem HL, daty uloženými v druhé slabice instrukce.

LDA

LOAD ACCUMULATOR DIRECT (Naplň střadač /přímá adr./)

Operace: (A) ← (M,B3B2)

adr

Formát: LDA,adr

0,0,1,1,1,0,1,0	adr LSB	adr MSB
-----------------	---------	---------

Taktů: 4

Dob: 13

Ovlivňuje: -----

Instrukce LDA adr přesune obsah paměťového místa M, adresovaného druhou a třetí slabikou instrukce, do střadače. Obsah paměťového místa M zůstává nezměněn.

STA

STORE ACCUMULATOR DIRECT (Ulož střadač /přímá adr./)

Operace: (M,B3B2) ← (A)

adr

Formát: STA adr

0,0,1,1,0,0,1,0	B2	adr LSB	B3	adr MSB
-----------------	----	---------	----	---------

Taktů: 4

Dob: 13

Ovlivňuje: -----

Instrukce STA adr uloží obsah střadače do paměťového místa adresovaného druhou a třetí slabikou instrukce. Obsah střadače zůstává nezměněn.

LDAX LOAD ACCUMULATOR INDIRECT (Naplň střadač /nepřímá adresa/)

Operace: (A) \leftarrow (M, rp)

Formát: STAX rp

[0,0,4,p,0,0,1,0]

(rp = BxC, DxE)

Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: -----

Instrukce LDAX rp přesune obsah paměťového místa M, adresovaného registrovým párem rp, do střadače. Obsah paměťového místa M, zůstává nezměněn.

STAX STORE ACCUMULATOR INDIRECT (Ulož střadač /nepřímá adresa/)

Operace: (M, rp) \leftarrow (A)

Formát: STAX rp

[0,0,n,p,0,0,1,0]

(rp = BxC, DxE)

Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: -----

Instrukce STAX rp uloží obsah střadače do paměťového místa adresovaného rp. Obsah střadače zůstává nezměněn.

5.1.2 Šestnáctibitové přenosové instrukce

XCHG EXCHANGE H AND L WITH D AND E (Zaměň HL a DE)

Operace: (H) \leftrightarrow (D), (L) \leftrightarrow (E)

Formát: XCHG

[1,1,1,0,1,0,1,1]

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: -----

Instrukce XCHG vzájemně zamění obsahy registrových páru HL a DE.

LHLD

LOAD H AND L DIRECT (Naplň HL /přímá adresa/)

Operace: $(L) \leftarrow (M, B_3B_2)$

$(H) \leftarrow (M, B_3B_2 + 1)$

adr

Formát: LHLD adr 10,0,1,0,1,0,1,0, adr LSB, adr MSB

Taktů: 5

Dob: 16

Ovlivňuje: -----

Instrukce LHLD přesune obsah paměťového místa M, adresovaného druhou a třetí slabikou instrukce, do registru L. Do registru H přenese obsah následujícího paměťového místa (adr + 1). Obsahy paměťových míst se nemění.

Instrukci LHLD používáme k zadání nové adresy do HL pro instrukce pracující s pamětí (MOVr, M, DCRM atd.).

SHLD

STORE H AND L DIRECT (Ulož HL /přímá adresa/)

Operace: $(M, B_3B_2) \leftarrow (L)$

$(M, B_3B_2 + 1) \leftarrow (H)$

adr

Formát: SHLD adr 0,0,1,0,0,0,1,0, adr LSB, adr MSB

Taktů: 5

Dob: 16

Ovlivňuje: -----

Instrukce SHLD adr uloží obsah registru L na adresu paměťového místa daného druhou a třetí slabikou instrukce. Na následující paměťové místo (adr + 1) uloží obsah registru H. Obsah registrového páru HL zůstává nezměněn.

LXI

LOAD IMMEDIATE REGISTER PAIR (Naplň registrový pár /přímá adresa/)

Operace: $(rh) \leftarrow B3, (r_1) \leftarrow (B2)$

tab. 2.12

data 16

Formát: LXI rp [0,0,r,p,0,0,0,1] data LSB data MSB

(rp = B,D,H,SP)

Taktů: 3

Dob: 10

Ovlivňuje: -----

Instrukce LXI rp naplní specifikovaný registrový pár daty obsaženými v druhé a třetí slabice instrukce.

5.2 Instrukce měnící obsah registru nebo paměti

(Increment and Decrement Group)

5.2.1 Operace s osmibitovými daty

Ovlivňují všechny příznakové bity s výjimkou CY.

INR

INCREMENT REGISTER (Inkrementuj registr)

Operace: $(r) \leftarrow (r) + 1$

tab. 2.11

Formát: INR r

[0,0,D,D,D,1,0,0]

(r = A,B,C,D,E,H,L)

Taktů: 1

Dob: 5

Ovlivňuje: Z, S, P, -, AC

Instrukce INR r přičte k obsahu specifikovaného registru r jedničku.

INR

INCREMENT MEMORY (Inkrementuj paměť)

Operace: $(M, H \& L) \leftarrow (M, H \& L) + 1$

Formát: INR M

0,0,1,1,0,1,0,0

Taktů:

Dob:

Ovlivňuje: Z, S, P, -, AC

Instrukce INR M přičte jedničku k obsahu paměťového místa adresovaného registrovým párem HL.

DCR

DECREMENT REGISTER (Dekrementuj registr)

Operace: $(r) \leftarrow (r) - 1$ tab. 2.11

Formát: DCR r

0,0,D,D,D,1,0,1

(r = A,B,C,D,E,H,L)

Taktů: 1

Dob: 5

Ovlivňuje: Z, S, P, -, AC

Instrukce DCR r odečte od specifikovaného registru jedničku.

DCR

DECREMENT MEMORY (Dekrementuj paměť)

Operace: $(M, H \& L) \leftarrow (M, H \& L) - 1$

Formát: DCR M

0,0,1,1,0,1,0,1

Taktů: 3

Dob: 10

Ovlivňuje: Z, S, P, -, AC

Instrukce DCR M odečte jedničku od obsahu paměťového místa adresovaného registrovým párem HL.

5.2.2 Operace s šestnáctibitovými daty

Neovlivňují žádné příznakové bity.

INX

INCREMENT REGISTER PAIR (Inkrementuj registrový

Operace: $(rh)(rl) \leftarrow (rh)(rl) + 1$ tab. 2.12

Formát: INX rp

[0,0,r,p,0,0,1,1]

(rp = B,D,H,SP)

Taktů: 1

Dob: 5

Ovlivňuje: -----

Instrukce INX rp přičte jedničku k obsahu specifikovaného registrového páru.

DCX

DECREMENT REGISTER PAIR (Dekrementuj registrový
pár)

Operace: $(rh),(rl) \leftarrow (rh),(rl) - 1$ tab. 2.12

Formát: DCX rp

[0,0,r,p,1,0,1,1]

(rp = B,D,H,SP)

Taktů: 1

Dob: 5

Ovlivňuje: -----

Instrukce DCX rp odečte jedničku od obsahu specifikovaného registrového páru.

5.3 Skupina aritmetických operací (Arithmetic Group)

5.3.1 Přičtení osmibitového operandu k obsahu střadače

Ovlivňuje všechny příznaky.

ADD

ADD REGISTER TO A (Sečti registr se střadačem)

Operace: $(A) \leftarrow (A) + (M, H^X L)$ — tab. 2.11

Formát: ADD r

1,0,0,0,0,S,S,S

(r = A,B,C,D,E,H,L)

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: Z, S, P, CY, AC

Instrukce ADD r přičte obsah specifikovaného registru ke střadači a výsledek ponechá ve střadači.

ADD

ADD MEMORY TO A (Sečti paměť se střadačem)

Operace: $(A) \leftarrow (A) + (M, H^X L)$

Formát: ADD M

1,0,0,0,0,1,1,0

Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: Z, S, P, CY, AC

Instrukce ADD M sečte obsah paměťového místa, adresovaného registrovým párem HL se střadačem a výsledek ponechá ve střadači.

ADC

ADD REGISTER TO A WITH CARRY (Sečti registr se střadačem včetně CY)

Operace: $(A) \leftarrow (A) + (r) + (CY)$ — tab. 2.11

Formát: ADC r

1,0,0,0,1,S,S,S

(r = A,B,C,D,E,H,L)

Taktů:

Dob:

Ovlivňuje: Z, S, P, CY, AC

Instrukce ADC r sečte obsah střadače a CY bitu s obsahem specifikovaného registru. Výsledek ponechá ve střadači.

ADC

ADD MEMORY TO A WITH CARRY (Sečti paměť se střa-
dačem včetně CY)

Operace: $(A) \leftarrow (A) + (M, H \times L) + (CY)$

Format: ADC M

1,0,0,0,1,1,1,0

Taktú: 2

Dob : 7

Ovlivňuje: Z, S, P, CY, AC

Instrukce ADC M sečte obsah střadače a bitu CY s obsahem paměťového místa adresovaného registrovým párem HL. Výsledek ponechá ve střadači.

ADT

ADD IMMEDIATE (Sečti přímý operand)

Operace: $(A) \leftarrow (A) + (B2)$

Formát: ADI data

[1 1 0 0 0 1 1 0] data

Faktū: 2

Dob : 7

Ovlivňuje: Z, S, F, CY, AC

Instrukce ADI data přičte data, obsažená ve druhé slabici instrukce, ke střadači a výsledek ponechá ve střadači.

ACI

ADD IMMEDIATE TO A WITH CARRY (Sečti přímý operand se střadačem včetně CY)

Operace: $(A) \leftarrow (A) + (B2) + (CY)$

Format: ACI data

11001110 data

Taktij: ?

Dob: 7

Ovlivňuje: Z, S, P, CY, AC

Instrukce ACI data přičte data, obsažená ve druhé slabice instrukce a hodnotu příznaku CY je střadači. Výsledek ponechá ve střadači.

5.3.2 Odečítání osmibitového operandu od obsahu střadače

Ovlivňuje všechny příznaky.

SUB

SUBTRACT REGISTER FROM A (Odečti registr od střadače)

Operace: $(A) \leftarrow (A) - (r)$

tab. 2.11

Formát: SUB r

1,0,0,1,0,S,S,S

(r = A, B, C, D, E, H, L)

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: Z, S, P, CY, AC

Instrukce SUB r odečte obsah specifikovaného registru od střadače a výsledek ponechá ve střadači.

Pro operaci se používá dvojkový doplněk a výsledná hodnota CY je negována.

SUB

SUBTRACT MEMORY FROM A (Odečti paměť od střadače)

Operace: $(A) \leftarrow (A) - (M, H\cdot L)$

Formát: SUB M

1,0,0,1,0,1,1,0

Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: Z, S, P, CY, AC

Instrukce SUB M odečte obsah paměťového místa, adresovaného registrovým párem HL, od střadače a výsledek ponechá ve střadači.

Pro operaci se používá dvojkový doplněk a výsledná hodnota CY je negována.

SBB

SUBTRACT REGISTER FROM A WITH BORROW (Odečti re-
gistr od střadače
včetně výpůjčky)

Operace: $(A) \leftarrow (A) - (r) - (CY)$ — tab. 2.11

Formát: SBB r 1,0,0,1,1,S,S,S

(r = A, B, C, D, E, H, L)

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: Z, S, P, CY, AC

Instrukce SBB r odečte obsah specifikovaného re-
gistra a CY od střadače. Výsledek ponechá ve střadači.
Obsah registru r zůstává nezměněn.

Pro operaci používá dvojkový doplněk a výsledná
hodnota CY je negována.

SBB

SUBTRACT MEMORY FROM A WITH BORROW (Odečti paměť
od střadače
včetně výpůjčky)

Operace: $(A) \leftarrow (A) - (M, H\#L) - (CY)$

Formát: SBB M 1,0,0,1,1,1,1,0

Taktů:

Dob:

Ovlivňuje: Z, S, P, CY, AC

Instrukce SBB M odečte obsah paměťového místa,
adresovaného registrním párem HL, a CY od střadače.
Výsledek ponechá ve střadači. Obsah paměti zůstává
nezměněn.

Pro operaci používá dvojkový doplněk a výsledná
hodnota CY je negována.

SUI

SUBTRACT IMMEDIATE FROM A (Odečti /přímý operand/)

Operace: $(A) \leftarrow (A) - (B2)$

Formát: SUI data

1.1 0.1,0.1,1.0	data	.	.
-----------------	------	---	---

Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: Z, S, P, CY, AC

Instrukce SUI data odečte data, obsažená ve druhé slabice instrukce, od střadače a výsledek ponechá ve střadači.

Pro operaci používá dvojkový doplněk a výsledná hodnota CY je negována.

SBI

SUBTRACT IMMEDIATE FROM A WITH BORROW (Odečti včetně výpůjčky /přímý operand/)

Operace: $(A) \leftarrow (A) - (B2) -(CY)$

Formát: SBI data

1.1 0.1,1.1,1.0	data	.	.
-----------------	------	---	---

Taktů:

Dob:

Ovlivňuje: Z, S, P, CY, AC

Instrukce SBI data odečti data, obsažená ve druhé slabice instrukce, od střadače a výsledek ponechá ve střadači.

Pro operaci používá dvojkový doplněk a výsledná hodnota CY je negována.

5.3.3 Přičítání šestnáctibitových operandů k registrovému páru HL

Ovlivňuje pouze bit CY.

DAD

DOUBLE ADD REGISTER PAIR TO HL (Dvojslabikové
sčítání)

Operace: $(H \& L) \leftarrow (H \& L) + (rh)(rl)$ tab. 2.12

Formát: DAD rp

[0.0,r,p,l,0,0,1]

(rp = B,D,H,SP)

Taktů: 3

Dob: 10

Ovlivňuje: ---- CY *

Instrukce DAD rp přičte obsah specifikovaného registrového páru k registrovému páru HL. Výsledek ponechá v HL.

5.3.4 Porovnání obsahu střadače s obsahem registrů a paměti

Ovlivňuje všechny příznakové bity.

CMP

COMPARE REGISTER WITH A (Porovnej registr se střadačem)

Operace: $(A) - (r)$

tab. 2.11

Formát: CMP r

[1.0,1,1,1,S,S,S]

(r = A,B,C,D,E,H,L)

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: Z, S, P, CY, AC

Instrukce CMP r porovná obsah specifikovaného registru s obsahem střadače a podle výsledku nastaví příznakové bity Z a CY. Obsah střadače i registru zůstává nezměněn. Porovnání se provádí odečtením obsahu střadače a registru s použitím dvojkového doplnku. Pro binární čísla bez znaménka platí:

A = r \Rightarrow Z = 1 CY = 0

A > r \Rightarrow Z = 0 CY = 0

A < r \Rightarrow Z = 0 CY = 1

Tedy:

$$\begin{aligned} Z = 1 &\Rightarrow A = r \\ Z = 0 &\Rightarrow A \neq r \\ CY = 1 &\Rightarrow A < r \\ CY = 0 &\Rightarrow A \geq r \end{aligned}$$

CMP

COMPARE MEMORY WITH A (Porovnej paměť se střadačem)

Operace: (A) - (M, HL)

Formát: CMP M

[1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: Z, S, P, CY, AC

Instrukce CMP M porovná obsah paměťového místa M, adresovaného registrovým párem HL, s obsahem střadače a podle výsledku nastaví příznakové bity. Význam Z a CY je shodný s instrukcí CMP r.

CPI

COMPARE IMMEDIATE WITH A (Porovnej přímý operand se střadačem)

Operace: (a) - (B2)

Formát: CPI data

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] data

Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: Z, S, P, CY, AC

Instrukce CPI data porovná obsah střadače s daty obsaženými v druhé slabici instrukce a podle výsledku nastaví příznakové bity Z a CY. Obsah střadače zůstává nezměněn. Význam bitů CY a Z je shodný jako u instrukce CMP r.

5.4 Skupina logických operací (Logical Group)

5.4.1 Podskupina logických součinů

Ovlivňuje všechny příznakové bity. (CY = 0, AC = 0)

ANA

LOGICAL AND WITH ACCUMULATOR (Operace AND mezi střadačem a registrem)

Operace: $(A) \leftarrow (A) \wedge (r)$

tab. 2.11

Formát: ANA r

| 1,0,1,0,0 S S S |

(r = A, B, C, D, E, H, L)

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: Z, S, P, CY = 0, AC = 0

Instrukce ANA r provede operaci AND mezi střadačem a obsahem specifikovaného registru. Výsledek uloží ve střadači, nastaví CY = 0, AC = 0.

ANA

LOGICAL AND MEMORY WITH ACCUMULATOR (Operace AND střadače s pamětí)

Operace: $(A) \leftarrow (A) \wedge (M, HL)$

Formát: ANA M

| 1,0,1,0,0,1,1,0 |

Taktů: 2

Dob: 7

Ovlovňuje: Z, S, P, CY = 0, AC = 0

Instrukce ANA M provede operaci AND mezi střadačem a obsahem paměťového místa, adresovaného registrovým párem HL. Výsledek uloží ve střadači a nastaví CY = 0, AC = 0.

ANI

AND IMMEDIATE WITH ACCUMULATOR (Operace AND mezi
střadačem a přímým
operandem)

Operace: $(A) \leftarrow (A) \wedge (B2)$

Formát: ANI data

1,1,1,0,0,1,1,0, data

Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: Z,S,P,CY = 0, AC = 0

Instrukce ANI data provede operaci AND mezi daty,
obsaženými ve druhé slabice instrukce, a obsahem střa-
dače. Výsledek uloží ve střadači a nastaví CY = 0,
AC = 0.

5.4.2 Podskupina logických součtů

Ovlivňuje všechny příznakové bity, nastaví CY = 0,
AC = 0.

ORA

INCLUSIVE OR WITH ACCUMULATOR (Operace OR mezi
střadačem a registrum)

Operace: $(A) \leftarrow (A) \vee (r)$

tab. 2.11

Formát: ORA r

1,0,1,1,0,S,S,S

(r = A,B,C,D,E,H,L)

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: Z,S,P,CY = 0, AC = 0

Instrukce ORA r provede operaci OR mezi obsahem
specifikovaného registru a střadačem. Výsledek uloží
do střadače. Obsah registru se nezmění. Nastaví CY = 0,
AC = 0.

Pozn.: ORA A nastaví CY = 0 a obsah střadače se nezmění.

ORA

INCLUSIVE OR MEMORY WITH ACCUMULATOR (Operace OR mezi střadačem a pamětí)

Operace: $(A) \leftarrow (A) \vee (M, H\&L)$

Formát: ORA M

1	0	1	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: Z, S, P, CY = 0, AC = 0

Instrukce ORA M provede operaci OR mezi střadačem a obsahem paměťového místa M adresovaného registrovým párem HL. Obsah paměťového místa M se nezmění. Výsledek uloží do střadače, nastaví CY = 0, AC = 0.

ORI

INCLUSIVE OR IMMEDIATE (Operace OR /přímý operand/)

Operace: $(A) \leftarrow (A) \vee (B2)$

Formát: ORI data

1	1	1	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 data

Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: Z, S, P, CY = 0, AC = 0

Instrukce ORI data provede operaci OR mezi obsahem střadače a daty obsaženými ve druhé slabice instrukce. Výsledek uloží ve střadači. Nastaví CY = 0, AC = 0.

5.4.3 Podskupina exklusivních logických součtů

Ovlivňuje všechny příznakové bity. (CY = 0, AC = 0)

XRA

EXCLUSIVE OR WITH ACCUMULATOR (Operace EX-OR /ne-ekvivalence/ se střadačem)

Operace: $(A) \leftarrow (A) \oplus (r)$

tab. 2.11

Formát: XRA r

1	0	1	0	1	S	S	S
---	---	---	---	---	---	---	---

(r = A, B, C, D, E, H, L)

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: Z, S, P, CY = 0, AC = 0

Instrukce XRA r provede operaci EX-OR mezi střadačem a obsahem specifikovaného registru. Výsledek uloží do střadače. Obsah registru r zůstává nezměněn. Nastaví CY = 0, AC = 0.

XRA EXCLUSIVE OR MEMORY WITH ACCUMULATOR (Operace EX-OR paměti se střadačem)

Operace: $(A) \leftarrow (A) \# (M, HL)$

Formát: XRA M

1	0	1	0	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: Z, S, P, CY = 0, AC = 0

Instrukce XRA M provede operaci EX-OR mezi střadačem a obsahem paměťového místa M, adresovaného registrovým párem HL. Výsledek uloží do střadače. Obsah paměťového místa M se nezmění. Nastaví CY = 0, AC = 0.

XRI EXCLUSIVE OR IMMEDIATE WITH ACCUMULATOR (Operace EX-OR mezi střadačem a přímým operandem)

Operace: $(A) \leftarrow (A) \# (B2)$

Formát: XRI data

1	1	1	0	1	1	1	0	data
---	---	---	---	---	---	---	---	------

Taktů: 2

Dob: 7

Ovlivňuje: Z, S, P, CY = 0, AC = 0

Instrukce XRI data provede operaci EX-OR mezi střadačem a daty obsaženými v druhé slabice instrukce. Výsledek uloží do střadače. Nastaví CY = 0, AC = 0.

5.4.4 Podskupina speciálních logických instrukcí

DAA

DECIMAL ADJUST ACCUMULATOR (Dekadická korekce
střadače)

Operace: Dekadická korekce střadače

Formát: DAA

| 0,0,1,0,0,1,1,1 |

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: Z,S,P,CY,AC

Instrukce koriguje obsah střadače tak, aby tvořil dvě čtyřbitová BCD čísla (binárně kódovaná dekadická čísla). DAA jako jediná instrukce testuje hodnotu příznakového bitu pomocného přenosu (AC). Používá se při sčítání dekadických čísel a při mnohoslabikových aritmetických operacích bývá zařazena bezprostředně po operaci sčítání dokud je příznakový bit AC správně nastaven. Činnost instrukce DAA je následující:

- 1) Je-li hodnota nižších čtyř bitů střadače (A) větší než 9 nebo je $AC = 1$, DAA přičte ke střadači 6.
- 2) Je-li hodnota vyšších čtyř bitů střadače (A) větší než 9 nebo je $CY = 1$, DAA přičte 6 k těmto vyšším čtyřem bitům střadače.

CMA

COMPLEMENT ACCUMULATOR (Negace střadače)

Operace: $(A) \leftarrow (\bar{A})$

Formát: CMA

| 0,0,1,0,1,1,1,1 |

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: -----

Instrukce CMA neguje každý bit střadače. Po provedení instrukce CMA získáme jednotkový doplněk, přičtením jedničky pak doplněk dvojkový.

STC

SET CARRY (Nastav CY)

Operace: $(CY) \leftarrow 1$.

Formát: STC

0	0	1	1	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: ----- CY -

Instrukce STC nastaví CY = 1.

CMC

COMPLEMENT CARRY (Negace CY)

Operace: $(CY) \leftarrow (\overline{CY})$

Formát: CMC

0	0	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: ----- CY -

Instrukce CMC provede negaci bitu CY.


5.5 Skupina rotací a posunů (Rotate and Shift Group)

Ovlivňuje pouze bit CY

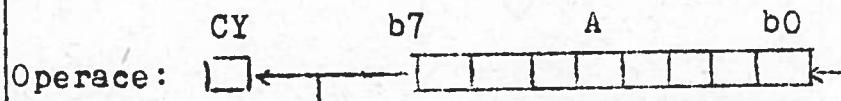5.5.1 Rotace bez přenosového bitu

RLC

ROTATE ACCUMULATOR LEFT (Rotace vlevo a do CY)



Formát: RLC

0	0	0	0	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Taktů: 1


Dob: 4


Ovlivňuje: ----- CY -

Instrukce RLC posune obsah střadače o jeden bit vlevo. Bit b7 přesune do b0 a do CY.

RRC

ROTATE ACCUMULATOR RIGHT (Rotace vpravo a do CY)

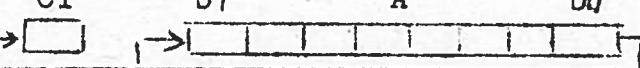Operace: 

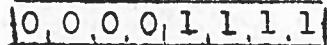Formát: RRC 

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: --- CY -


Instrukce RRC posune obsah střadače (A) o jeden bit vpravo. Bit b0 přesune do b7 a do CY.

5.5.2 Rotace včetně přenosového bitu

RAL

ROTATE LEFT THROUGH CARRY (Rotace vlevo přes CY)

Operace: 

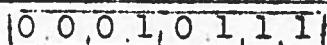Formát: RAL 

Taktů: 1

Dob: 4


Ovlivňuje: --- CY -

Instrukce RAL posune bit b7 střadače (A) do CY, CY do b0 a celý obsah střadače o jeden bit vlevo.

RAR

ROTATE RIGHT THROUGH CARRY (Rotace vpravo přes CY)

Operace: 

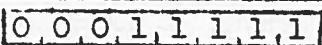Formát: RAR 

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: --- CY -

Instrukce RAR posune bit b0 střadače (A) do CY, CY do b7 a celý obsah střadače o jeden bit vpravo.

5.6 Operace se zásobníkem a s ukazatelem zásobníku

Neovlivňuje žádné příznakové byty.

PUSH REGISTER PAIR (Ulož do zásobníku registrový pář)

Operace: $(M, SP-1) \leftarrow (rh)$
 $(M, SP-2) \leftarrow (rl)$ tab. 2.12

Format: PUSH rp | l l r p , 0 , 1 , 0 , 1

(rp = B, D, H) Taktü: 3

Dob: 11
Ovlivňuje: -----

Instrukce PUSH uloží obsah registrového páru do zásobníku. Instrukce PUSH dekrementuje ukazatel zásobníku (SP) a uloží vyšší slabiku zvoleného registrového páru do zásobníku (na adresu danou SP). Poté znova dekrementuje SP a uloží do zásobníku nižší slabiku registrového páru. Obsah ukládaného registrového páru zůstává nezměněn.

Instrukce PUSH a POP slouží nejčastěji k ukládání a obnově těch registrů, jejichž obsah se nesmí během provádění podprogramů znehodnotit. Na začátku podprogramu uložíme instrukcí PUSH obsah potřebných registrů do zásobníku a před návratem do hlavního programu jejich obsah instrukcí POP obnovíme.

PUSH | PUSH PROCESOR STATUS WORD (ulož do zásobníku PSW)

Operace: $(M, SP-1) \leftarrow (A)$
 $(M, SP-2) \leftarrow (F)$

Formát: PUSH PSW 1,1,1,1,0,1,0,1

Taktů: 3

Dob: 11

Ovlivňuje: -----

Instrukce PUSH PSW uloží do zásobníku (obdobně jako PUSH rp) obsah střadače a registru příznaků. Registr příznaků uloží ve formě S|Z|O|AC|O|P|1|CY

5.6.2 Obnovení (vyzvednutí) obsahu registrových páru

POP POP REGISTER PAIR (Obnova obsahu registrů)

Operace: (rl) \leftarrow (M,SP)

(rh) \leftarrow (M,SP + 1) tab. 2.12

Formát: POP rp 1,1,r,p,0,0,0,1

(rp = B,D,H)

Taktů: 3

Dob: 10

Ovlivňuje: -----

Instrukce POP rp vyzvedne dvě položky ze zásobníku a uloží je do specifikovaného registrového páru.

POP POP PROCESOR STATUS WORD (Obnova PSW)

Operace: (F) \leftarrow (M,SP)

(A) \leftarrow (M,SP + 1)

Formát: POP PSW 1,1,1,1,0,0,0,1

Taktů: 3

Dob: 10

Ovlivňuje: Z,S,P,CY,AC

Instrukce POP PSW obnoví obsah střadače a registru příznaků daty uchovanými v zásobníku.

5.6.3 Nastavení obsahu ukazatele zásobníku (SP) a zásobníku

Pro nastavení ukazatele zásobníku lze použít, kromě instrukcí následujících, též instrukci LXI rp - viz odst. 5.1.2.

SPHL

MOVE HL TO SP (Přesun HL do SP)

Operace: (SP) \leftarrow (H&L)

Formát: SPHL

[1,1,1,1,1,0,0,1]

Taktů: 1

Dob: 5

Ovlivňuje: -----

Instrukce SPHL přesune obsah registrového páru HL do ukazatele zásobníku SP. Obsah HL se nezmění.

XTHL

EXCHANGE TOP OF STACK WITH H AND L (Zaměn vrchol zásobníku a HL)

Operace: (L) \leftarrow (M,SP)

(H) \leftarrow (M,SP + 1)

Formát: XTHL

[1,1,1,0,0,0,1,1]

Taktů: 5

Dob: 18

Ovlivňuje: -----

Instrukce XTHL vzájemně zamění vrchol zásobníku s obsahem registrového páru HL.

XTHL zamění obsah registru L s paměťovým místem adresovaným ukazatelem zásobníku SP a obsah registru H s paměťovým místem s adresou SP + 1.

Ukazatel zásobníku SP zůstává nezměněn.

5.7 Skupina instrukcí větvících program (Branch Control Group)

Neovlivňuje žádné příznakové bity.

5.7.1 Instrukce skoků

JMP

JUMP UNCONDITIONAL (Nepodmíněný skok)

Operace: (PC) ← (B3,B2)

Formát: JMP adr [1,1,0,0,0,0,1,1] adr LSB adr MSB

Taktů: 3

Dob: 10

Ovlivňuje: -----

Instrukce JMP adr nastaví čítač instrukcí (PC) a adresu danou druhou a třetí slabikou instrukce. Program pokračuje na této adrese.

J"CCC"

JUMP ON CONDITION (Podmíněný skok na adresu je-li splněna podmínka)

Operace: (PC) ← (B3,B2) if . viz tabulka

Formát: J "CCC" adr [1,1,C,C,C,0,1,0] adr LSB adr MSB

Taktů: 3

Dob: 10

Ovlivňuje: -----

Program pokračuje na adresě, dané druhou a třetí slabikou instrukce, jestliže je splněna podmínka. Dle typu podmínky je potom i specifikován název instrukce. Pokud není podmínka splněna, pokračuje program následující instrukcí.

Podmínka	CCC	Název instrukce	Poznámka
Z = 0	000	JNZ	Výsledek ≠ 0
Z = 1	001	JZ	Výsledek = 0
CY = 0	010	JNC	Žádný přenos
CY = 1	011	JC	Přenos
P = 0	100	JPO	Lichá parita
P = 1	101	JPE	Sudá parita
S = 0	110	JP	Výsledek kladný
S = 1	111	JM	Výsledek záporný

Poznámka: Instrukce JPE, JPO jsou užitečné při kontrole parity vstupních dat. Instrukce IN ale neovlivňuje žádný z příznakových bitů. Tuto obtíž odstraníme např. přičtením OOH ke střadači. Tato operace nastaví příznakové bity a neovlivní obsah střadače.

PCHL | MOVE HL TO PROGRAM COUNTER (Přesuň HL do čítače instrukcí)

Operace: (PC) \leftarrow (M, H $\ddot{\wedge}$ L)

Formát: PCHL

1,1,1,0,1,0,0,1

Taktů: 1

Dob: 5

Ovlivňuje: -----

Instrukce PCHL přesune obsah registrového páru HL do čítače instrukcí (PC). Program pokračuje na adresu určené obsahem HL (nepřímý skok). (H přesune do vyšší poloviny PC, L do nižší).

5.7.2 Instrukce volání podprogramu

CALL | CALL UNCONDITIONAL (Nepodmíněné volání podprogramu)

Operace: (M, SP) \leftarrow (PC)
(PC) \leftarrow (B3, B2)

Formát: CALL adr

1,1,0,0,1,1,0,1 , adr LSB , adr MSB

Taktů: 5

Dob: 17

Ovlivňuje: -----

Instrukce CALL je kombinací instrukcí PUSH a JMP. CALL uloží obsah čítače instrukcí (PC) (t.j. adresu instrukce následující v paměti po CALL) do zásobníku a čítač instrukcí nastaví na adresu danou druhou a třetí slabikou instrukce.

C"CCC"

CALL ON CONDITION (Volání podprogramu, je-li splněna podmínka)

Operace: $(M, SP) \leftarrow (PC)$
 $(PC) \leftarrow (B3, B2) \text{if } \quad \text{viz tabulka}$

Formát: C "CCC" adr |1,1,C,C,C,1,0,0| adr LSB| adr MSB|

Taktů: 3 nebo 5

Dob: 11 nebo 17

Ovlivňuje: -----

Instrukce C "CCC" adr testují, zda je splněna specifikovaná podmínka, pokud ano, uloží obsah čítače instrukcí (PC) do zásobníku a čítač instrukcí nastaví na adresu danou druhou a třetí slabikou instrukce. Pokud podmínka splněna není, pokračuje program instrukcí následující po C "CCC" adr.

Podmínka	CCC	Název instrukce	Poznámka
Z = 0	000	CNZ	Výsledek $\neq 0$
Z = 1	001	CZ	Výsledek = 0
CY = 0	010	CNC	Žádný přenos
CY = 1	011	CC	Přenos
P = 0	100	CPO	Lichá parita
P = 1	101	CPE	Sudá parita
S = 0	110	CP	Výsledek kladný
S = 1	111	CM	Výsledek záporný

Pozn.: Instrukce CPE, CPO jsou užitečné při kontrole parity vstupních dat. Instrukce IN ale neovlivňuje žádný z příznakových bitů. Tuto obtíž odstraníme např. přičtením OOH ke střadači. Tato operace nastaví příznakové bity a neovlivní obsah střadače.

5.7.3 Instrukce návratu z podprogramu

RET

RETURN UNCONDITIONAL FROM SUBROUTINE (Nepodmíněný
návrat z podprogramu)

Operace: $(PC) \leftarrow (M, SP)$

Formát: RET

1,1 0,0,1,0,0,1

Taktů: 3

Dob: 10

Ovlivňuje: -----

Instrukce RET vyzvedne dvě slabiky ze zásobníku a uloží je do čítače instrukcí (PC). Program pokračuje na této nové adrese.

Instrukce RET (a instrukce R "CCC") se používají spolu s instrukcemi CALL (C "CCC").

R"CCC"

RETURN ON CONDITION (Návrat k podprogramu je-li splněna podmínka)

Operace: $(PC) \leftarrow (M, SP)$ if viz tabulka

Formát: R "CCC" adr

1,1 C,C,C,O,0,0

Taktů: 1 nebo 3

Dob: 5 nebo 11

Ovlivňuje: -----

Instrukce R "CCC" adr testují, zda je splněna specifikovaná podmínka, pokud ano, vyzvednou dvě slabiky ze zásobníku a uloží je do čítače instrukcí (PC). Program pokračuje na nové adresu. V opačném případě program pokračuje instrukcí následující po R "CCC" adr.

Podmínka	CCC	Název instrukce	Poznámka
Z = 0	000	RNZ	Výsledek $\neq 0$
Z = 1	001	RZ	Výsledek = 0
CY = 0	010	RNC	Žádný přenos
CY = 1	011	RC	Přenos
P = 0	100	RPO	Lichá parita
			pokračování

pokračování

Podmínka	CCC	Název instrukce	Poznámka
P = 1	101	RPE	Sudá parita
S = 0	110	RP	Výsledek kladný
S = 1	111	RM	Výsledek záporný

5.7.4 Instrukce přerušení

RST RESTART (Volání podprogramu na pevně definované
adrese)

Operace: (M,SP) ← (PC)
(PC) ← (NNN)*8

Formát: RST n [1,1,N,N,N,1,1,1]

(n = 0,1,2,3,4,5,6,7)

Taktů: 3

Dob: 11

Ovlivňuje: -----

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N 0 0 0 PC - čítač instrukcí

Instrukce RST n je určena převážně pro volání podprogramu při přerušení. RST n uloží obsah čítače instrukcí do zásobníku a nastaví čítač instrukcí na jednu k osmi adres dle n. Program pokračuje dále na této adrese.

Přiřazení adresy dle RST n udává následující tabulka.

RST n	NNN	Čítač instrukcí (PC)					
		BIN.			HEX.	.DEK.	
0	000	0000	0000	00	000	00	0
1	001	↑	↑	001	↑	08	8
2	010	↑	↑	010	↑	10	16
3	011	↑	↑	011	↑	18	24
4	100	↑	↑	100	↑	20	32
5	101	↑	↑	101	↑	28	40
6	110	↓	↓	110	↓	30	48
7	111	0000	0000	00	111	38	56

5.8 Instrukce vstupu a výstupu (I/O Control Group)

Neovlivňují žádné příznakové bity

OUT	OUTPUT TO PORT (Zápis do výstupní brány)
Operace:	(I/O, B2) ← (A)
Formát:	adresa brány
	Formát: OUT port 1.1,0,1,0,0,1,1 . port ,
	Taktů: 3
	Dob: 10
	Ovlivňuje: -----
<p>Instrukce OUT port přesune obsah střadače do výstupní brány adresované druhou slabikou instrukce. Procesor vysílá adresu brány na adresových vodičích A0 + A7 a opankování na A8 + A15.</p>	

5.9 Řídicí instrukce (Machine Control Group)

Neovlivňují žádné příznakové bity.

NOP

NO OPERATION (Prázdná operace)

Operace: PRÁZDNA OPERACE

Formát: NOP

[0,0,0,0,0,0,0,0]

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: -----

Instrukce NOP vykoná prázdnou operaci a neovlivňuje žádné příznakové bity. Používá se jako časová výplň v časovacích smyčkách programu.

HLT

HALT (Stop)

Operace: Stop (Zastavení činnosti procesoru)

Formát: HLT

[0,1,1,1,0,1,1,0]

Taktů: 1

Dob: 7

Ovlivňuje: -----

Instrukce HLT zastaví činnost procesoru. V čítači instrukcí (PC) je adresa následující instrukce, ostatní registry i příznakové klopné obvody zůstanou nezměněny.

Stav HALT může procesor opustit:

- 1) po aktivaci signálu RESET (nulování)
- 2) po aktivaci signálu HOLD (DMA přenos). Po skončení signálu HOLD se ale procesor vrátí zpět do stavu HALT
- 3) přijetím žádosti o přerušení (INT).

Před použitím instrukce HLT je tedy nutné povolit přerušení (instrukcí EI).

Instrukce HLT se používá především tehdy, má-li procesor očekávat žádost o přerušení z periferního zařízení a nic dalšího nemá v daném okamžiku k řešení.

DI

DISABLE INTERRUPT (Přerušení zakázáno)

Operace: INTE \leftarrow 0

Formát: DI

[1,1,1,1,0,0,1,1]

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: -----

Přerušovací systém mikroprocesoru je zablokován (INTE = 0) bezprostředně po provedení instrukce DI (je rovněž blokován automaticky po přijetí žádosti o přerušení). Přerušení je možné znova povolit instrukcí EI.

EI

ENABLE INTERRUPT (Přerušení povolené)

Operace: INTE \leftarrow 1 (až po první následující instrukci!)

Formát: EI

[1,1,1,1,1,0,1,1]

Taktů: 1

Dob: 4

Ovlivňuje: -----

Instrukce EI odblokuje přerušovací systém mikroprocesoru (INTE = 1) po první instrukci následující po EI. Povolení přerušení je o jednu instrukci zpožděno proto, aby byl možný správný návrat z podprogramů přerušení do hlavního programu.

Bit ↓	5	0	1	0	1	0	1	0	1
	6	0	0	1	1	0	0	1	1
	7	0	0	0	0	1	1	1	1
4321	HEX. ↓	0	1	2	3	4	5	6	7
0000	0	NUL	DLE	SP	0	(@)	P	\	P
0001	1	SOH	DCI	!	1	A	Q	a	q
0010	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	7	BEL	ETB	,	7	G	W	g	w
1000	8	BS	CAN	(8	H	X	h	x
1001	9	HT	EM)	9	,	Y	i	y
1010	A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	B	VT	ESC	+	;	K	[k	{
1100	C	FF	FS	,	<	L	\	l	:
1101	D	CR	GS	-	=	M]	m	}
1110	E	SO	RS	.	>	N	/	n	~
1111	F	SI _m	US	/	?	O	(←)	o	DEL

Tab. 5.1 Kód ASCII.

Mikroprocesorová technika I a II

Otázky ke zkoušce PGS

- 1) Charakteristika mikropočítače, blokové schéma, struktura mikropočítačem řízeného systému
- 2) Centrální jednotka a registry mikropočítače
- 3) Paměti v mikropočítačových systémech
- 4) Programové vybavení mikropočítače
- 5) Jazyky mikropočítačových systémů
- 6) Struktura mikropočítače s mikroporocesorem 8080A
- 7) Struktura mikroprocesoru 8080A
- 8) Časování mikroprocesoru 8080A, průběhy HOLD, HALT, VAIT, uvedení mikroprocesoru do provozu
- 9) Rozdělení instrukcí v instrukčním kódu 8080A
- 10) Struktura a rozdělení pamětí a obvodů V/V
- 11) Blokové schéma obvodu 8255
- 12) Blokové schéma časovače 8253
- 13) Programování 8255
- 14) Programování 8253
- 15) Mikropočítačová stavebnice MCS80
- 16) Příklady použití prvků mikropočítačové stavebnice MCS80
- 17) Vytváření programových smyček
- 18) Charakteristika podprogramu a příklady jeho použití

L I T E R A T U R A :

- /1/ Lojík, V.-Sýkora, J.: Číslicová a impulsová technika I.
Skriptum ČVUT-FEL, Praha 1981
- /2/ Lojík, V.: Číslicová a impulsová technika II.
Skriptum ČVUT-FEL, Praha 1984
- /3/ Chod, J.: Číslicová a impulsová technika I.
- cvičení, Skriptum ČVUT-FEL, Praha 1983
- /4/ Integrované obvody, tranzistory, diody, triaky,
optoelektronické součástky. Katalog
fy. TESLA Rožnov, Rožnov 1983
- /5/ Bernard, M.J.-Hugon, J.: Od logických obvodů k mi-
kroprocesorům I. SNTL, Praha 1982
- /6/ Bernard, M.J.-Hugon, J.: Od logických obvodů k mi-
kroprocesorům II. SNTL, Praha 1983
- /7/ Bernard, M.J.-Hugon, J.: Od logických obvodů k mi-
kroprocesorům III. SNTL, Praha 1983
- /8/ Bernard, M.J.-Hugon, J.: Od logických obvodů k mi-
kroprocesorům IV. SNTL, Praha 1984
- /9/ Pütz, J. a kolektiv: Úvod do číslicové techniky
SNTL, Praha 1983
- /10/ Katalog elektronických součástek, konstrukčních
dílů, bloků a přístrojů 1983 - 1984,
1. díl
- /11/ Mikropočítače a mikroprocesory. Příloha ARA 1/82
až ARA 10/82. Naše vojsko, Praha 1982
- /12/ Čech, M.-Jandoš, J.: Úvod do mikropočítačů.
Výběr informací z organizační a výpočet-
ní techniky. Kancelářské stroje,
Praha 1983
- /13/ Jiřička, K.: Analogově-číslicové převodníky pro sys-
témy s mikroprocesory. Sdělovací technika
2/1983. SNTL, Praha 1983
- /14/ Mirtes, B.-Sýkora, Z.: Číslicové měření a zpracování
analogových veličin. SNTL 1971
- /15/ Sobotka, Z.: Přehled číslicových systémů. SNTL,
Praha 1981

- /16/ Budínský,J.: Polovodičové paměti a jejich použití. SNTL, Praha 1977
- /17/ Mikroprocesor 8080 a základní obvody.
Skriptum ČVUT-ČSVTS, Praha 1982
- /18/ Základní instrukce mikroprocesoru 8080.
Skriptum ČVUT-ČSVTS, Praha 1982
- /19/ Dlábola,F.-Starý,J.: Systém s mikroprocesory a přenos dat. NADAS, Praha 1984
- /20/ Dolejší,A.: Návod na použitie ŠMS - VÚVT
Manuál mikropočítače ŠMS - VÚVT.
Žilina 1983
- /21/ Dolejší,A.: Školský mikropočítačový systém VÚVT.
Datasystém, Bratislava 1982
- /22/ Burger,J.: Cvičení programovanie na ŠMS - VÚVT.
DT ČSVTS Bratislava. Bratislava 1983
- /23/ Zděnek,J.: Číslicová a impulsová technika
- cvičení. Skriptum ČVUT-FEL, Praha 1983
- /24/ Intel: The 8080/8085 Microprocessor Book.
John Wiley, New York 1980
- /25/ Dědina,B.-Valášek,P.: Mikroprocesory a mikropočítače. SNTL, Praha 1983
- /26/ Leventhal,L.A.: 8080A/8085 Assembly Language Programming. Osborne/McGraw-Hill, 1978
- /27/ Sobotka,Z.-Starý,J.: Mikropočítače.
ÚTERS TESLA VÚST, Praha 1980
- /28/ Jeníček,Č.-Nohel,J.-Santus,A.: Programování v asembleru. ČSVTS, Praha 1982
- /29/ Kraus,V.: Instrukční soubor mikroprocesoru 8080.
ČSVTS, ČVUT-FEL, Praha 1983