

Strucne o pamatoch EPROM a o ich programovani

V uvode sa treba zmienit vobec o funkciu pamate v pocitaci. Z ucebnic vieme, ze pamat sluzi na uchovavanie informaciei, v najhrubsom rozliseni ide bud o programy (instrukcie), alebo o udaje. Pocas prace pocitaca je potrebne menit obsah pamatcnych buniek - to je nezbytne k funkcii pocitaca. Tuto zmenu obsahu umožnuji pamate typu RWM (Read Write Memory), castejsie nazývane RAM (Random Access Memory - pamat s lubovolnym pristupom). Toto druhe označenie napoveda, že urcite existuju aj pamate, kde pristup k informaciam - k obsahom buniek pamate - nie je lubovolne. Ozaj, su pamate - pouzívaju sa ako vonkajsie jednotky -, ktore pristup k obsahu bunky umožnuju len po vyhľadani vsetkych predoslych buniek (predosle sa rozumia tie, ktore podla organizacie buniek v pamati su pred vyhľadávanou). Tato nutnosť, vlastna napríklad perifernym jednotkam pruznych a pevných diskov, nie je velkou prekazkou vtedy, ak sa pocitac k tymto jednotkam obracia malokedy, a rychlosť prenosu je vysoka. Najlepsi, najrychlejsi pristup k obsahu maju pamate RWM - maju vsak dve nevyhody; prva, ich obmedzena velkosť (kapacita) v pocitaci, v dnesnej dobe je len symbolicka. Nie je financnym ani konstrukcnym problemom zabudovať do pocitaca jednotky az desiatky megabajtov (tu predpokladam, že citatel ma predstavu o zakladnych jednotkach v informatike). Druha nevyhoda, že az na (so zvlastnymi prostriedkami dosiahnutie) vynimky stracaju pamate RWM svoj obsah pri odpojeni napajacieho napatia, a samozrejme pri vypnuti pocitaca.

Predstavme si teraz pocitac po zapnuti. Ma pamat RWM, ale prazdnú (alebo naplnenú nahodnymi nezmyselnymi udajmi), a potrebujeme do nej zaviesť predovsetkym program ovladajuci a riadiaci jednotlive casti pocitaca (obecne sa tomu hovori operacny system), dalej nejaky systemovy program - vacsinou programovaci jazyk, no a nakoniec zavedieme alebo cez klavesnicu napiseme nas vlastny (alebo ziskany) program. Pocas prevadzky pocitaca musi byt operacny system neustale v pamati. Aj najbeznejsi nami pouzívany programovaci jazyk by tam mohol byt. Bolo by velmi pohodlne, keby sme sa o zavedenie tychto dvoch progra moch po zapnuti vobec nemuseli starat. Kedzie však nemame (len poniekto ri z nas) rychlu a intelligentnu vonkajsiu pamat (pruzny alebo pevny disk), po nuká sa nam (cez výrobcov nami pouzívanych tzv. domacich pocitacov) treti druh pamate pre pocitac, a to pamat takiez polovodicova ako RWM (je jasne pri tom, že diskove pamate su magneticke), ale s pevnym obsahom buniek. To znamena, že aj bez napajacieho napatia si udrži (na hociaku dobu) obsah vsetkych svojich buniek. Tento obsah v jednoduchych prípadoch sa ani neda zmenit - hovorime o pamatoch ROM (Read Only Memory - pamat, jej obsah sa da len citat, a po citani zostane bez zmeny). Je logicke, že do takej pamate sa uklada taky obsah, ktorý sluzi na vymedzeny ucel, a ten obsah sa nemusi nikdy menit.

Typickou aplikaciou pamati typu ROM je umiestnenie operacneho systemu aj programovacieho jazyka BASIC (ktory aj ked sa prakticky u kazdeho typu pocitaca od druheho mierne lisi, je vsak spoločnym "materinskym" jazykom tejto kategorie) domacich pocitacov. (Vo svete sa im hovori Home Computer, Hobby Computer; u nas osobny mikropocitac). Prakticky to pre uzivatela znamena, že po zapnuti jeho pocitac hned "zije", a je schopny rozumiet jazyku BASIC. Samozrejme miesto BASIC-u moze byt zabu-

dovany aj iny jazyk.

A teraz som tam, kde som mal byt aj na zaciatku, ale bez uvodu: aj keď obsah pamäte ROM je pevny, predsa nie vždy v pôvodnej forme vyhovuje. Alebo, krobim si program, ktorý je nemeny, odladeny, casto pouzivany, teda ho chcem mať casto a rychlo pristupny.

V týchto prípadoch má pamäť EEPROM svoje opodstatnenie. Vyhadu voci RAM má zrejmu; voci diskom má tu, že je ovela rýchlejsia a prístupnejsia, nehovoriac o tom, že u nás zial diskove jednotky nie su rozsirene. (Inac v dohľadnej dobe mienim napisat článok o jednotkach pruzných a pevných diskov).

Teraz konkrétnie k pamätom ROM. Ich rozdelenie može byt roznorode. Snad najbeznejsie rozdelenie by mohlo byt take:

- | | |
|--------|---|
| ROM | - Read Only Memory - jej obsah je vytvorený trebars pri výrobe, výrobnou technologiou. |
| PROM | - Programmable ROM - jej obsah može užívateľ sam určiť - pomocou vhodného zariadenia, ktorým určuje stav každého bitu obsahu (stavy môžu byť logická 1 a logická 0). O týchto veciach, a ako sa vytvára, respektívne funguje bunka pamäte, radim precitat - v prípade potreby - state z odbornej literatúry). Tomuto postupu sa hovorí naprogramovanie, "napalenie" obsahu. Tento obsah sa nebude dať už nikdy zmeniť (okrem vynimocných prípadov, keď by nový obsah vhodne "prekryl" pôvodny). |
| EPROM | - Erasable PROM - ako predoslo, ale v prípade potreby sa obsah da vymazať a pamäť znova novým obsahom naprogramovať. Vymazanie sa robi cez okienko na puzdre EEPROM ultrafialovým svetlom. Počet cyklov napalenie / vymazanie byva par desiatok. |
| EEPROM | - Electrically Erasable PROM - na rozdiel od predosloho sa vymazanie robi pomocou napätia. (Oznacuje sa este ako E ² ROM, EEPROM, EAROM.) |

Este poznamku k výrazu "napalenie". Vhodným postupom pripojene tzv. programovacie napätie vytvára v strukture bunky pamäte (prakticky je to MOS-FET tranzistor) taký stav, aby sa výstup (vyvod bunky) nachadzal po naprogramovaní (napalení) v pozadovanom stave. Vlastne sa upravuje stav tohto tranzistora z dvoch možných úrovni na jednu - pri druhej úrovni netreba nic s bunkou robiť. Vymazanie zabezpečí, aby sa všetky tranzistory všetkých buniek dostali do rovnakeho stavu - a znova môžu byť stavy pozadovaných buniek zmenené - napäťom - na opacne.

Z horeuviedeneho vyplýva, že sa budeme zaoberať druhom EEPROM, ktorý je najrozšírenejsi, najlacnejsi (z hľadiska aplikacie) a najpraktickejsi.

Pri vývoji pamäti EEPROM sa zrodil neprehľadný počet typov a druhov. Čoskoro sa niektoré rozšírili a stali sa neoficiálnym standardom, a to z hľadiska rozloženia vývodov, rozmerov, aj z hľadiska programovacieho postupu. V dalsom budú popisované bežné typy EEPROM, vyskytujúce sa vo svete.

Neobideme sa však bez historie. Prvé rozšírene typy (okolo r. 1972) EEPROM-ov boli I2704 a I2708 firmy INTEL. Sú to pamäť organizáciou 512 x 8 bitov a 1024x8 bitov, teda 4 Kbitov a 8 Kbitov. Vývodov majú 24, napajacie napätie je +5V, +12V, -5V. Majú pomerne zložitý a náročný postup programovania. I2708 sa este (najmä jeho ekvivalent MHS 8708 u nás) používa. Tento typ zacali vtedy vyrabat aj iné firmy. Dokonca firma Texas Instruments skôrej vysla na trh s TMSC2716, (2 K x 8 bit), ako INTEL.

Zato od I2716 zacina era aj dnesnych rozsirenych EPROM-ov. Vyzaduje totiz len napajanie +5V; programovaci postup je jednoduchy. Tu upozornujem, ze ani vyvodova kompatibilita neni medzi TMS2716 a I2716! Preto treba vediet, ze s TMS2716 (Texas) su shodne: MOTOROLA TMS2716, NATIONAL SEMICONDUCTOR NMC2716. S I2716 su shodne výrobky firiem : AMD, FAIRCHILD, NEC, OKI, NAT.SEMICONDUCTOR 2716 ; taktiez FUJITSU MB8516, MOTOROLA MCM2716 a nakoniec aj Texas TMS2516.

Dalsie členy typovej rady Intel vychadzaju z I2716. I2732 ma 4k x 8, I2764 ma 8Kx8 ... atd. bitov. Dokonca dodatočne doslo k rozsireniu "dole", I2758 ma shodne vlastnosti (okrem kapacity) s I2716. Sucasne Texas Instruments dala na trh TMS 2532, TMS 2564; tie sa lisia od odpovedajúcich typov Intel rozložením vyvodov.

V súcasnej dobe su bezne k dostaniu typy az 27512 od radu výrobcov. V Spectru je, ako zname, ROM 27128, co sa da nahradit EPROM-kou 27128, t.j. 16K x 8 bit = 16 KB.

Vyrazne zlepšenie priniesli EPROM vyrobene technologiou CMOS. Oznacuju sa zvýcajne ako 27C16 a podobne. Maju ovela nižšiu spotrebu ako "klasicke" EPROM.

Teraz pred tabulkou najrozšírenejsich typov EPROM, ich odlišnosti a vyvodov niekolko slov o bežnom postupe použitia (nie programovania!) EPROM.

EPROM je typicka súčiastka, ktorá sa dava do objimky - mysliac na prípadnu neskorsiu upravu obsahu. Tato uprava sa robi v programatore EPROM. (Na nom byva specialna "rychloupinacia" objimka.) Objimka v počítaci slúži aj na to, že pri vývoji a ladení programu, ktorý chceme uložiť (hotovy) do EPROM, nahradíme EPROM pamäťmi SRAM (staticky RAM), ktoré maju shodne kapacity a vývody (az na to, že maju vývod na riadenie zápisu do pamäte - WRITE). Az je program odladený, može sa EPROM týmto obsahom naprogramovať a používať. Tieto zariadenia sa obecne volajú ako simulatory EPROM.

Dalsia vlastnosť, ktorá je potrebna (snad okrem typov CMOS) najmä pri vacsom pocte EPROM v zariadení: možnosť režimu tzv. STANDBY - pohotovosť. Vtedy má obvod ovela nižšiu spotrebu, ako pri aktívnom režime (pri čítaní z neho).

Pred popisom postupu programovania EPROM sa možeme pozrieť na vývody EPROM, a na tabuľku roznych typov a druhov. Je pozorovateľna znacna snaha na zachovanie kompatibility vyvodov; je narusena vlastne len pri prechode z 24 vývodového typu (do 2732) na 28 vývodov (od 2764) a pri privadzani programovacieho napájania - tato posledna inkompabilita plati vlastne len pri programovaní. Suma summarum, keď niekde navrhujeme EPROM 2732, tak radšej urobme miesto pre 28 vývodové puzdro, a potom nebude problem neskorsie ho nahradit vacsim typom.

Typ EPROM	Vpp	Typ EPROM	Vpp
2716	25 V	2764A	12,5 V (Typ CMOS)
2732	25 V	27128	21 V
2732A	21 V	27128A	12,5 V (Typ CMOS)
2764	21 V	27256	12,5 V (Ucc= 6V)

ROZLOZENIE VYVODOV PAMATI EPROM

512 256 128 64 32 2716

2716 2732 2764 128 256 512

A15	Vpp	Vpp	Vpp		10	28	+5V	+5V	+5V	+5V
A12	A12	A12	A12		2	27	PGM	PGM	A14	A14
A7	A7	A7	A7	A7	3	1 - 24	26 +5V	+5V	NC	A13
A6	A6	A6	A6	A6	4	23	25 A8	A8	A8	A8
A5	A5	A5	A5	A5	5	22	24 A9	A9	A9	A9
A4	A4	A4	A4	A4	6	21	23 Vpp	A11	A11	A11
A3	A3	A3	A3	A3	7	20	22 OE	OE/Vpp	OE	OE
A2	A2	A2	A2	A2	8	19	21 A10	A10	A10	A10
A1	A1	A1	A1	A1	9	18	20 CE	CE	CE	CE
A0	A0	A0	A0	A0	10	17	19 Q7	Q7	Q7	Q7
Q0	Q0	Q0	Q0	Q0	11	16	18 Q6	Q6	Q6	Q6
Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	12	15	17 Q5	Q5	Q5	Q5
Q2	Q2	Q2	Q2	Q2	13	14	16 Q4	Q4	Q4	Q4
					14	13	15 Q3	Q3	Q3	Q3

Obecny postup pri programovani jednotlivych typov:

I2716 : Pripojime programovacie napatie (Vpp), OE dame na H. Po aktivizacii adresnych liniek zapalime obsah do bunky pripojenim CE impulsom Δ 50 ms dlhym.

I2732 : Vyvod Vpp a OE je spoločny. OE je potrebne len pri citani. Tzn. pri paleni dame na vyvod 20 Vpp. Po aktivizacii adresnych a datovych liniek nasleduje impuls na CE Δ 50 ms.

I2732 A : Je to typ CMOS. Vpp je 21 V.

I2764 : Ma už 28 vydovov. Pripojime Vpp, OE na H, aktivizujeme adresne a datove linky. CE dame na L. Impulsom Δ na PGM 50 ms napalime obsah bunky.

I2764 A : CMOS, Vpp je 12,5 V

I27128 : shodne s 2764

I27128 A: shodne s 2764 A

I27256 : Programovaci postup sa zasadne lisi od predoslych. Napajacie napatie sa zvysi z 5 V na 8 V. Pripojime Vpp. Aktivizujeme adresne a datove linky. Vyvod CE sa cyklicky ovlada impulsom Δ 1 ms; po kazdom kroku sa kontroluje zapisany byte. Po prvom uspesnom precitani este opakujeme palenie trikrat dlhsie ako do prveho uspesneho citania. Tento tzv. rychly (alebo interaktivny) programovaci algoritmus sa pouziva aj u typov 2764 a 27128, s tym, ze "doprogramovacia" doba je 4-nasobna. Uspora casu je u 27128 zhruba 13 minut (z 15 na 2 minuty). Kazdopadne sa pre konecne verzie (u 2764 a 27128) doporučuje klasicky postup.

Takto teda sbeene o programovani EPROM. Este dve poznamky:

1. Najviac sa medzi nami pouzivaju EPROM na nahradenie pôvodneho obsahu ROM v Spectre vylepsenym obsahom. Doporucaje sa vymena za 27256, potom prepinaním jednej adresnej linky možno voliť jednu a druhu polovicu pamäti (trebars kombináciu ORIGINAL / VYLEPSENY ROM).
2. Pomocou Spectra sa da programovať (pomocou vhodného prípravku = HW+SW, zvaný programator) trebars aj 27256, dokonca aj 27512.

TABULKA NAJROZSIRENEJSICH EPROM S TECHNICKYMI UDAJMI
(neobsahuje pristupovú dobu, udavanú v nanosekundach)

VYROBCA	Typ	organizacia pamäte	Vpp	progr. metoda poznamka
AMD	AM9716	2K × 8	25 V	N
	AM2716	2K × 8	25 V	N
	AM2732	4K × 8	25 V	N
	AM2732A	4K × 8	21 V	N
	AM2764	8K × 8	21 V	N;I
	AM2764A	8K × 8	12,5 V	I
	AM27128	16K × 8	21 V	N;I
	AM27128A	16K × 8	12,5 V	I
	AM27256	32K × 8	12,5 V	I
	AM27512	64K × 8	12,5 V	I
Fujitsu	MBM2716	2K × 8	25 V	N
	MBM8516	2K × 8	25 V	N
	MBM2732A	4K × 8	21 V	N
	MBM27C32A	4K × 8	21 V	N
	MBM2764	8K × 8	21 V	N;I
	MBM27C64	8K × 8	21 V	N;I
	MBM27128	16K × 8	21 V	N;I
	MBM27256	32K × 8	12,5 V	I
	MBM27C256	32K × 8	12,5 V	N;I
	MBM27C512	64K × 8	12,5 V	I
Hitachi	HN462716	2K × 8	25 V	N
	HN462532	4K × 8	25 V	N
	HN462732	4K × 8	25 V	N
	HN462732A	4K × 8	21 V	N
	HN482764	8K × 8	21 V	N;I
	HN27C64	8K × 8	21 V	N;I
	HN482764P	8K × 8	21 V	N;I
	HN4827128	16K × 8	21 V	N;I
	HN27128P	16K × 8	21 V	N;I
	HN27256	32K × 8	12,5 V	I
Intel	2716	2K × 8	25 V	N
	2732A	4K × 8	21 V	N

	P2732A	4K x 8	21 V	N	OTP
	2764	8K x 8	21 V	N; I	
	P2764	8K x 8	21 V	I	OTP
	2764A	8K x 8	12,5 V	I	
	27C64	8K x 8	12,5 V	I	CMOS
	P2764A	8K x 8	12,5 V	I	OTP
	27128	16K x 8	21 V	N; I	
	27128A	16K x 8	12,5 V	I	
	P27218A	16K x 8	12,5 V	I	OTP
	27256	32K x 8	12,5 V	I	
	27C256	32K x 8	12,5 V	I	CMOS
	87C256	32K x 8	12,5 V	I	CMOS
	27512	64K x 8	12,5 V	I	
	27513	4 x 16K x 8	12,5 V	I	Paged
Mitsubishi	MSL2716	2K x 8	25 V	N	
	MSL2732	4K x 8	25 V	N	
	MSL2764	8K x 8	21 V	N	
	MSL27128	16K x 8	21 V	N; I	
	MSL27256	32K x 8	12,5 V	I	
Mostek	MK2716	2K x 8	25 V	N	
Motorola	MCM2716	2K x 8	25 V	N	
	MCM27L16	2K x 8	25 V	N	
	MCM2532	4K x 8	25 V	N	
	MCM25L32	4K x 8	25 V	N	LP
	MCM68764	8K x 8	25 V	M	
	MCM68766	8K x 8	25 V	M	
	MCM68769	8K x 8	25 V	M	
National Semiconductor	NMC2716	2K x 8	25 V	N	
	NMC27C16	2K x 8	25 V	N	CMOS
	NMC27C16H	2K x 8	25 V	F2	CMOS
	NMC27C16B	2K x 8	12,5 V	I	CMOS
	NMC27C32	4K x 8	25 V	N	CMOS
	NMC27C32H	4K x 8	25 V	F2	CMOS
	NMC27C32B	4K x 8	12,5 V	I; F2	CMOS
	NMC27C64	8K x 8	12,5 V	I; F2	CMOS
	NMC27CP128	16K x 8	12,5 V	I; F2	CMOS
	NMC27C256	32K x 8	12,5 V	I; F2	CMOS
	NMC27C512	64K x 8	12,5 V	I; F2	CMOS
NEC	μPD2716	2K x 8	25 V	N	
	μPD2732	4K x 8	25 V	N	
	μPD2732C	4K x 8	25 V	N	
	μPD2732A	4K x 8	21 V	N	OTP
	μPD2764	8K x 8	21 V	N; I	
	μPD27C64	8K x 8	21 V	N; I	CMOS
	μPD2764C	8K x 8	21 V	N; I	OTP
	μPD27C64C	8K x 8	21 V	N; I	CMOS
	μPD27128	16K x 8	21 V	N; I	OTP
	μPD27128C	16K x 8	21 V	N; I	OTP
	μPD27256	32K x 8	21 V	I	
	μPD27C256	32K x 8	21 V	I	CMOS
Rockwell	R87C32	4K x 8	21 V	N	CMOS
	R87C64	8K x 8	21 V	N	CMOS
	R27C64P	8K x 8	21 V	N	CMOS
SEEQ	2764	8K x 8	21 V	N; I	

Stručnos a pamätoch EPROM a ich programovanie

Strana: 7

	5133	8K x 8	21 V	N, I	
	27128	16K x 8	21 V	N; I	
	5143	16K x 8	21 V	N; I	
	27C256	32K x 8	12,5 V	I	CMOS
SGS/ATES	M2716	2K x 8	25 V	N	
	M2732A	4K x 8	21 V	N	
	M2764	8K x 8	21 V	N; I	
Texas Instruments	TMS2516	2K x 8	25 V	N; F1	
	TMS2532	4K x 8	25 V	N; F1	
	TMS25L32	4K x 8	25 V	N	LP
	TMS2732	4K x 8	25 V	N	
	TMS2732A	4K x 8	21 V	N	
	TMS2564	8K x 8	25 V	N; F1	
	TMS2764	8K x 8	21 V	N; I	
	TMS27128	16K x 8	21 V	N; I	
Thomson CSF	ET2716	2K x 8	25 V	N	
	ETC2716	2K x 8	25 V	N	CMOS
	ETC2732	4K x 8	25 V	N	CMOS
	ET2764	8K x 8	21 V	N	
Toshiba	TMM323	2K x 8	25 V	N	
	TMM2732	4K x 8	25 V	N	
	TMM2764	8K x 8	21 V	N; I	
	TMM2764D1	8K x 8	21 V	N; I	
	TMM27128	16K x 8	21 V	N; I	
	TMM27256	32K x 8	21 V	I	
	TC57256	32K x 8	21 V	I	

Vysvetlivky k poznámkom:

- N normalna programovacia metoda (50 ms cyklus)
 I interaktivne programovanie
 F1 zrychlene programovanie (20 ms cyklus)
 F2 zrychlene programovanie (10 ms cyklus)
 M programovacia metoda MOTOROLA
 LP Low-Power verzie (s malou spotrebou)
 OTP jednorazovo programovatelná pamäť
 CMOS pamäť CMOS (nizka spotreba)

Ak by bol zaujem o konkretny univerzalny programator, mohol by sa uverejniť. Osobne si vsak myslím, že z dovodu jednakej nedostupnosti súčiastok, jednak malej využitosti nema zmysel mať po republike trebars stovky programatorov k Spectru. Stacili by podľa mna 3-4 spolahlive miesta pre službu (i za rozumnu uhradu) nam vsetkym Spectristom. (Priupustam, že aj nespectristom.)

Do prace s počítačom a s EPROM praje vela chuti, energie a najmä uspechov

10.10.1987 Komarno

Csenger Sándor